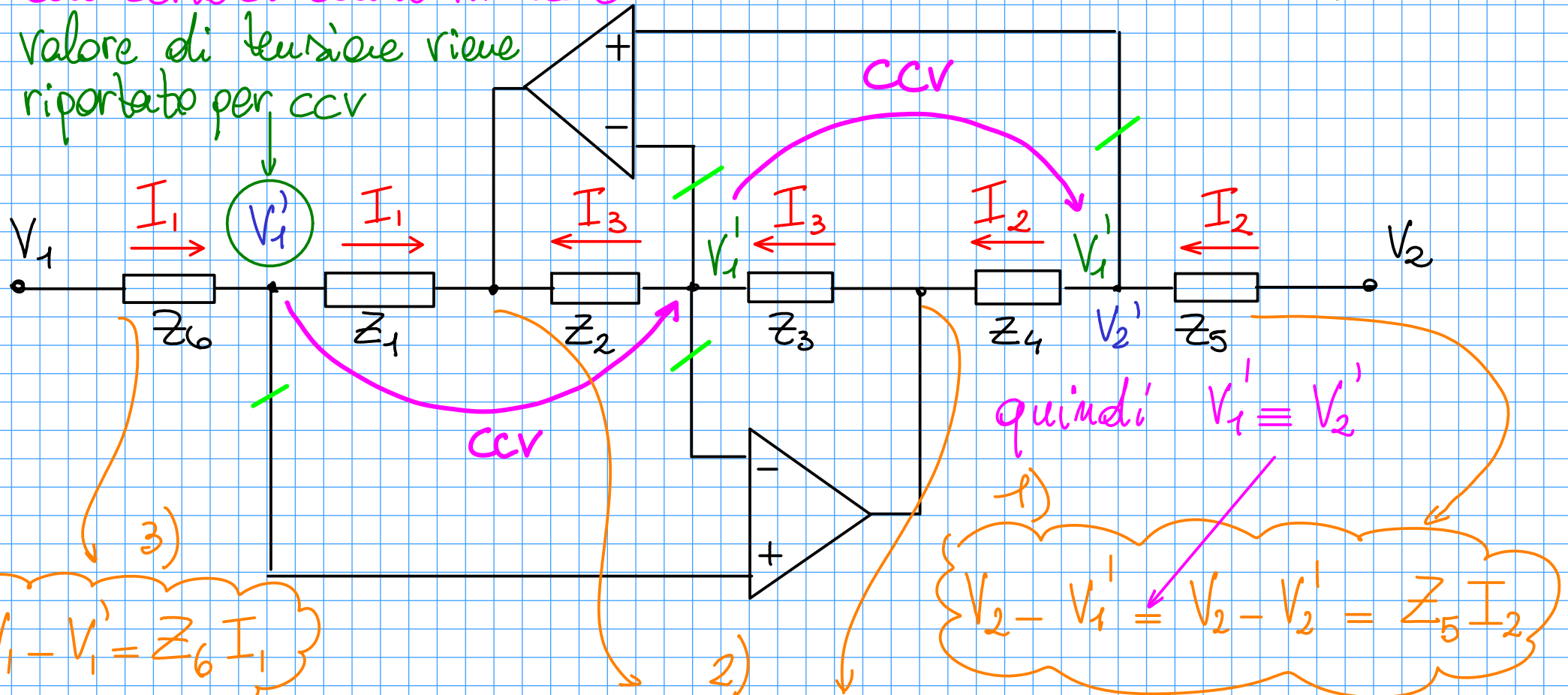


Circuito di Antoniou

→ per filtri e come simulatore di 14 Dic
induttanza pura (con inseguitore in Ac
si genera impedenza $R + jX_L$)

Hp linearità, studio
con corto circuito virtuale
valore di tensione viene
riportato per ccv



unisco le conclusioni su ccr 1) e 2)

$$2) I_2 = -I_1 \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \quad \left| \quad V_2 - V_1' = -I_1 Z_5 \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \right.$$

$$1) V_2 - V_1' = Z_5 I_2$$

introduco ora la 3) $V_1 - V_1' = Z_6 I_1$ e calcolo ddp tra nodo 2 e 1

$$V_2 - V_1 = (V_2 - V_1') - (V_1 - V_1') = -I_1 Z_5 \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} - Z_6 I_1$$


$$\left\{ \begin{array}{l} V_2 - V_1 = -I_1 \left(Z_6 + Z_5 \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \right) \end{array} \right.$$

relazione ingresso-uscita in funzione di I_1 e I_2

$$\left\{ \begin{array}{l} V_2 - V_1 = I_1 \frac{Z_2 Z_4}{Z_1 Z_3} \left(Z_6 + Z_5 \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \right) = I_2 \left(Z_5 + \frac{Z_2 Z_4}{Z_1 Z_3} Z_6 \right) \end{array} \right.$$

se si suppone
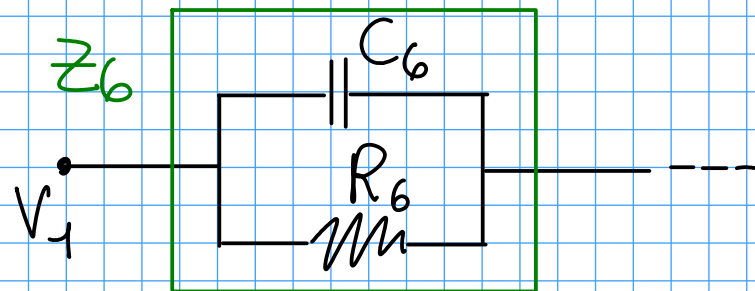
$$Z_6 = R_6 // \frac{1}{C_6 s} = \frac{R_6}{1 + R_6 C_6 s}$$




Vediamo come funziona il sistema

definisco $\left| \begin{array}{l} V_1' = V_u \\ V_2 = V_s \\ V_1 = \phi \end{array} \right.$ e utilizzo $Z_6 = R_6 // \frac{1}{C_6 s}$

Hp da verificare:

→ sviluppo di thevenin su uscita

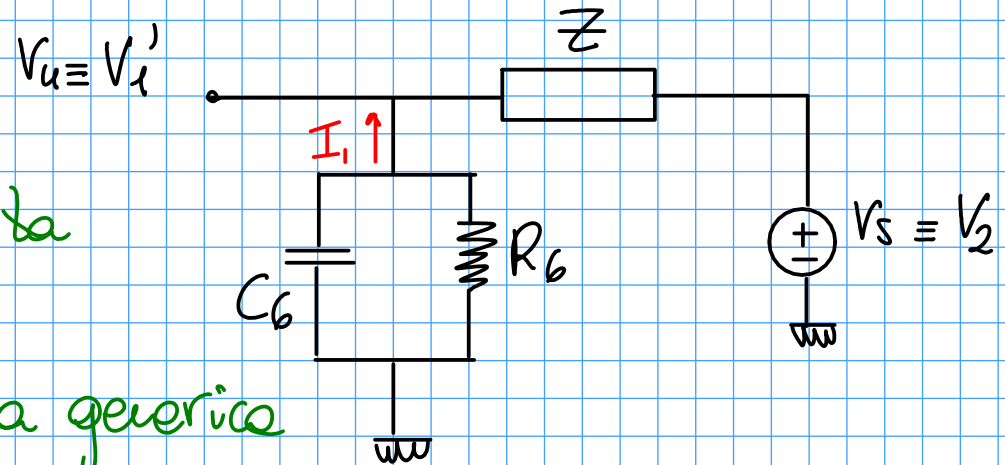$Z_{th} = Z$, $V_{th} = V_s$
guardando da V_u vedo impedenza generica
 Z in serie a V_s



$$V_u = \frac{Z_6}{Z_6 + Z} V_s \rightarrow V_2 = V_1' \left(1 + \frac{Z}{Z_6} \right) \text{ se } \bar{e} \text{ valida Hp thevenin}$$

per verificare prendo V_2 in funzione di I_1

$$V_2 - \cancel{V_1} = -I_1 \left(Z_6 + Z_5 \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \right) = V_1' + \frac{V_1'}{Z_6} Z_5 \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} = V_1' \left(1 + \frac{Z}{Z_6} \right)$$

nulla


$$Z_{th} = Z = Z_5 \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4}$$

con questa sostituzione verifico equiv.

di thevenin sull'uscita (Δ sistema è un quadripolo, con V_{cc} e V_{ss})

la verifica dell'equivalente di Thevenin consente appunto di generare sull'uscita un'impedenza Z di valore legato alle altre impedenze utilizzate nel circuito

per generare induttanza:

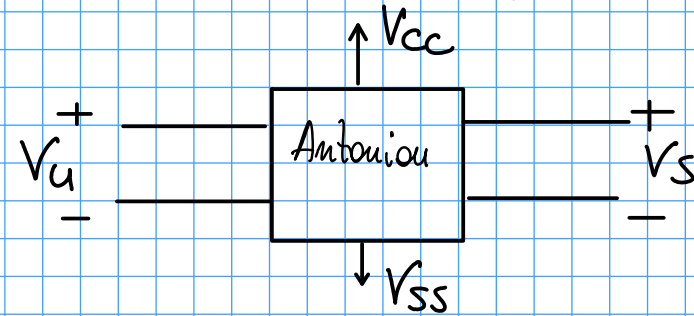

$$\left. \begin{array}{l} Z_1 = R_1 \\ Z_2 = R_2 \\ Z_3 = R_3 \\ Z_4 = 1/C_4 s \\ Z_5 = R_5 \\ Z_6 = R_6 // \frac{1}{C_6 s} \end{array} \right\} \frac{V_2}{V_1'} = 1 + \frac{R_1 R_3 R_5}{R_2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{C_4 s}} = 1 + \frac{R_1 R_3 R_5 C_4}{R_2} s \frac{1}{Z_6}$$

solo da V_1' \longrightarrow $L = \frac{R_1 R_3 R_5 C_4}{R_2}$


ricorda:

equivalenza di Thevenin utilizzata vale solo per la porta di uscita perché sistema è un quadripolo

in fatti utilizzando la seconda relazione $V_2 - V_1$ in funzione di I_2



$$\cancel{V_2 - V_1}^{\text{nulla}} = I_2 \left(Z_5 + \frac{Z_2 Z_4 Z_6}{Z_1 Z_3} \right) \longrightarrow \frac{V_2}{I_2} = R_5 + \frac{R_2}{R_1 R_3 C_4 s} \cdot \frac{1}{Z_6}$$

V_s vede resistenza in serie a capacità'

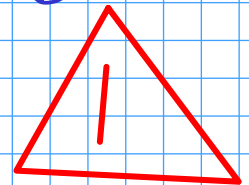

Antoniou come filtro \rightarrow Passa basso 2° ordine
 guardando dall'uscita

15 DIC

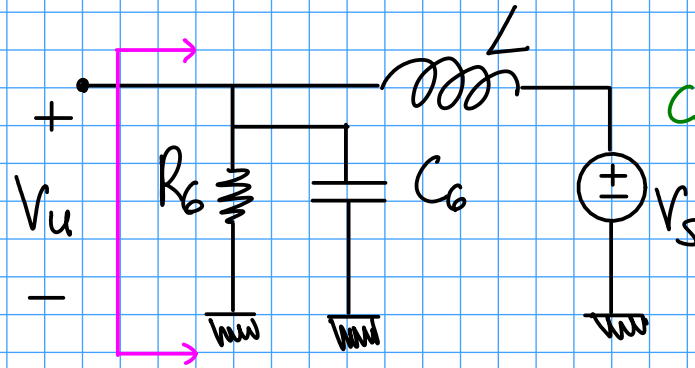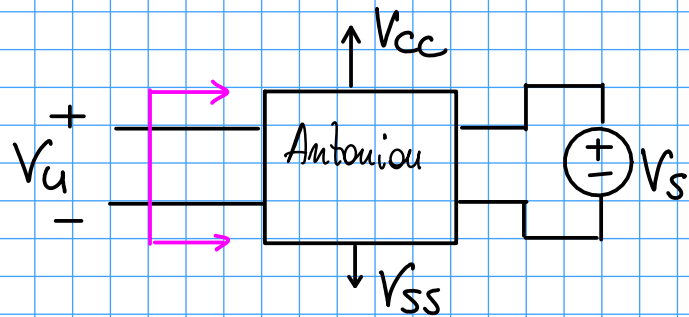

con $L = \frac{R_1 R_3 R_5 C_4}{R_2}$

$$\frac{V_u}{V_s} = \frac{R_6}{R_6 C_6 s + 1} \cdot \frac{1}{Ls + \frac{R_6}{R_6 C_6 s + 1}} = \frac{1}{C_6 L s^2 + \frac{L}{R_6} s + 1}$$



partendo da

$$\frac{V_u}{V_s} = \frac{1}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{Q\omega_0} + 1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_6}}$$

$$\frac{1}{\omega_0 Q} = \frac{L}{R_6} \rightarrow Q = \sqrt{\frac{C_6}{L}} R_6$$

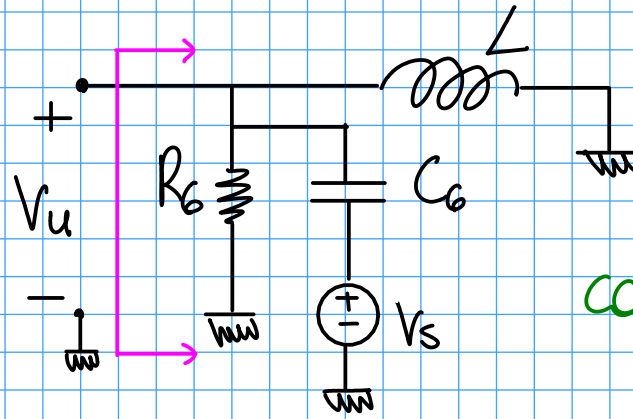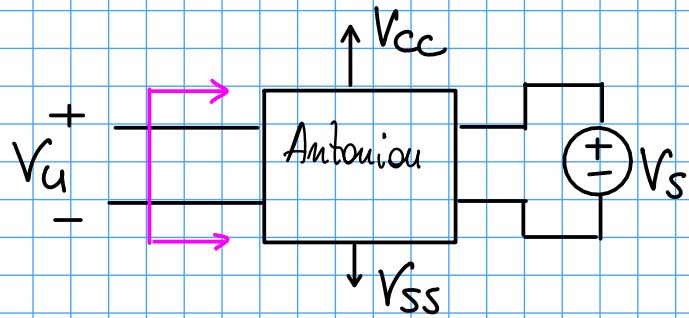Antoniou come filtro \rightarrow Passa alto 2° ordine $\left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ poli} \\ 2 \text{ zeri origine} \end{array} \right.$
 guardando dall'uscita



$$V_2 = \phi$$

$$\text{con } L = \frac{R_1 R_3 R_5 C_4}{R_2}$$

$$\frac{V_u}{V_s} = \frac{R_6 L s}{R_6 + L s} \cdot \frac{1}{\frac{1}{C_6 s} + \frac{R_6 L s}{R_6 + L s}} = \frac{C_6 L s^2}{C_6 L s + \frac{L}{R_6} s + 1}$$

partendo da





$$\frac{V_u}{V_s} = \frac{s^2 / \omega_0^2}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{Q \omega_0} + 1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L C_6}}$$

$$\frac{1}{\omega_0 Q} = \frac{L}{R_6} \rightarrow Q = \sqrt{\frac{C_6}{L}} R_6$$


Antoniou come filtro \rightarrow Passa banda

guardando dall'uscita

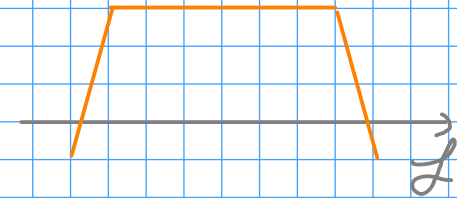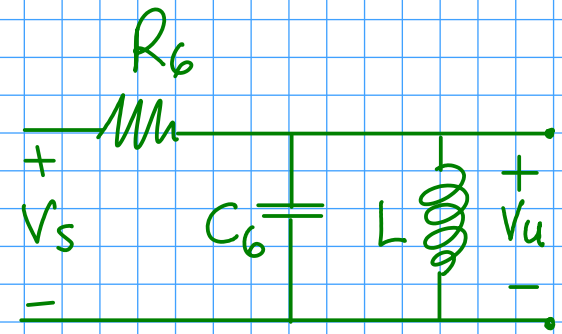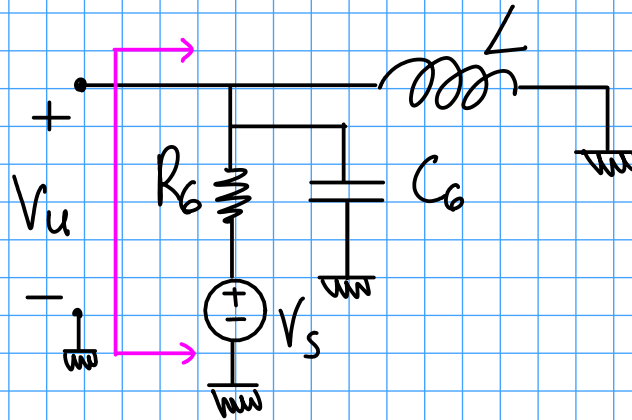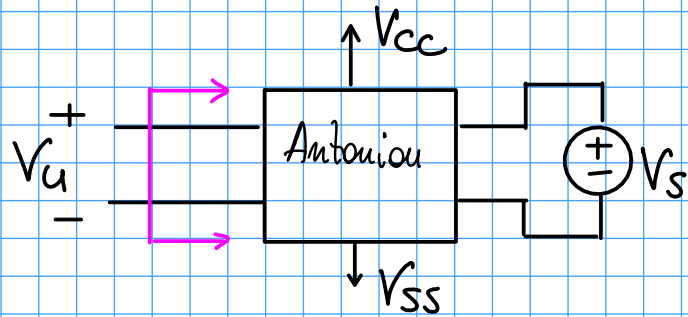


$$\frac{V_u}{V_s} = \frac{\frac{1}{C_6 s} \cancel{L s}}{\frac{1}{C_6 s} + L s} \cdot \frac{1}{\frac{1/C_6 s \cdot L s}{\frac{1}{C_6 s} + L s} + R_6} = \frac{\frac{L}{R_6} s}{1 + \frac{L}{R_6} s + C_6 L s^2}$$

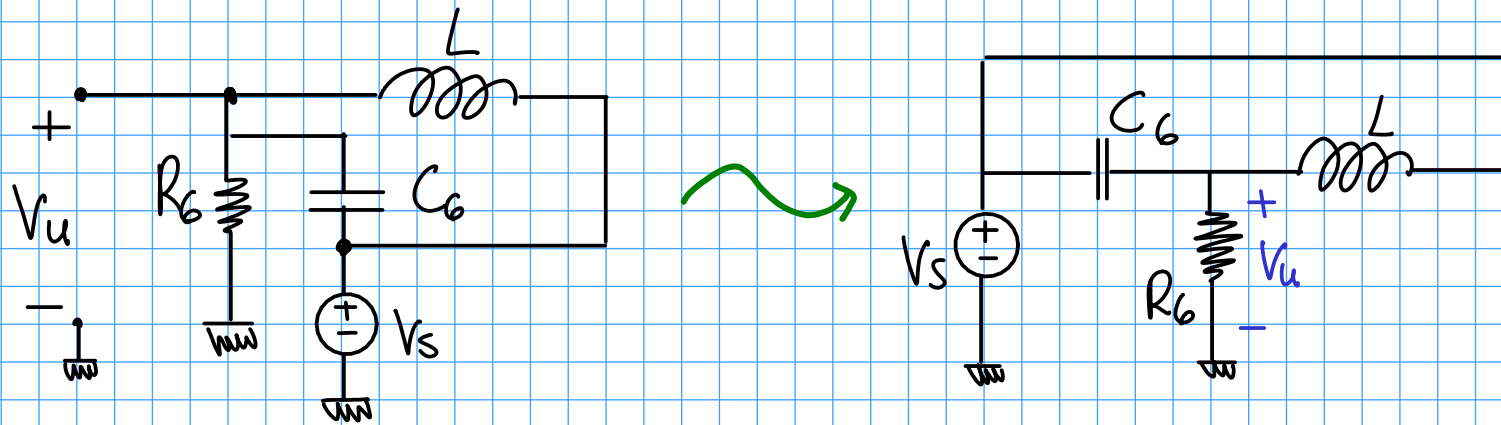Antenna come filtro \rightarrow filtro notch $\left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ poli} \\ 2 \text{ zeri immaginari} \end{array} \right.$



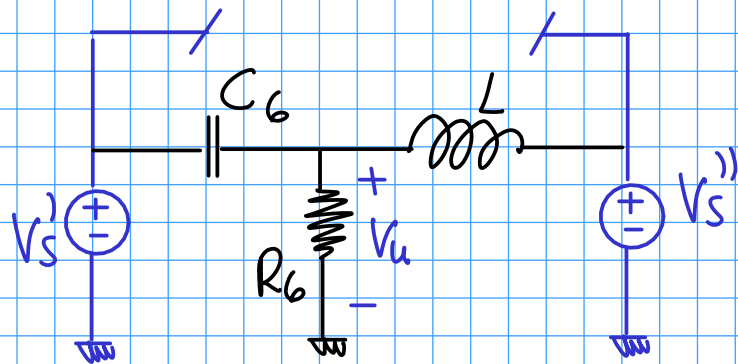studio con la sovrapposizione degli effetti




$$V_u = V_u' + V_u'' = \frac{\frac{s^2}{\omega_0^2} + 1}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{\omega_0} + 1}$$

Antenna come filtro \rightarrow Passa tutto

opamp in serie a notch

ancora con sovrapp.
degli effetti

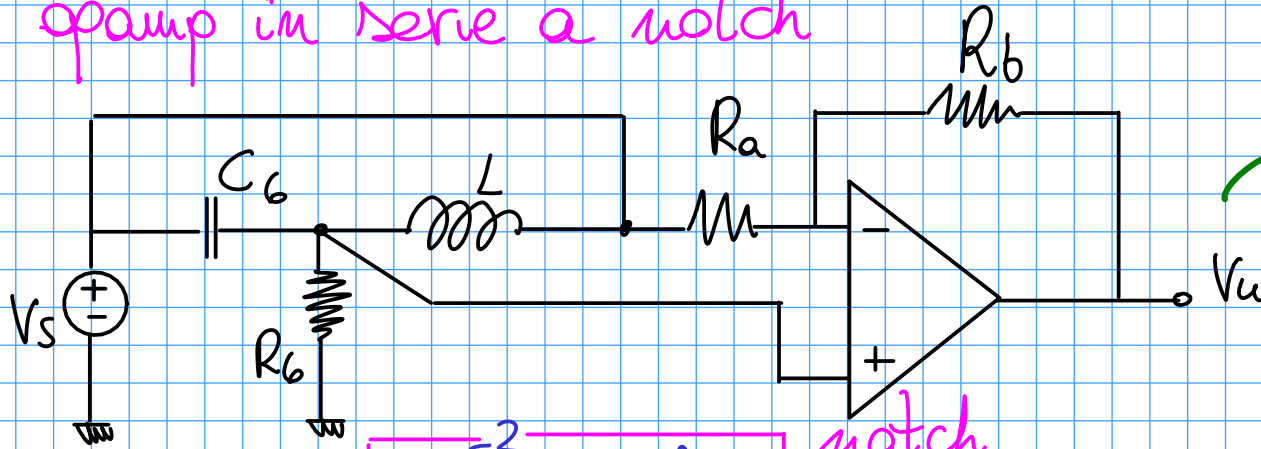

$$V_u' = V_s \frac{\left[\frac{s^2}{\omega_0^2} + 1 \right]}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{\omega_0} + 1} \left(1 + \frac{R_b}{R_a} \right)$$

notch

$$V_u'' = V_s \frac{(1 + R_b/R_a)}{1 + \frac{L}{R_6}s + C_6 L s^2} - V_s \frac{R_b}{R_a}$$

$$V_u = V_u' + V_u''$$

con $R_b = R_a \rightarrow \left. \frac{V_u}{V_s} \right|_{R_b=R_a} = 1$ ok, passa tutto