

inizio carrellata di filtri

1 Dic



INSEGUITORE DI TENSIONE IN AC

FORNISCE IMPIEDENZA INDUTTIVA
SENZA UTILIZZARE INDUTTANZA
(IN CAMPO AUDIO SONO INGOMBRANTI)

VOLGO INSEGUIRE AC, MA COMPONENTE
CONTINUA FA DA IN SATURAZIONE L'OPAMP

→ POTREI INSERIRE CAPACITÀ PER FILTRARE CONTINUA


"APRO" VIA A I ROMANIZZAZIONE

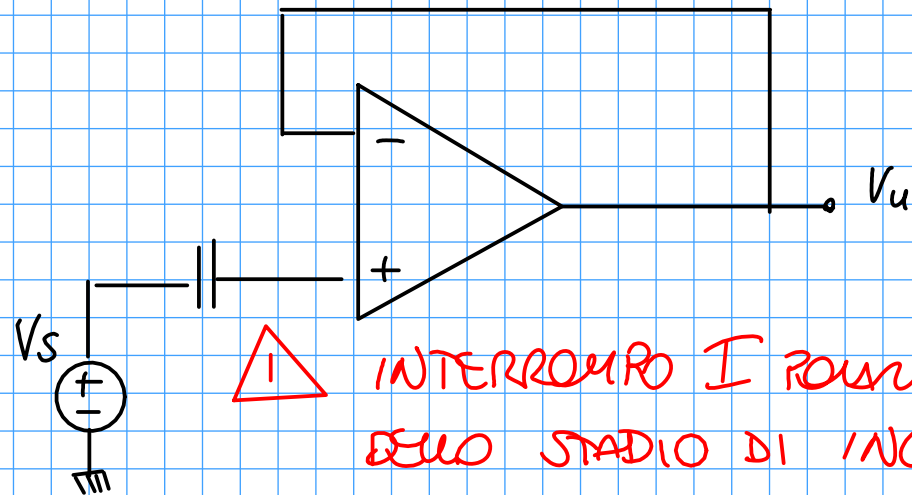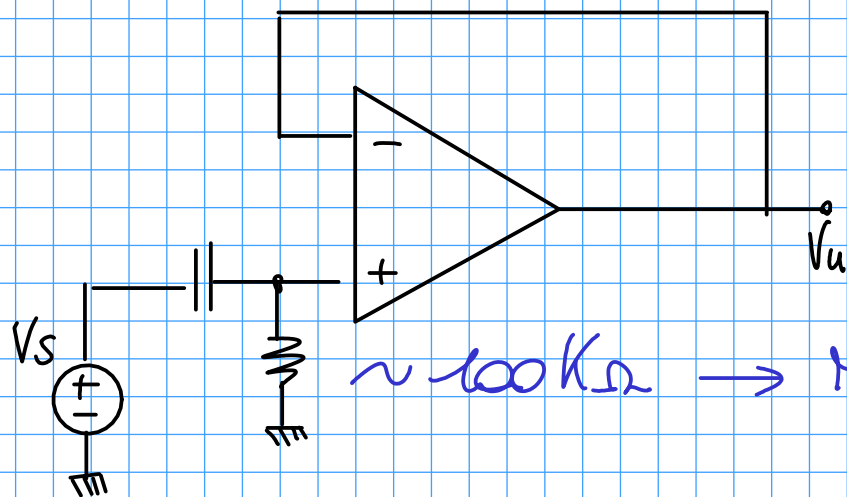

⚠ INTERROMPO I ROMANIZZAZIONE
DELO STADIO DI INGRESSO

$\sim 100k\Omega \rightarrow$ MA RIDUCCO R_{in} (IN CONTINUA $\sim R_{is} = 400k\Omega$)

TECNICA BOOTSTRAP

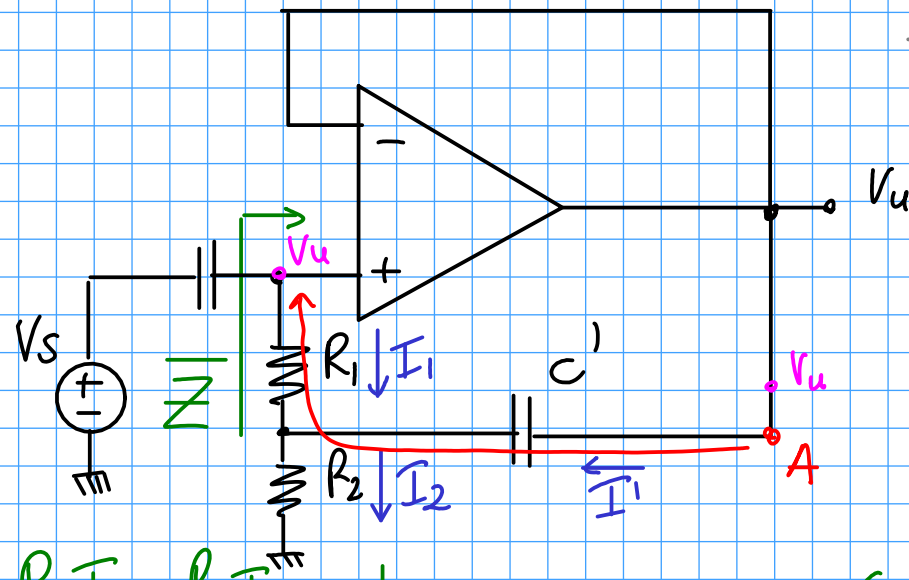

→ IN CONTINUA TENSIONE SU R
NULLA, DA VS VEDO R_{in} ELEVATA

→ IN FREQUENZA C' È UN
CORTOCIRCUITO

$$\begin{aligned} v^+ &= R_1 I_1 + R_2 I_2 \\ I_2 &= I_1 + I' \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} v^+ &= R_1 I_1 + R_2 (I_1 + I') \end{aligned} \right.$$

DA A → $-I' j\omega C_1 + I_1 R_1 = 0$

$$I_1 = \frac{j\omega C_1}{R_1} I'$$


$$v^+ = (R_1 + R_2 + R_1 R_2 j\omega C') I_1$$

$$\bar{Z} = \frac{v^+}{I_1} = R_1 + R_2 + R_1 R_2 j\omega C' = R_1 + R_2 + j\omega L'$$


con $L' = R_1 R_2 C'$

VEDO COMPONENTE INDUTTIVA SENZA INDUTTANZA

FILTRO PASSA TUTTO

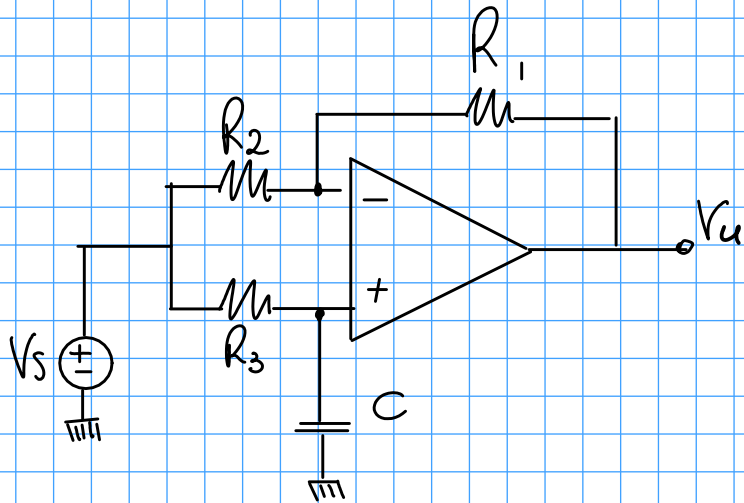

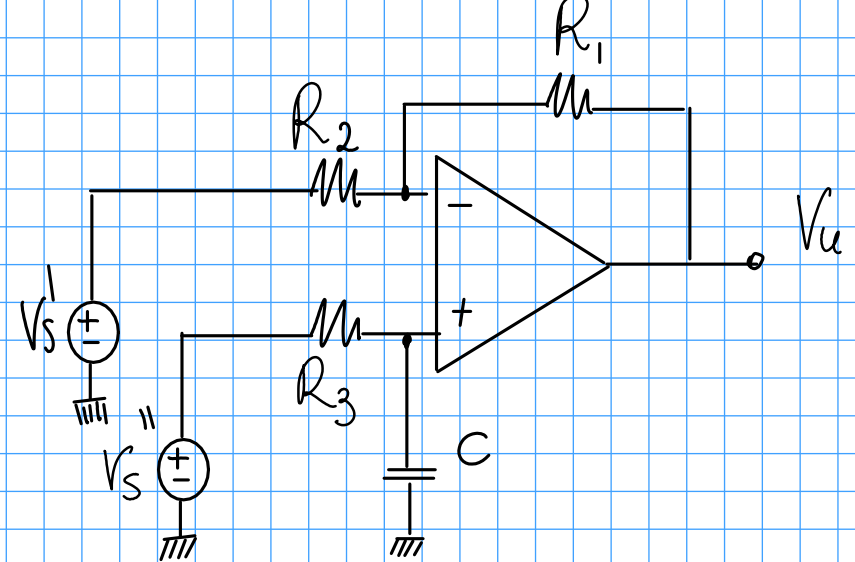separo ingressi
per utilizzare
soprapp. degli
effetti



$$1) V_u' = - \frac{R_1}{R_2} V_s'$$


$$2) V_s'' = \frac{1}{1 + R_3 C s} V_s'' \rightarrow V_u'' = \left(-1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \frac{1}{1 + R_3 C s}$$

SOPRAPPOSIZIONE
EFFETTI

$$\boxed{\frac{V_u}{V_s} = \frac{1 - \frac{R_2}{R_1} R_3 C s}{1 + R_3 C s}}$$


$$\text{con } R_1 = R_2 \rightarrow \frac{V_u}{V_s} = \frac{1 - R_3 C s}{1 + R_3 C s}$$

$\angle A_f \uparrow$

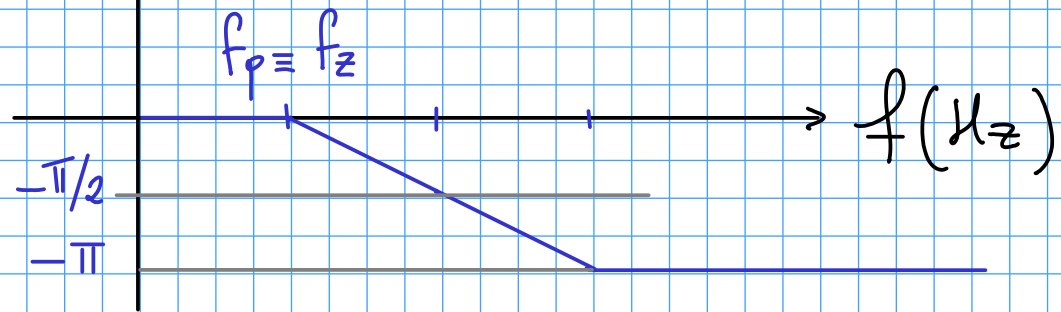

FILTRO PASSA TUTTO 2° ORDINE

3 DIC

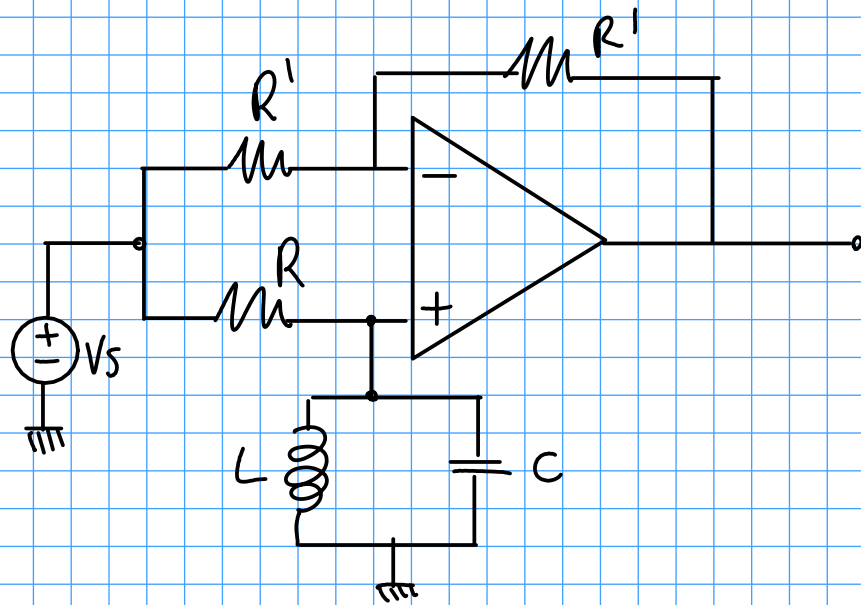

$$1) \frac{V_u'}{V_s'} = -\frac{R'}{R'} = -1$$

2) come prima, varia V_s^+

$$\frac{V_u''}{V_s^+} = 1 + \frac{R'}{R'} = 2$$

$$\begin{aligned} \frac{V_s^+}{V_s''} &= \frac{\frac{Ls \cdot 1/Cs}{Ls + 1/Cs}}{R + \frac{Ls \cdot 1/Cs}{Ls + 1/Cs}} = \frac{Ls}{RLCs^2 + Ls + R} = \frac{L/R \cdot s}{LCs^2 + \frac{Ls}{R} + 1} \\ &= \frac{\frac{s}{Q\omega_0}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{Q\omega_0} + 1} \end{aligned}$$

con:

$$\omega_0 \triangleq \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q \triangleq \frac{R}{L\omega_0}$$

$$\frac{V_u''}{V_s''} = \frac{2s^+}{V_s''} \cdot \frac{V_u''}{s^+} = 2 \cdot \frac{\frac{S}{Q\omega_0}}{\frac{S^2}{\omega_0^2} + \frac{S}{Q\omega_0} + 1}$$

$$\frac{V_u}{V_s} = 2 \frac{\frac{S}{Q\omega_0}}{\frac{S^2}{\omega_0^2} + \frac{S}{Q\omega_0} + 1} - 1 = \frac{\cancel{2S/Q\omega_0} - \frac{S^2}{\omega_0^2} - \cancel{S/Q\omega_0} - 1}{\frac{S^2}{\omega_0^2} + \frac{S}{Q\omega_0} + 1}$$

$$\boxed{\frac{V_u}{V_s} = \frac{\frac{S^2}{\omega_0^2} - \frac{S}{Q\omega_0} + 1}{\frac{S^2}{\omega_0^2} + \frac{S}{Q\omega_0} + 1}}$$

$$S_{p,2} = \frac{-\frac{1}{Q\omega_0} \pm \sqrt{\frac{1}{Q^2\omega_0^2} - \frac{4}{\omega_0^2}}}{2/\omega_0^2}$$


$$S_{z,2} = \frac{\frac{1}{Q\omega_0} \pm \sqrt{\frac{1}{Q^2\omega_0^2} - \frac{4}{\omega_0^2}}}{2/\omega_0^2}$$

con $\Delta < 0 \Rightarrow$ MODULO AMPLIEZZA COSTANTE
(CONTRIBUTO PER ETERO CONDENS A NULLO)

con $\Delta \geq 0 \Rightarrow$ PERI REALI DISTINTI, SITUAZIONE NON CI INTERESSA

$$\frac{1}{\cancel{Q^2\omega_0^2}} - \frac{4}{\cancel{\omega_0^2}} < 0 \rightarrow \boxed{Q > 1/2} \quad \text{PERI CONDENS COINCIDENTI}$$

FILTRO NOTCH

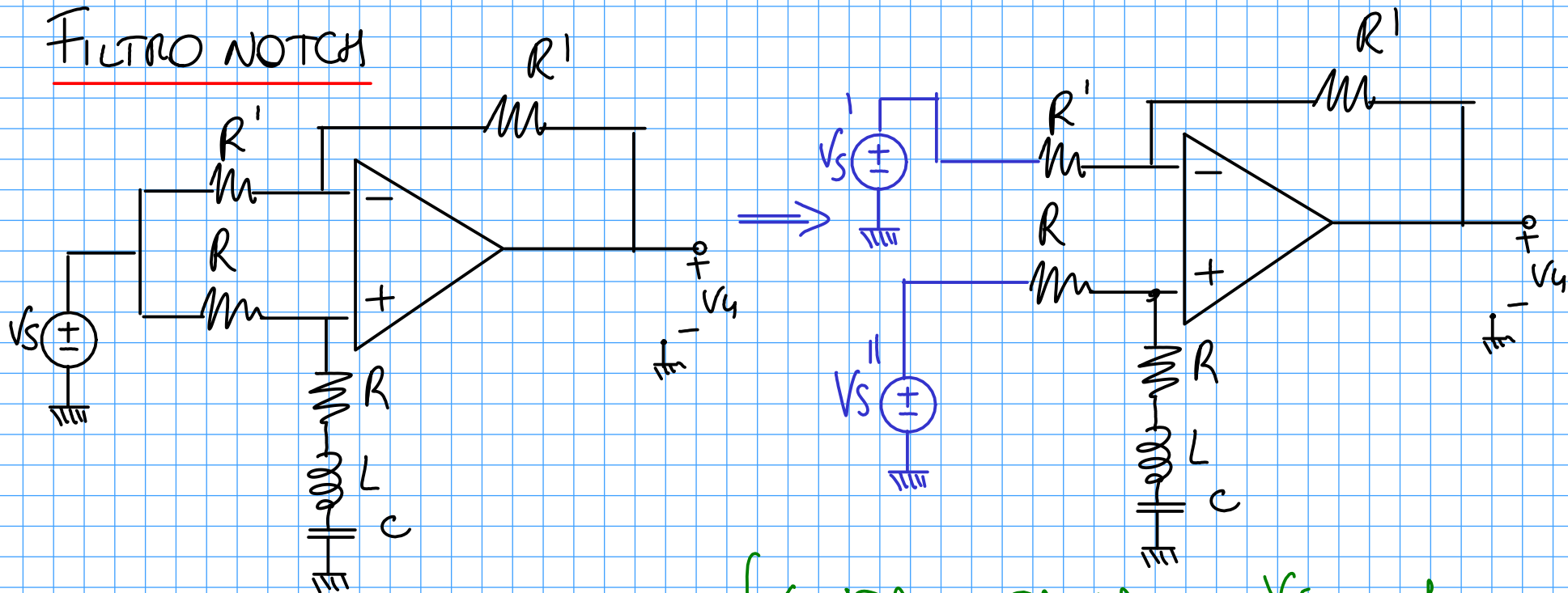

AVRÀ 2 POLI, 2 ZERI
IMAGINARI PURI (A ZERO
CON ω REALE)

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{CONTANO DA } \omega_0 \rightarrow \frac{V_s}{V_u} = 1 \\ \text{IN } \omega = \omega_0 \rightarrow \frac{V_s}{V_u} = \phi \end{array} \right.$$

$$\frac{V_u'}{V_s'} = 1$$

$$\frac{V_u''}{V_s''} = \frac{R + Ls + 1/Cs}{2R + Ls + 1/Cs} = \frac{RCS + LCs^2}{2RCS + LCs^2 + 1}$$

$$RC \triangleq \frac{1}{2} \frac{1}{\omega_0 Q}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\frac{V^+}{V_S''} = \frac{\frac{S^2}{\omega_0^2} + \frac{S}{2Q\omega_0} + 1}{\frac{S^2}{\omega_0^2} + \frac{S}{\omega_0 Q} + 1}$$

$$\frac{V_u''}{V_S''} = 2 \frac{\frac{S^2}{\omega_0^2} + \frac{S}{2Q\omega_0} + 1}{\frac{S^2}{\omega_0^2} + \frac{S}{\omega_0 Q} + 1}$$

MENTRE CO PER QUADRO OPERAZIONE
NON INVERTE

UNICO CALCOLO:

$$\frac{V_u}{V_S} = 2 \frac{\frac{S^2}{\omega_0^2} + \frac{S}{2Q\omega_0} + 1}{\frac{S^2}{\omega_0^2} + \frac{S}{\omega_0 Q} + 1} - 1 = \frac{\cancel{2\frac{S^2}{\omega_0^2}} + \cancel{\frac{S}{Q\omega_0}} + 2 - \cancel{\frac{S^2}{\omega_0^2}} - \cancel{\frac{S}{\omega_0 Q}} - 1}{\frac{S^2}{\omega_0^2} + \frac{S}{\omega_0 Q} + 1}$$

$$\boxed{\frac{V_u}{V_S} = \frac{\frac{S^2}{\omega_0^2} + 1}{\frac{S^2}{\omega_0^2} + \frac{S}{\omega_0 Q} + 1}}$$


$$S_{p1,2} = -\frac{1}{Q\omega_0} \pm \sqrt{\frac{1}{Q^2\omega_0^2} - \frac{4}{\omega_0^2}}$$

CON $Q > 1/2$, $\Delta < 0$, PER
COMPRESSI CONIUGATI

CALCOLO MODULO QUADRO NUMERATORE

$$\frac{1}{Q^2 \omega^2} + \frac{4}{\omega^2} - \frac{1}{\omega^2 Q^2} = N \cdot \bar{N} = |N|^2 \rightarrow$$

$$|S_p| = \frac{\frac{2}{\omega_0}}{\frac{2}{\omega_0^2}} = \omega_0$$

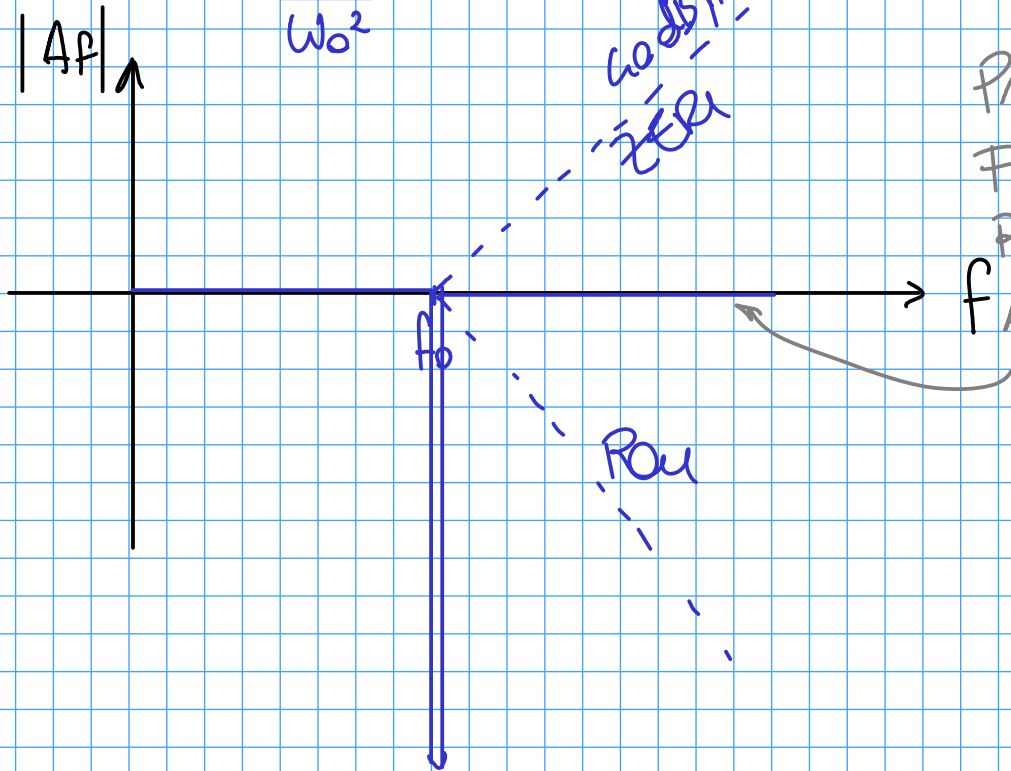

PRESENTA ZERI IMMAGINARI PURI M
 FORNISCE PICCO DI RISONANZA VERSO $-\infty$
 POI SONNO CONTRIBUTO POI STABILITÀ
 FA ZERO dB IL MODULO

ROSSO SOSTITUIRE L ? \rightarrow INTEGRATORE IN AC

