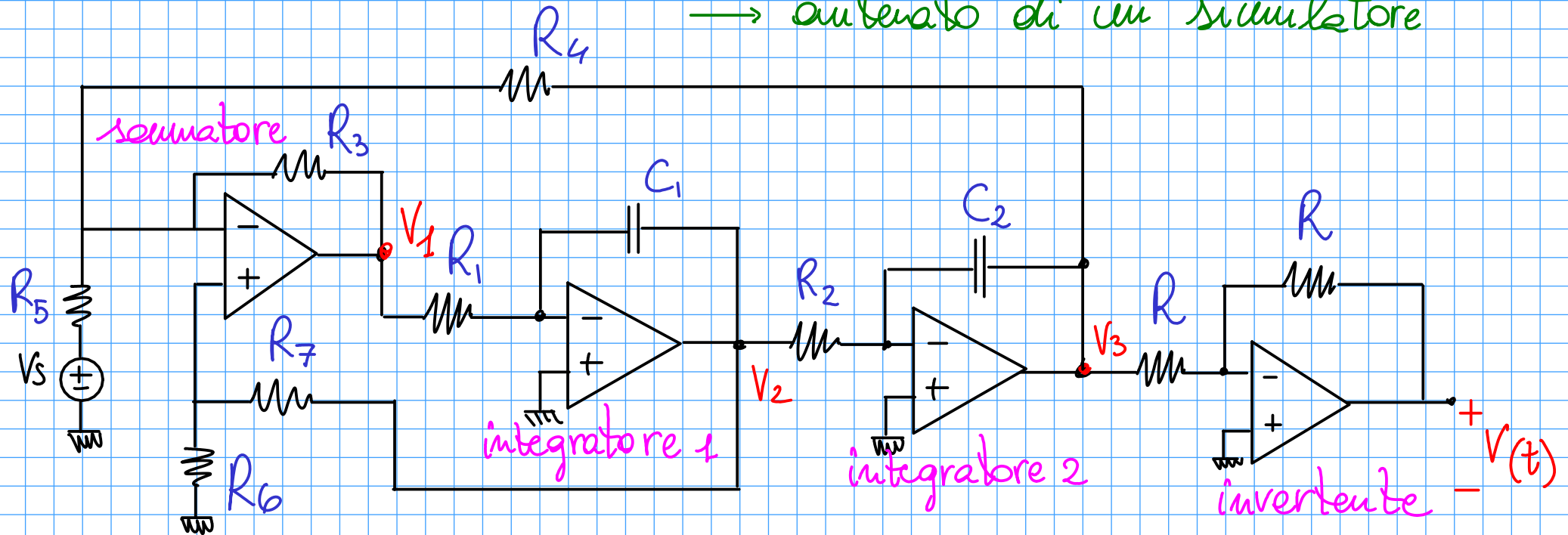


Calcolatore analogico
soluzioni eq 2° ordine

utilizzato in passato per le 3DIC
risoluzione delle eq. differenziali lineari
a coeff. costanti
→ ottenuto di un "simulatore"




Studio sistema per passi:


- ipotizzo di conoscere V_1
- calcolo V_2, V_3
- calcolo effetto reazione su V_1

calcolo $V(t)$

condizioni iniziali
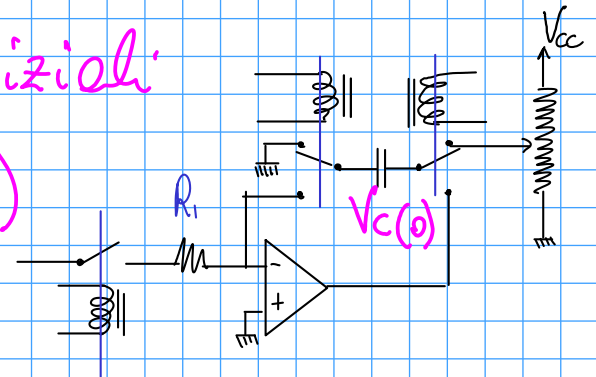
$$\begin{cases} V_2(0) = V_{C1}(0) \\ V_3(0) = V_{C2}(0) \end{cases}$$




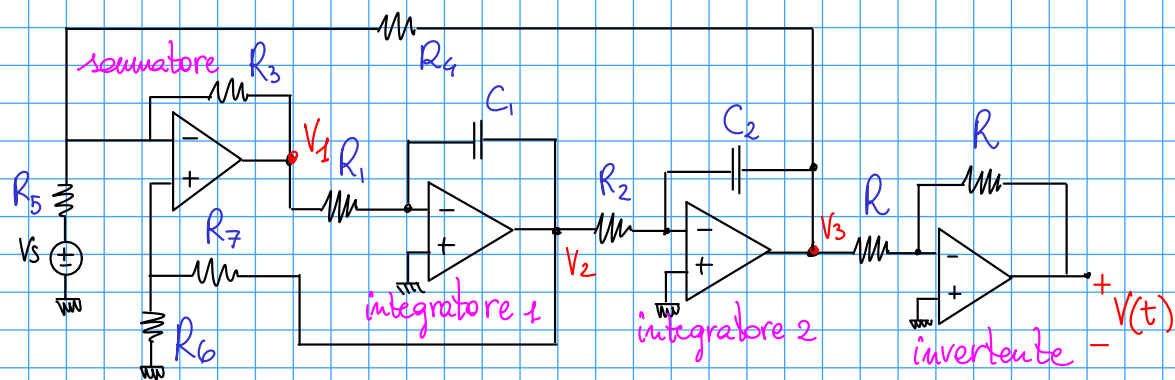

$$V_2 = -\frac{1}{R_1 C_1} \int V_1(t) dt + V_1(0) \rightarrow V_1 = -R_1 C_1 \frac{dV_2(t)}{dt} = +R_1 C_1 R_2 C_2 \frac{d^2 V_3}{dt^2}$$

$$V_3 = -\frac{1}{R_2 C_2} \int V_2(t) dt + V_2(0) \rightarrow V_2 = -R_2 C_2 \frac{dV_3(t)}{dt}$$

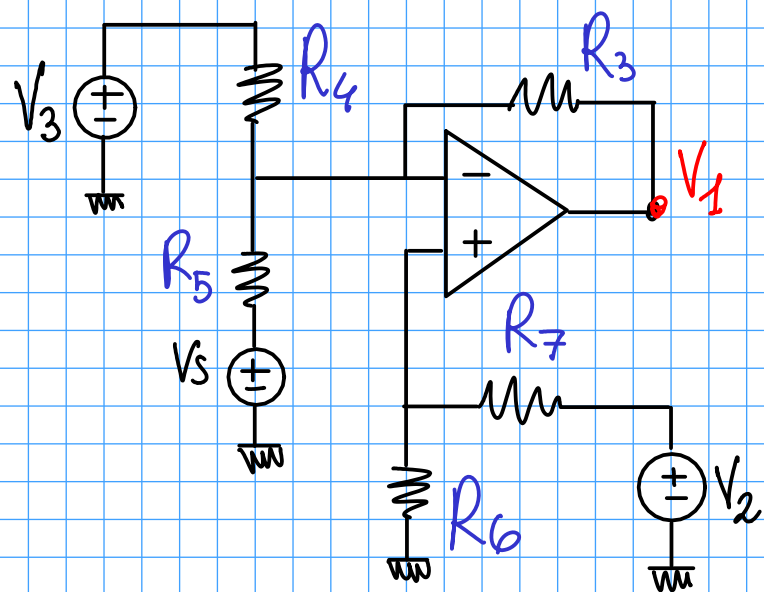calcolo V_1 con la sovrapposizione degli effetti



$$V_1 = \begin{cases} \text{con } V_3 \rightarrow -\frac{R_5}{R_4 + R_5} \cdot \frac{R_3}{R_4 // R_5} V_3 \\ \text{con } V_2 \rightarrow \frac{R_6}{R_6 + R_7} \left(1 + \frac{R_3}{R_4 // R_5} \right) V_2 \\ \text{con } V_5 \rightarrow -\frac{R_4}{R_4 + R_5} \cdot \frac{R_3}{R_4 // R_5} V_5 \end{cases}$$

unisco i contributi (e semplifico dove possibile):

$$V_1 = -\frac{R_3}{R_4} V_3 + \boxed{\frac{R_6}{R_6 + R_7} \left(1 + \frac{R_3}{R_4 // R_5}\right)} V_2 - \frac{R_3}{R_5} V_5$$

imposto uguale a 1

scribo

$$V_1 = -V_3$$

$$V_1 = R_1 C_1 R_2 C_2 \frac{d^2 V_3}{dt^2} \rightarrow R_1 C_1 R_2 C_2 \frac{d^2 V_3}{dt^2} = -\frac{R_3}{R_4} V_3 - R_2 C_2 \frac{d V_3}{dt} - \frac{R_3}{R_5} V_5$$

$$V_2 = -R_2 C_2 \frac{d V_3(t)}{dt}$$

equazione completa

$$\boxed{\frac{1}{\omega_2^2} \frac{d^2 V(t)}{dt^2} + \frac{1}{\omega_1} \frac{d V(t)}{dt} + K V(t) = D V_5}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$\omega_1 = \frac{1}{R_1 C_1}$$

$$K = \frac{R_3}{R_4}$$

$$D = -\frac{R_3}{R_5}$$

circuito del calcolatore analogico è definito anche
filtro universale vediamo perché, passo al dominio di Laplace

$$\frac{1}{\omega_2^2} s^2 V(s) + \frac{1}{\omega_1} s V(s) + K V(s) = D V(s)$$

da eq. completa $H(s) = \frac{V(s)}{V_s(s)} = \frac{D}{\frac{1}{\omega_2^2} s^2 + \frac{1}{\omega_1} s + K}$ P. basso

da V_s a V_2

$$V_2 = -R_2 C_2 s V_3 = R_2 C_2 s V(s) \rightarrow \frac{V_2(s)}{V_s(s)} = \frac{V_2}{V} \cdot \frac{V}{V_s} = \frac{R_2 C_2 s \cdot D}{\frac{1}{\omega_2^2} s^2 + \frac{1}{\omega_1} s + K}$$

P. banda

da V_s a V_1

$$V_1 = -R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 V(s) = -\frac{s^2}{\omega_2^2} V(s) \rightarrow \frac{V_1(s)}{V_s(s)} = \frac{V_1}{V} \cdot \frac{V}{V_s} = \frac{-s^2 / \omega_2^2 \cdot D}{\frac{1}{\omega_2^2} s^2 + \frac{1}{\omega_1} s + K}$$

P. alto

combinando le varie uscite è possibile
generare qualsiasi funzione di trasferimento

attenzione a segni! p. alto è negativo, gli altri positivi!