

# TECNICA DELLA COMPENSAZIONE


- MODIFICA  $\beta A$  PER GARANTIRE STABILITÀ
- AUMENTA MARGINI DI GUADAGNO E FASE
- MODIFICA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO

~> PRIMO ESEMPIO: COMPENSAZIONE NEL  $\mu A 741$

QUELLO CHE VEDREMO:

- POLO DOMINANTE
- POLO - ZERO (SEMPLIFICAZIONI, METODO GRAFICO)
- ELIMINAZIONE POLO ZERO
- CASI PARTICOLARI

## POLO DOMINANTE

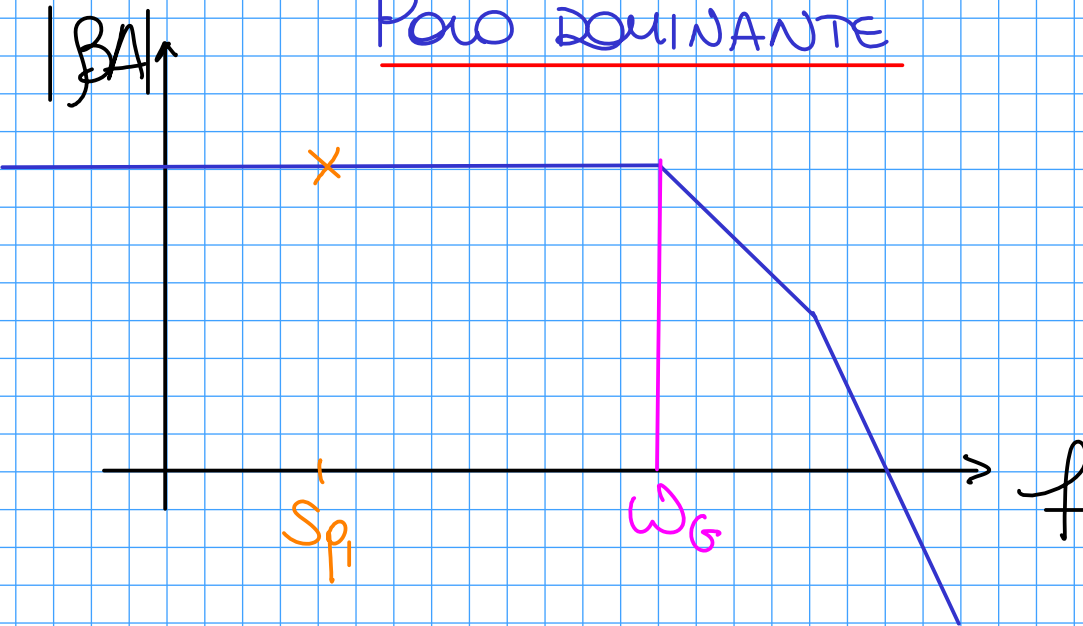

ESEMPIO: PASSA BASSO,  $\omega_G$   
DEIMITA BANDA A -30dB  
Hp  $\beta_0 A_0 < 0$

INSERISCO POLO  $Sp_1$ , IN MODO  
CHE  $\omega_G \gg Sp_1$  (+ DI 1 DECADE)

FASE SU  $Sp_1 = \pi - \pi/4 = \frac{3}{4}\pi$

SE VOGLIO GUADAGNO UNITARIO SU  $\omega_G$ , DOVE INSERISCO  $Sp_1$ ?

$$\left| \frac{\beta_0 A_0}{1 + j \frac{\omega_G}{\omega_{p1}}} \right| = 1$$

$$\text{SE } \omega_G \gg \omega_{p1} \rightarrow \left| \frac{\beta_0 A_0}{\cancel{1} + j \frac{\omega_G}{\omega_{p1}}} \right| = 1 \rightarrow \omega_{p1} = \frac{\omega_G}{\beta_0 A_0}$$

POLO - ZERO

~> MARGINE DI FASE

14 GEN

$$\beta A_c(j\omega) = \beta A(j\omega) \cdot \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_z}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_p}} = \beta A \cdot M \quad (1)$$

COMPENSATO

IMPONGO:

$$\angle \beta A_c(j\omega_{gc}) = \varphi_M \quad \leftarrow \varphi_M \text{ MARGINE DI FASE FORNITO}$$

↑  
PULSAZIONE PER LA QUALE  $|\beta A_c(j\omega_{gc})| = 1$

$$\varphi_M = \angle \beta A(j\omega_{gc}) - \text{ATAN} \frac{\omega_{gc}}{\omega_p} + \text{ATAN} \frac{\omega_{gc}}{\omega_z} \quad \text{v. (1)}$$
$$\left[ |\beta A(j\omega_{gc})|^2 \cdot \frac{1 + \left(\frac{\omega_{gc}}{\omega_z}\right)^2}{1 + \left(\frac{\omega_{gc}}{\omega_p}\right)^2} \right] = 1$$

- CONDIZIONE SU  $\varphi_M$
- CONDIZIONE SU  $|\beta A|$

2 EQUAZIONI X 3 INCOGNITE  $\rightarrow$  AUREI GRADO DI LIBERTÀ

MA SONO EQ. TRASCENDENTI! ↑

INTRODUCIAMO ALCUNI CASI (E RELATIVE SEMPLIFICAZIONI):

1) CASO  $\omega_{GC} > 4\omega_z$ ,  $\omega_{GC} > 4\omega_p$  (ALMENO UN PAIO DI OCT)

$$\left| \beta A(j\omega_{GC}) \right|^2 \cdot \frac{\cancel{1 + \left( \frac{\omega_{GC}}{\omega_z} \right)^2}}{\cancel{1 + \left( \frac{\omega}{\omega_p} \right)^2}} = 1 \rightarrow \omega_p \approx \frac{\omega_z}{\left| \beta A(j\omega_{GC}) \right|}$$

2)  $\omega_z$  MOLTO GRANDE,  $\omega_{GC} > 4\omega_p$


$$\left| \beta A(j\omega_{GC}) \right|^2 \cdot \frac{\cancel{1 + \left( \frac{\omega_{GC}}{\omega_z} \right)^2}}{1 + \left( \frac{\omega}{\omega_p} \right)^2} = 1 \rightarrow \omega_p \approx \frac{\omega_{GC}}{\left| \beta A(j\omega_{GC}) \right|}$$

## METODO GRAFICO

$$\angle \beta A_c(j\omega) = \angle \beta A(j\omega) + \angle M(j\omega)$$

$$\angle \beta A_c(j\omega) = \angle \beta A(j\omega) - [-\angle M(j\omega)]$$

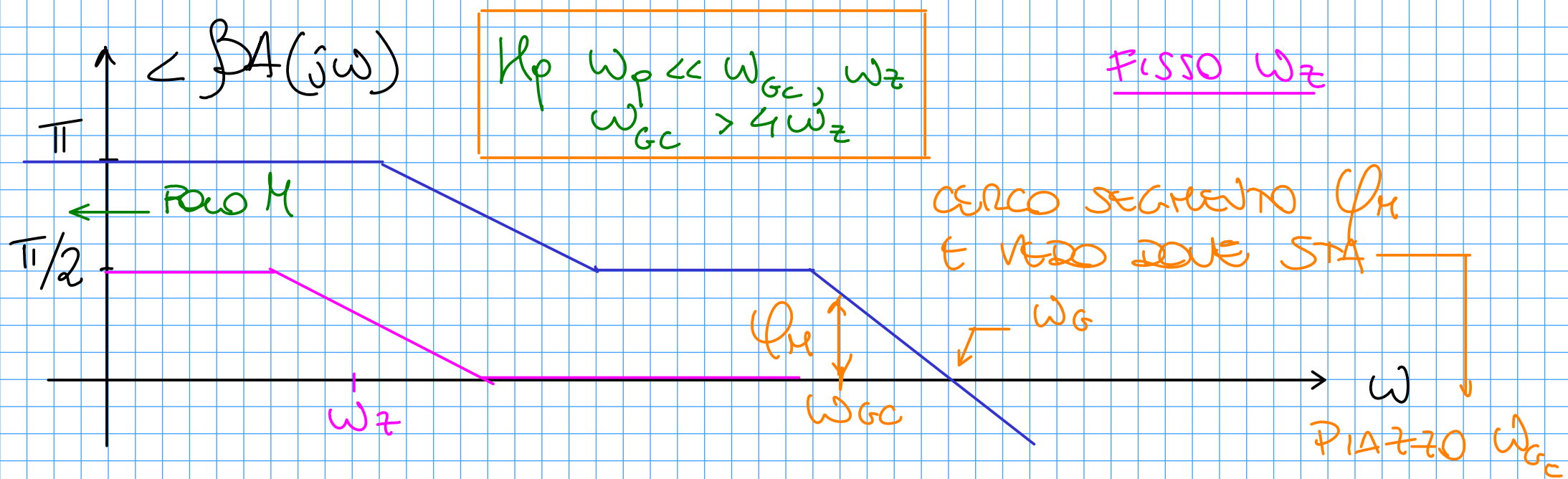Hp  $f_H$  NOTA, CALCOLO  $\omega_p$  E  $\omega_z$  (METTO  $\omega_p$  IN  
BASSO RISPETTO A  $\omega_z$  E  $\omega_{gc}$ , CONTRIBUTO FASE  $\omega_p$   
STABILIZZATO A  $\omega_{gc}$ )



$$\angle H = -\text{ATAN} \frac{\omega}{\omega_p} + \text{ATAN} \left( \frac{\omega}{\omega_z} \right) = -\frac{\pi}{2} + \text{ATAN} \left( \frac{\omega}{\omega_z} \right)$$

A QUESTO PUNTO VEDO SE TORNAVO  $H_p$

$$\omega_p = \frac{\omega_z}{|\beta A(j\omega_{GC})|}$$

DEUS RISORDINE MOLTO PIÙ  
DI  $\omega_z$


INFATTI NEL DIAGRAMMA  
LA FASE LEGATA A  $\omega_p$   
CORRISPONDE GIÀ STABILIZZATA

MODULO


$\angle \beta A(j\omega)$

Hp  $\omega_p \ll \omega_{cc}, \omega_z$   
 $\omega_{gc} > 4\omega_z$

FISSO  $\omega_z$

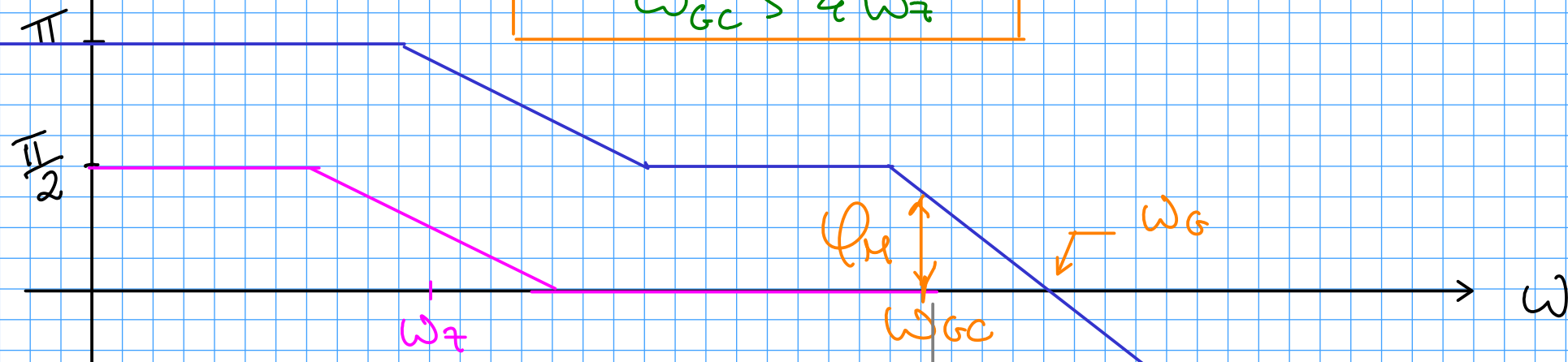


$|\beta A|$

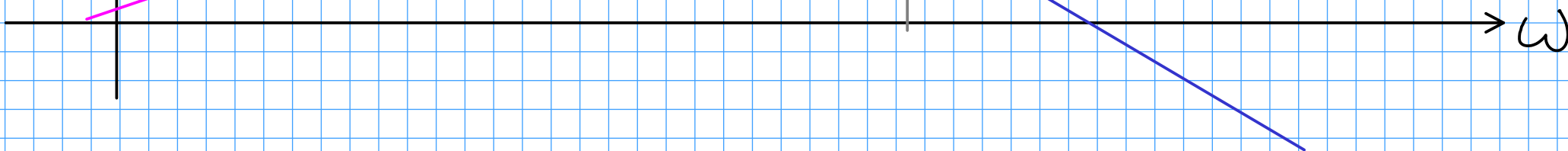


$$\begin{aligned} \text{Hp} \quad \omega_z &> \omega_{gc} \\ \omega_p &\ll \omega_{gc} \end{aligned}$$

$$\omega_p = \frac{\omega_{gc}}{|\beta A(j\omega)|}$$

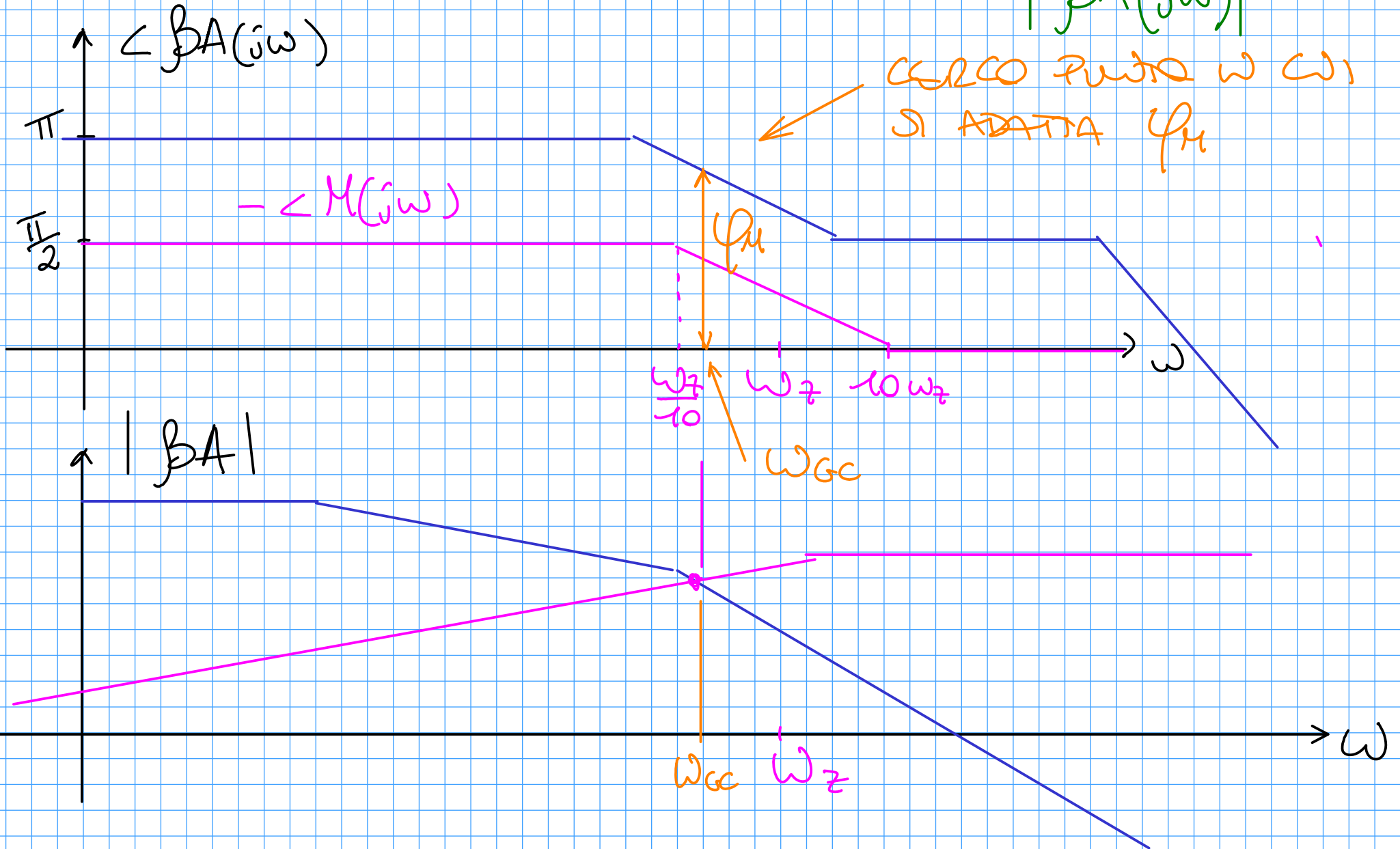



NOTA  $\omega_z \rightarrow \infty$

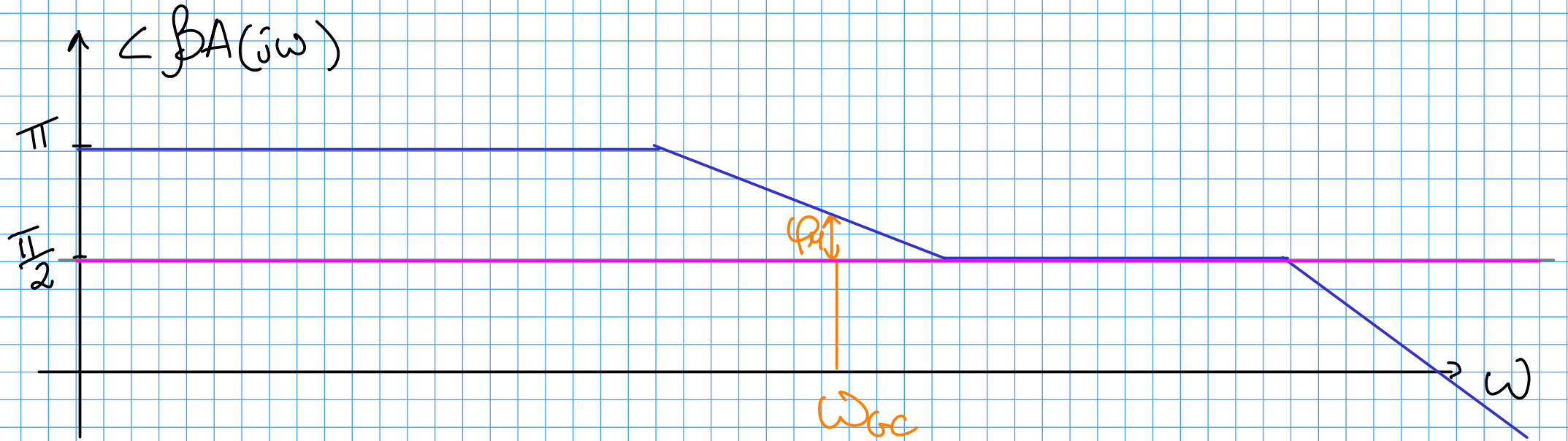

$$\omega_p = \frac{\omega_{gc}}{|BA(j\omega_{gc})|}$$

METODO ZERO DOMINANTE


con  $\omega_z = \omega_p \rightarrow$  cancellato  $\rightarrow \phi_c = \pi/4$

# ELIMINARE POLO-ZERO

$$\omega_z = \omega_{p1}$$


$\omega_p =$  tale da garantire  $\varphi_M$  in  $\omega_{GC}$

PROBLEMA  $\omega_z = \omega_{p1}$

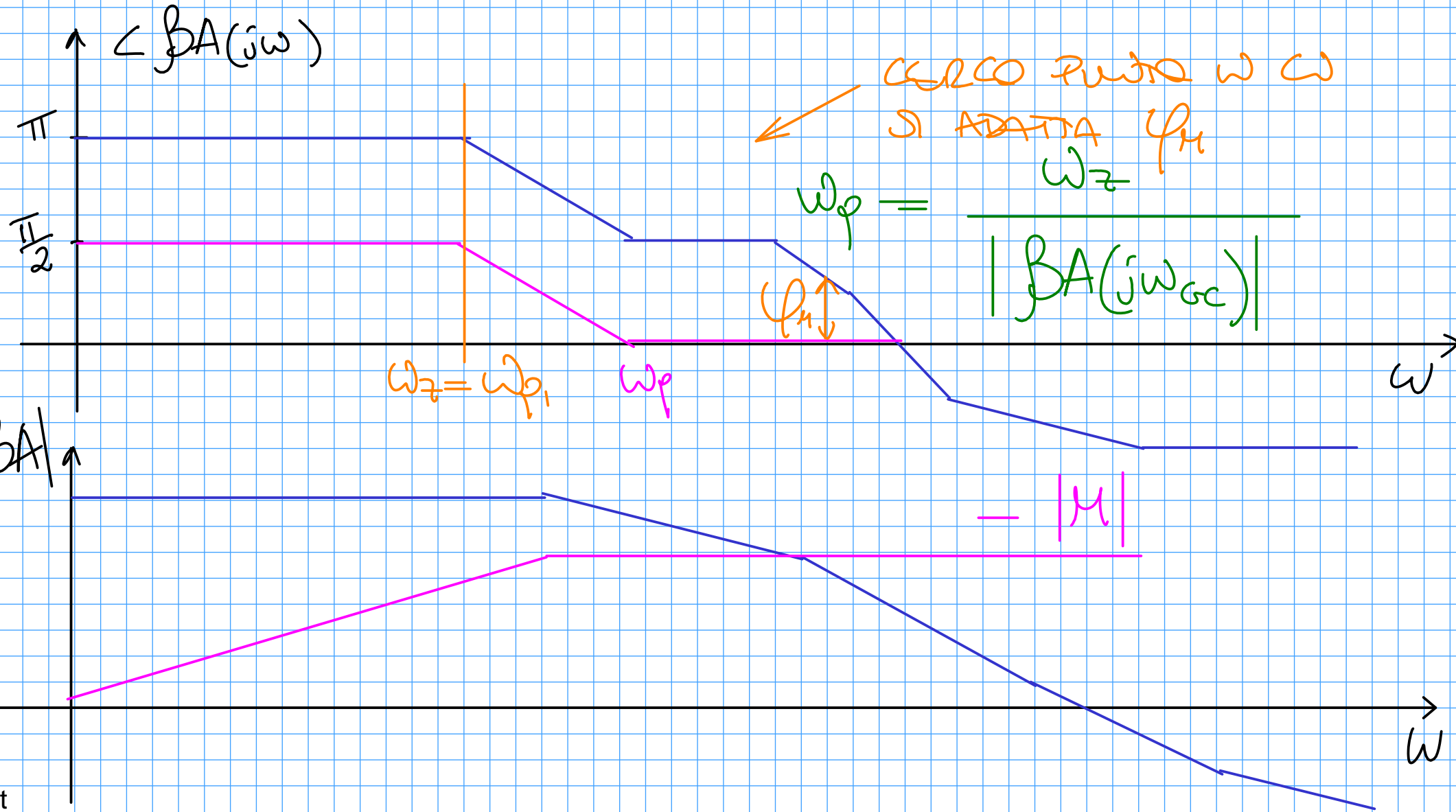

# POSIZIONAMENTO POLO ZERO

## CASI DA EVITARE

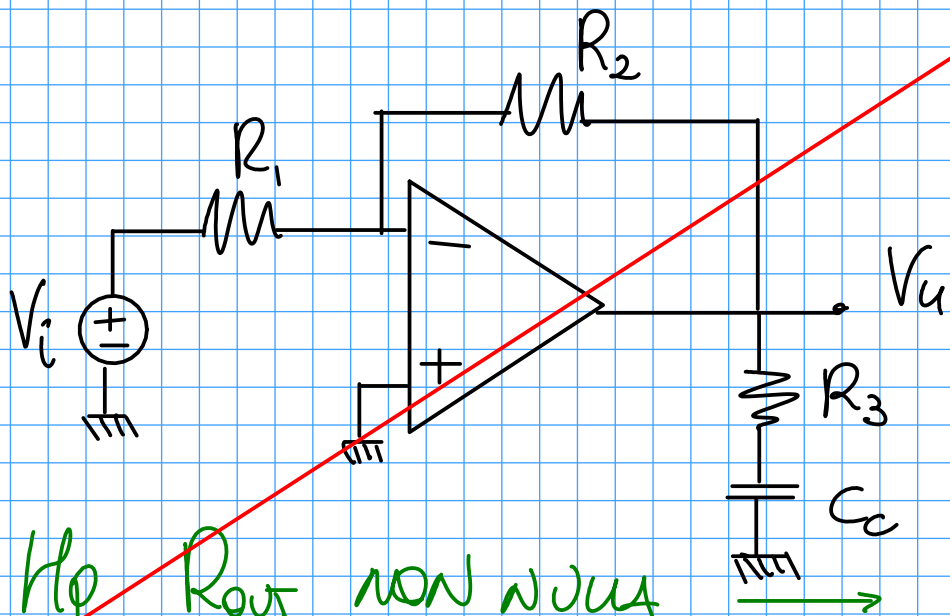

CONDENSATORE DI  
COMPENSAZIONE  $C_c$

CON  $R_{out} = \phi \rightarrow$  NON HO  
SINGOLARITÀ


POLO E ZERO

$$\omega_p = \frac{1}{C_c R_v}$$


$\omega_z =$  POLO AMMETTENZA  
VISTA DA C  
CONNESSO A GEN.  
TENSORE SPENTO

$\omega_p \approx \omega_z$   
PERCHÉ  $R_{out}$  PICCOLA

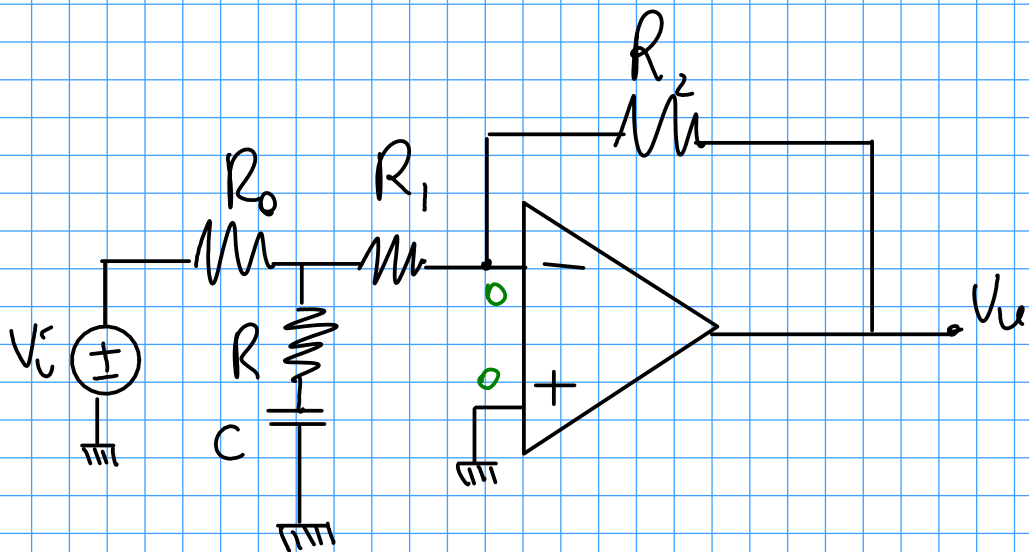
↓  
SOWTIDE NON VA BENE  
(VORREI IN SEPARATE POLO E ZERO  
LONTANI TRA LORO)



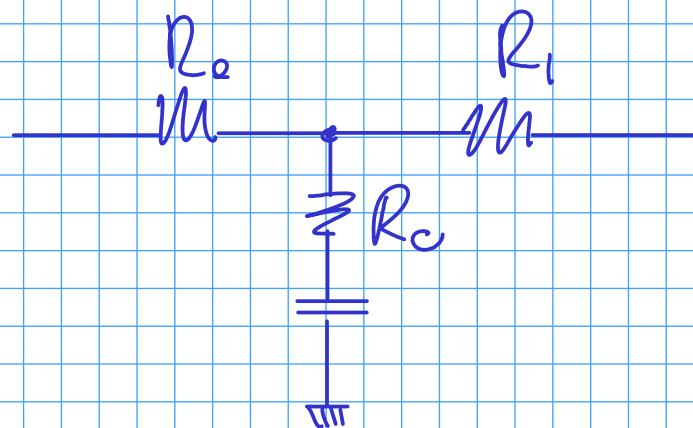PUO' AJDARE IN BASE A VALORI  
DELLA RESISTENZE



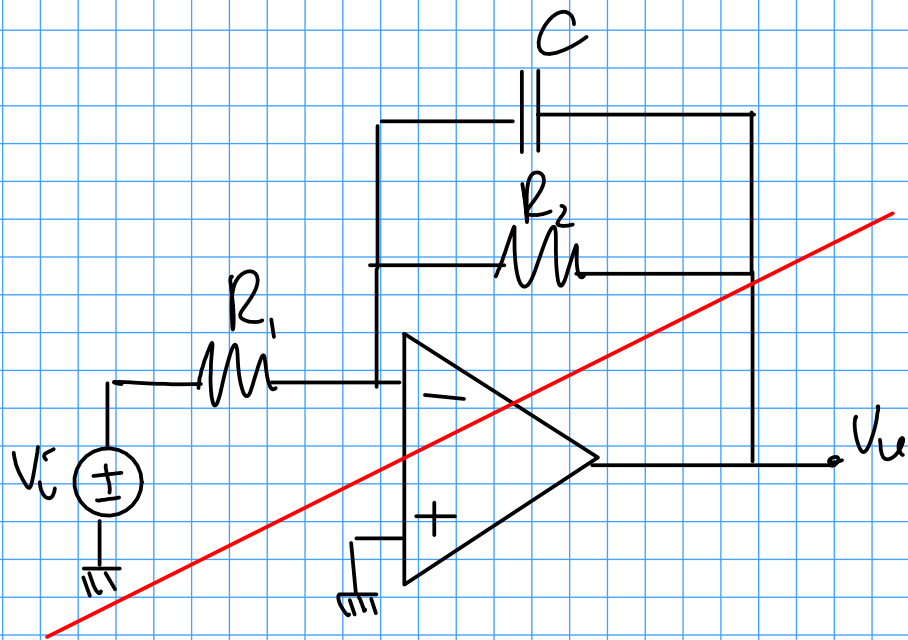
ZERO DISTINTO DA POLO SE  
 $R_0, R_1 > R_c$  (ALTRIMENTI PARACHEO  
ABBATTE  $R_v$ )



$$H(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + R_2 C s}$$

HA	SOLO ZERO
HA	NO ZERO

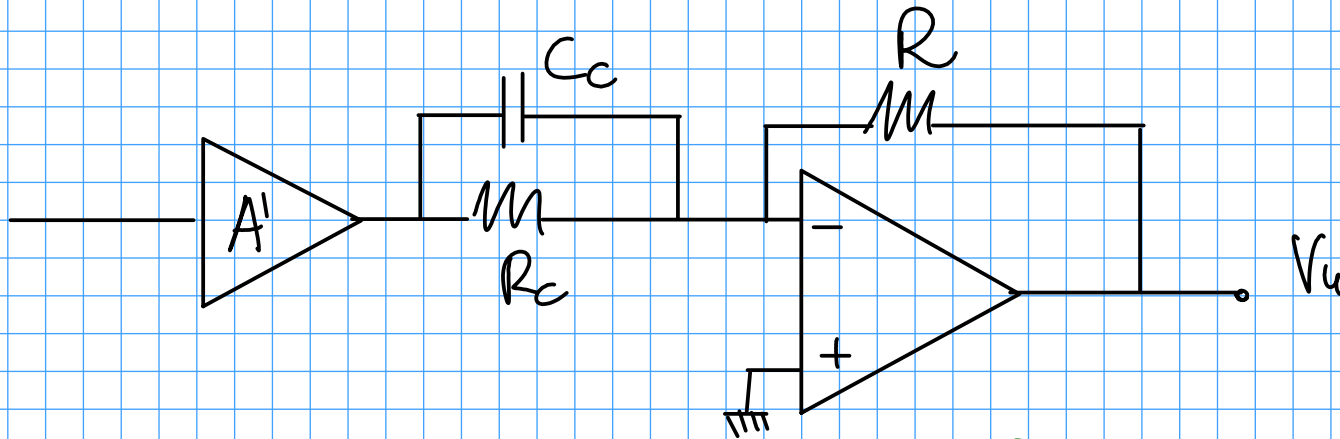→ POLO ALL'INFINITO  
 ZERO STABILIZZAZIONE FASE  
 INSERISCO  $C_c$  TRA DUE PUNTI A BASSA  $R_v$




ZERO →  $\omega_z \cong \frac{1}{R_c C_c}$

POLO →  $\omega_p = \frac{1}{R_c // R_{out} // R_v C_c} \cong \frac{1}{R_v C_c}$

NOTA INSERIMENTO COMPENSAZIONE PUÒ MODIFICARE  
ALTRE SINGOLARITÀ (INTERAZIONE)

ESEMPIO

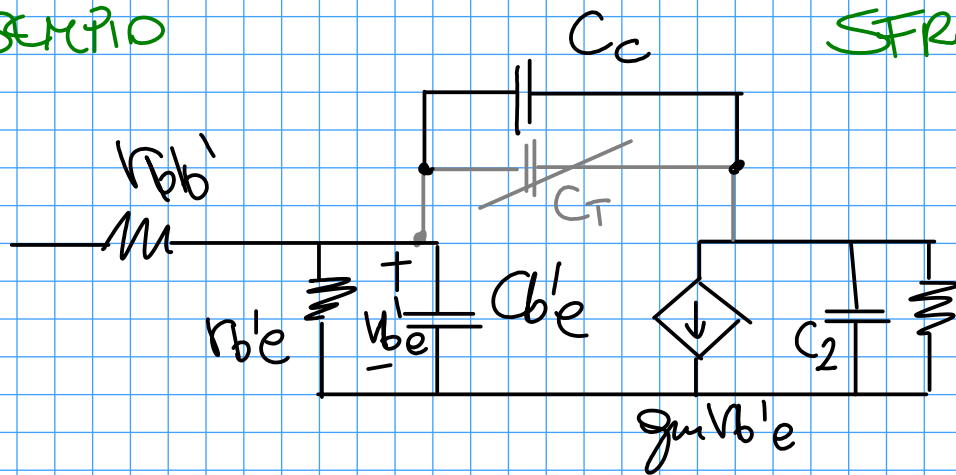

STRUTTO MIER ( $A < 0$ , ELEVATO)

↑  
↳ POLO DOMINANTE

MAGLIA IMPROPRIA → 2 POLI

SENZA COMPENSAZIONE →  $\omega_{p1}, \omega_{p2}$  ( $\omega_{p1} < \omega_{p2}$ )

CON COMPENSAZIONE? VORREI SPOSTARE  $\omega_{p1}$  PIÙ IN BASSO E  $\omega_{p2}$  PIÙ IN ALTO

↳ POLES SPLITTING

NEL CASO DI AMPLIFICATORE  
A 3 STADI, TUTTO DIPENDE  
DA UNA COSTANTE DI TEMPO  
(VEDI ESERCITAZIONE 17 GEN 10)

↑  
OVERO POLO  $\omega_{p1}$   
DOMINANTE CON  $\omega_{p2}$   
CHE NON INCIDE  
SUA FASE IN  $\omega = \omega_{p1}$