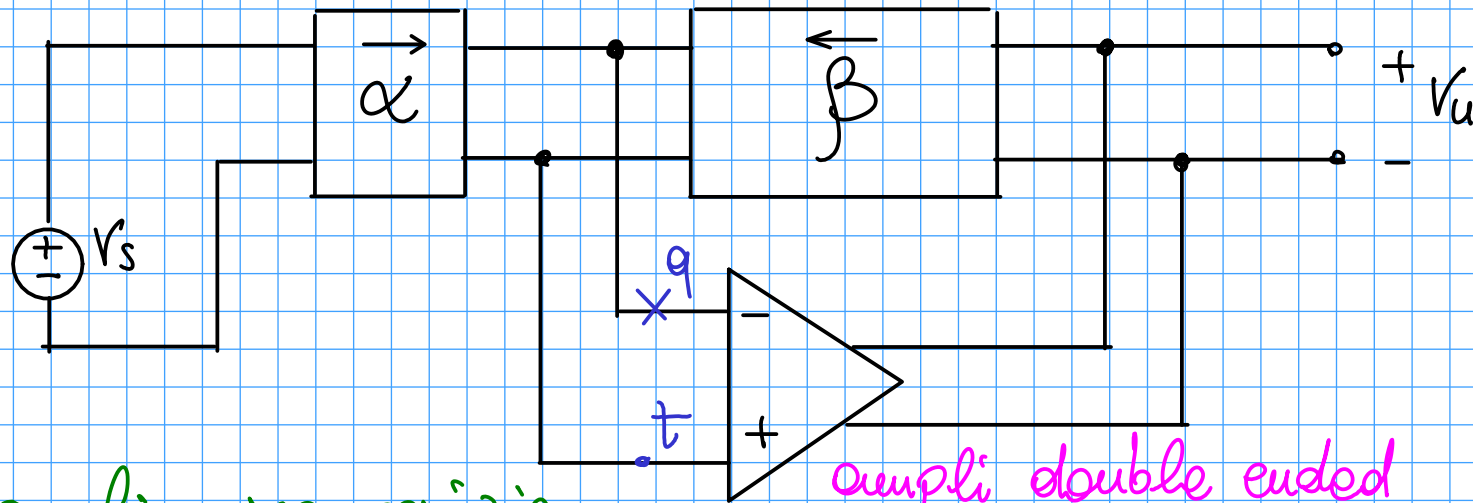


Filtri con un OPAIP


biquadratici

7 DIC



nota
 Z_{outB} e Z_{outA}
non nulla

applico scomposizione

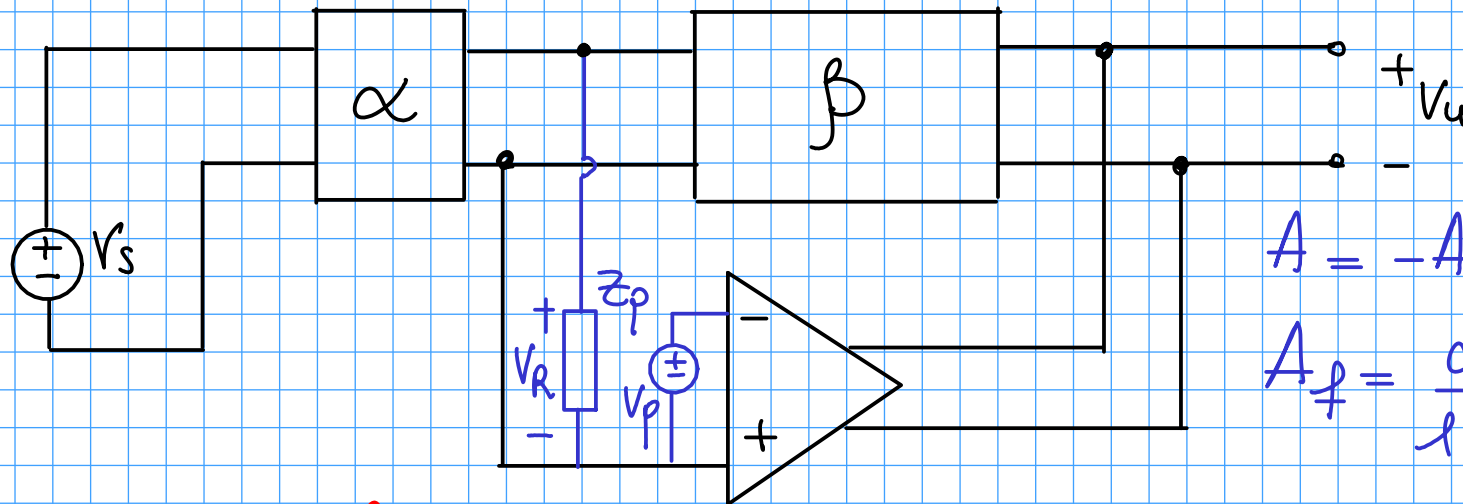

$$A = -A_{vol}, \quad \phi = \phi$$

$$A_f = \frac{\alpha A}{1 - \beta A} \approx -\frac{\alpha}{\beta}$$

SE RETI α E β PASSIVE

$\Rightarrow \alpha$ E β HANNO POLI COINCIDENTI

impongo $1 - \beta(s)A(s) = 0 \rightarrow$ per trovare poli della rete

$$\beta(s) = \frac{1}{A(s)} \quad \leftarrow \text{con } A(s_p) \rightarrow +\infty \quad \text{poli di } A \text{ all'infinito}$$

poli della rete sono solamente gli zeri del β , ovvero si riduce il tutto a:

$$\beta(s) = 0 \quad \text{con poli di } A \text{ all'infinito}$$

- poli sono caratteristica della rete
- gli zeri dipendono dalla posizione dell'ingresso rispetto all'uscita


zeri collegati alla topologia della rete

esiste metodo per controllare gli zeri di α e di β ?


controllo zeri di α e β

10D1c

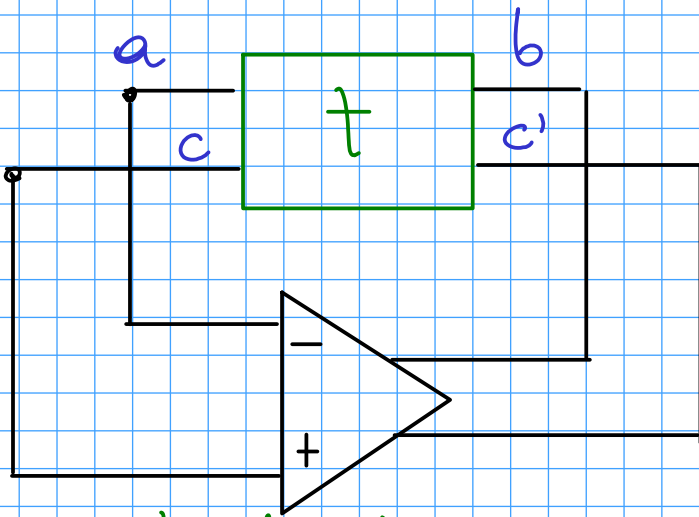Hp rete t è tripolo (internamente
modo c coincide con c')




circuito diventa:

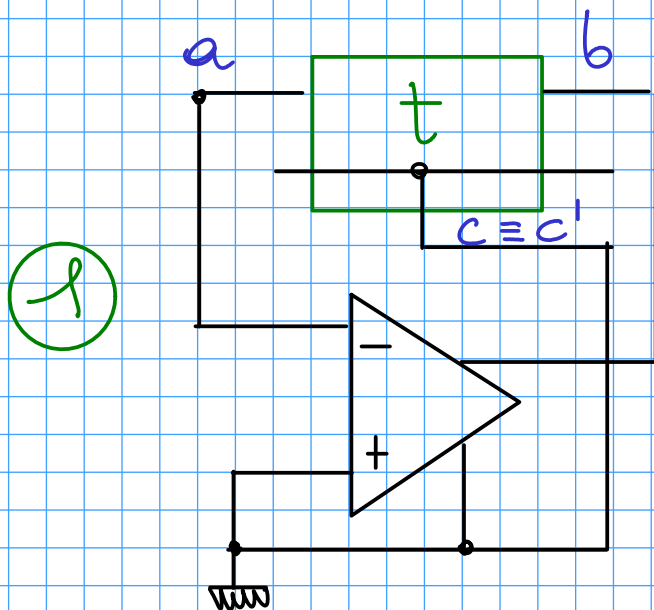


?

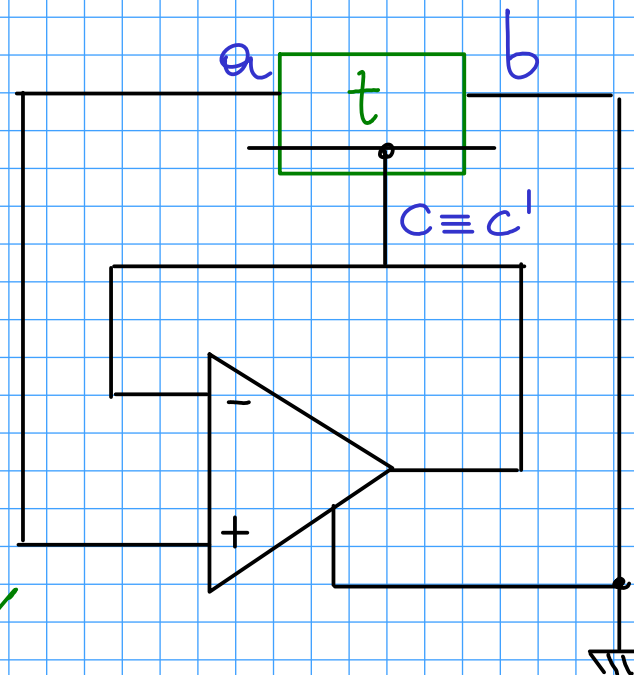è equivalente in termini di poli e
zeri a questo circuito?



andiamo a verificare

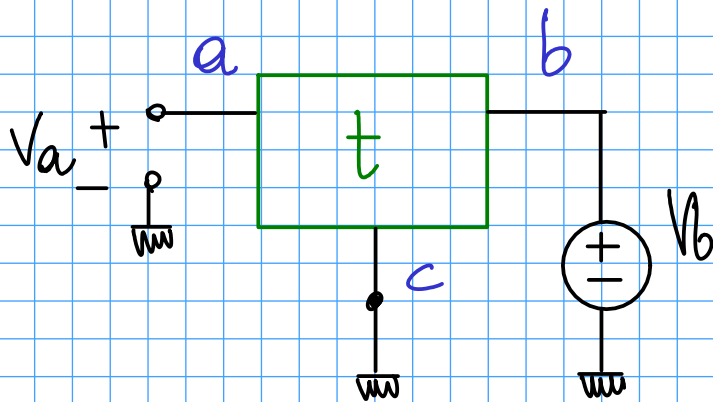prima di tutto \rightarrow Studio rete per t
 segnale su b prelevato su a




$$V_a - V_c = V_a, V_c = \phi$$

$$\frac{V_a}{V_b} = t \quad \left| \begin{array}{l} \text{funzione di} \\ \text{trasf. della rete} \end{array} \right.$$

$$V_b - V_c = V_b, V_c = \phi$$

segnale su c , prelevato su a

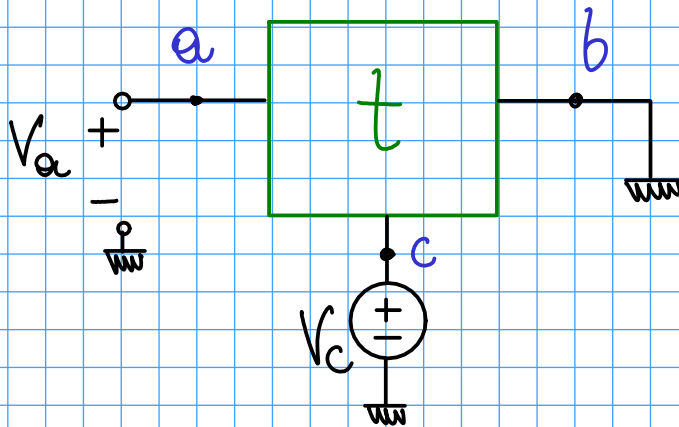


$$V_a - V_c = t(V_b - V_c) = -tV_c \quad \leftarrow V_b \text{ nullo}$$

$$\frac{V_a}{V_c} = 1 - t$$

studio rete ② → no ccr, non ho hp relide

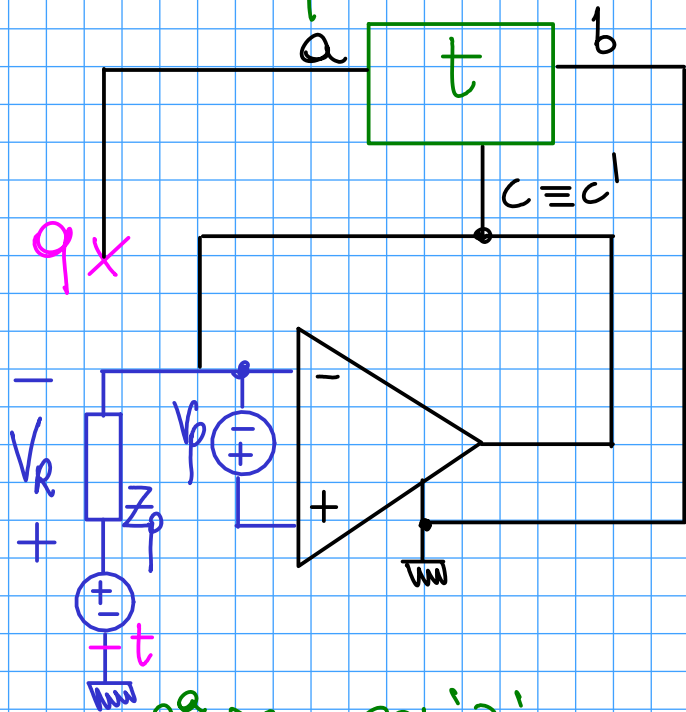1^a scomposizione → per studio inseguitore, rete t con questo taglio non ha effetti su parametri




$$Z_p = \infty, \beta = -1, A = +A_{va}, \delta = \phi$$

$$V_p = \phi \rightarrow V_u = \phi \rightarrow \alpha = 1$$

$$A_f = \frac{A}{1+A}$$

2^a scomposizione → parametri circuito

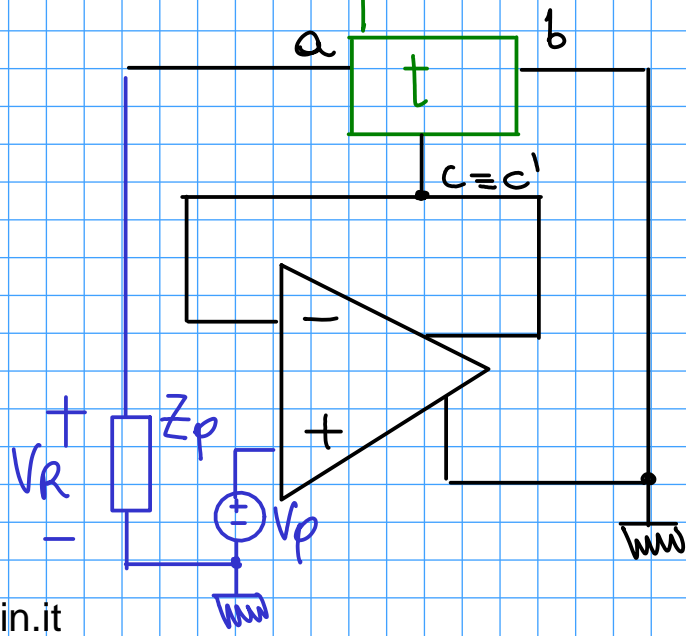



cerco zeri di $1 - \beta A = 0 \rightarrow$ poli del sistema

$$A' = A_{va} \text{ come prima}$$

$$\text{quindi} \rightarrow 1 - (1-t) \frac{A_{va}}{1+A_{va}} = 0$$

$$\text{poli rete ② } 1 + t A_{va} = 0$$

studio rete ①

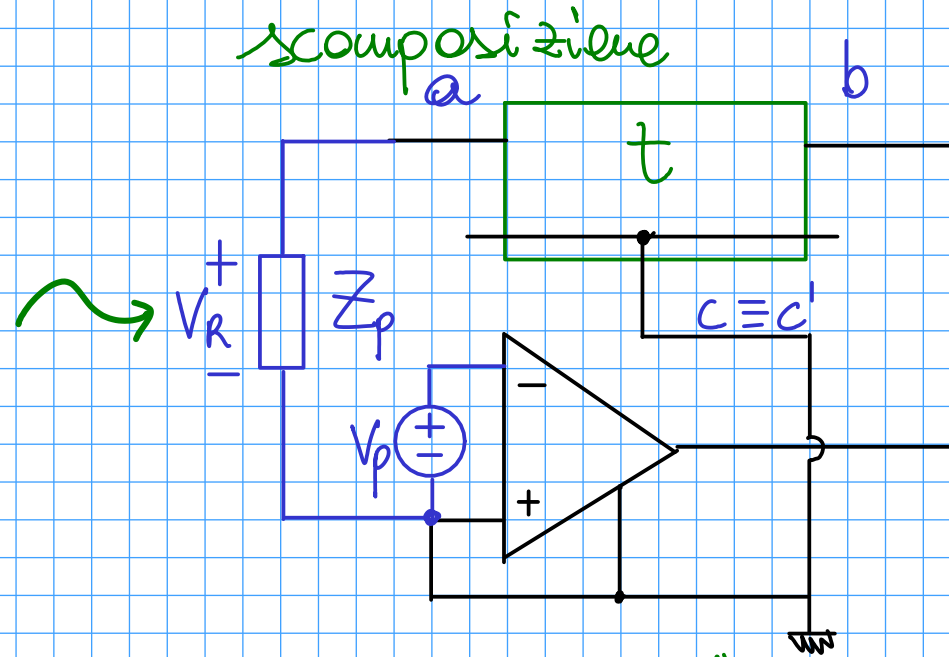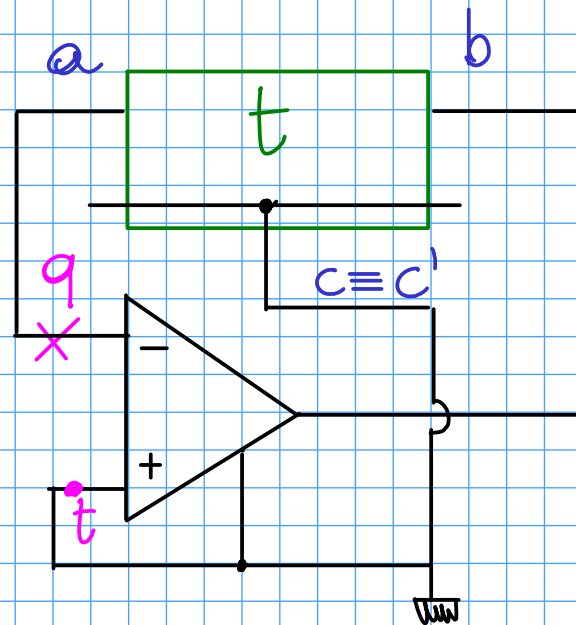

poli del sistema, ovvero zeri di $1 - \beta'' A''$

$$\left. \begin{aligned} A'' &= -A_{va} \\ \beta'' &= t \end{aligned} \right\}$$

poli rete ① $1 + t A_{va} = 0$

confronto ① con ② \rightarrow poli coincidenti

conclusioni

\rightarrow passaggio tra due configurazioni senza cambiare poli

\rightarrow zeri della rete t sono poli della rete compressiva

Quale rete per t ?


Audio rete bornamente

Rele a T pontato

— metodo borino

ingresso b, uscita su a

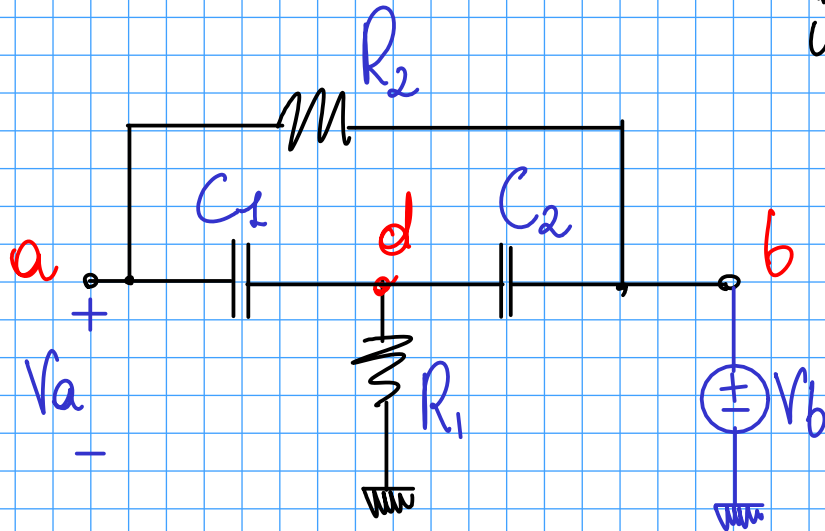equazioni nodali, tutte le ammettenze ai 2 nodi



$$\begin{cases} Y_{aa}V_a - Y_{ab}V_b - Y_{ad}V_d = 0 & \text{modo a} \\ -Y_{ad}V_a - Y_{bd}V_b + Y_{dd}V_d = 0 & \text{modo d} \end{cases}$$

sostituisco ammettenze

$$\begin{cases} V_a \left(\frac{1}{R_2} + C_1 s \right) - V_b \frac{1}{R_2} - V_d C_1 s = 0 \\ -V_a C_1 s - V_b C_2 s + V_d \left(C_1 s + C_2 s + 1/R_1 \right) = 0 \end{cases}$$

risolvo con Kramer, calcolo $V_a \rightarrow$ uscita \bar{V}_a

si ottiene con $G_1 = 1/R_1$, $G_2 = 1/R_2$

$$V_a = \frac{C_2 C_1 S^2 + S(G_2 C_1 + G_2 C_2 + G_2 + G_1) + G_1 G_2}{C_2 C_1 S^2 + S(G_2 C_1 + G_2 C_2 + G_1 C_1) + G_1 G_2} \cdot V_b$$

ci interessano solo gli zeri di β \rightarrow saranno i poli della rete finale

$$R_1 R_2 C_2 C_1 S^2 + S(R_1 C_1 + R_1 C_2) + 1$$

è possibile ottenere zeri complessi coniugati? (che poi diventano poli nella rete complessiva)

\rightarrow possibilità di costruire filtri notch

$$\rightarrow \text{calcolo } \Delta = R_1^2 (C_1 + C_2) - 4 R_1 R_2 C_1 C_2$$

aumentando R_2 esiste un valore tale da annullare Δ e per renderlo negativo

metodo furbo di calcolo



Grabel

$$P(s) = a_2 s^2 + a_1 s + a_0$$

$$a_2 = C_1 C_2 R_{11}^2 R_{22}^0 = C_1 C_2 R_2 R_1$$


$$R_{11}^2 = (R_{V_{C_1}} \text{ con } C_2 \text{ chiuso}) = R_2$$

$$R_{22}^0 = R_1$$


$$R_{11}^0 = R_1 + R_2$$

$$a_1 = C_1 R_{11}^0 + C_2 R_{22}^0 = C_1 (R_1 + R_2) + C_2 R_1 = R_1 (C_1 + C_2) + C_1 R_2$$
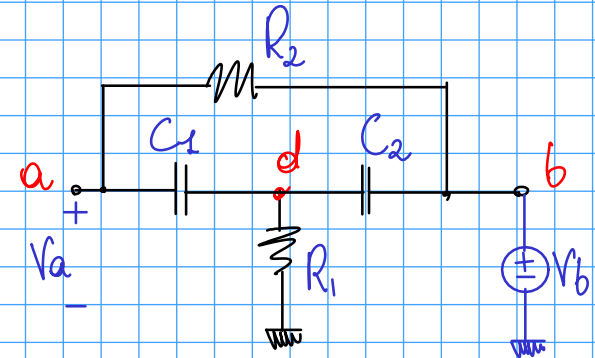
$$\text{quindi } P(s) = R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 (C_1 + C_2) + C_1 R_2) s + 1$$



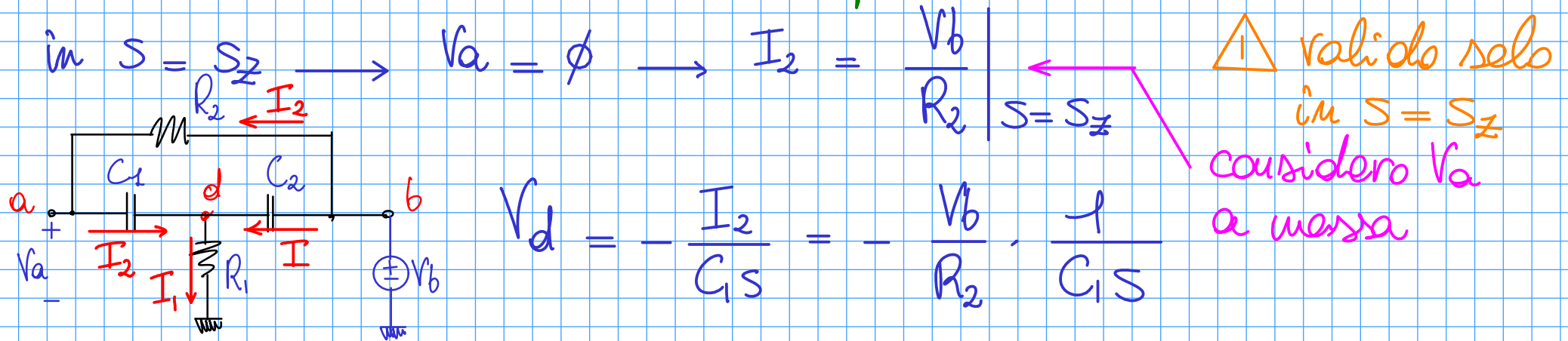Zeri introdotti dalla rete nota: poi si annullano con α e β



bilancio al nodo d Kirchoff


$$\frac{V_b}{R_2} - \left(-\frac{V_b}{R_2} \cdot \frac{1}{C_1 S} \right) \frac{1}{R_1} + \left(V_b + \frac{V_b}{R_2} \cdot \frac{1}{C_1 S} \right) C_2 S = 0$$

trovo 2 zeri

$$R_1 C_1 S + 1 + R_1 R_2 C_2 C_1 S^2 + R_1 C_2 S = 0$$

Passa banda a T partato

2 poli fissati
1 zero nell'origine

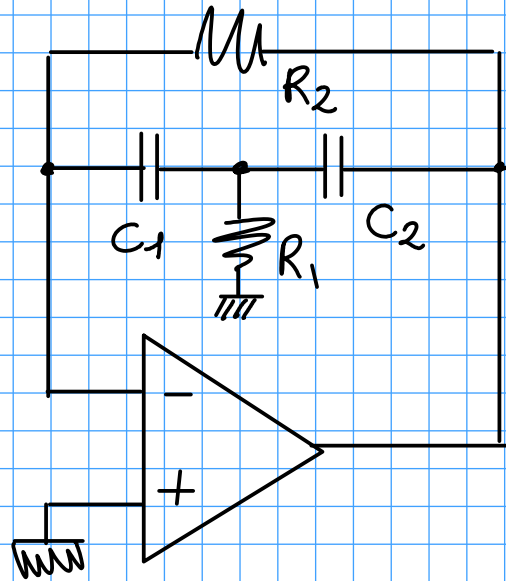


scegliendo R_1, R_2, C_1, C_2 ho poli dove li voglio
→ zeri? $A_f \approx -\frac{\alpha}{\beta}$


poli di β si eliminano con poli di α
zeri $\beta \rightarrow$ poli A_f
zeri $\alpha \rightarrow$ zeri A_f

scomposizione

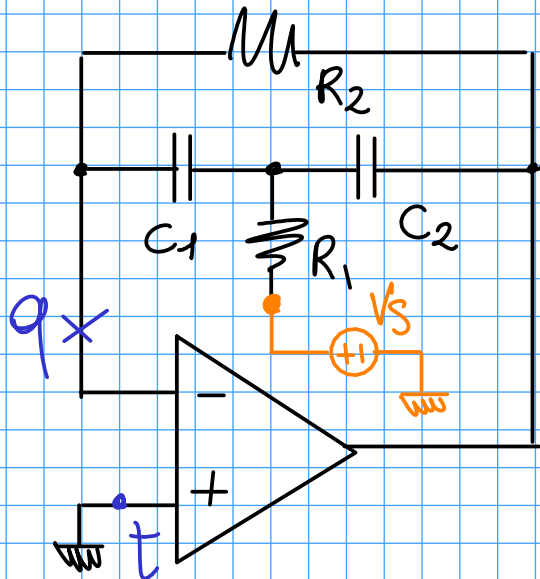dove posizione ingresso? vorrei zero nell'origine
→ inserisco V_s su punto c




ridisegnando in un modo più umano

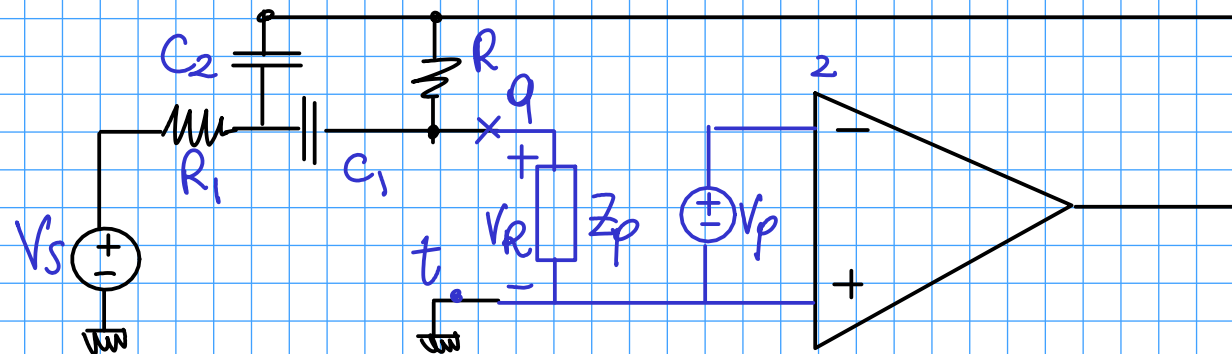

calcolo α


$$\alpha = \frac{V_R}{V_S} \quad | \quad V_P = \phi$$

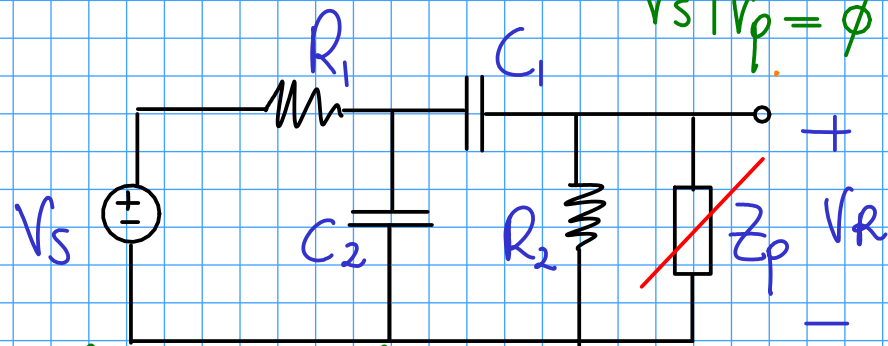

sviluppo con theorem

$$V_{TH} = \frac{1/C_2 S}{R_1 + 1/C_2 S} V_S = \frac{V_S}{R_1 C_2 S + 1}, \quad Z_{TH} = \frac{R_1}{R_1 C_2 S + 1}$$
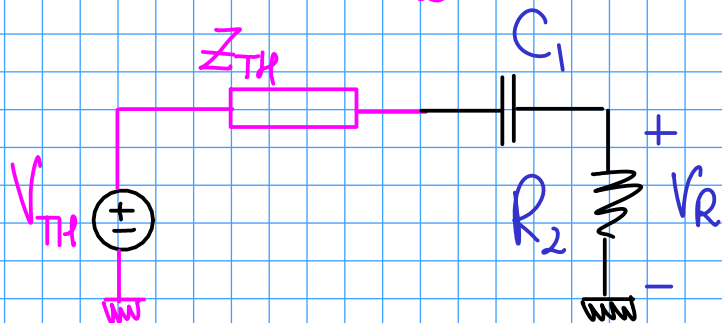
$$V_{TH} = \frac{1/C_2 S}{R_1 + \frac{1}{C_2 S}} V_S = V_S \frac{1}{R_1 C_2 S + 1}, \quad Z_{TH} = \frac{R_1}{R_1 C_2 S + 1}$$



$$\frac{V_R}{V_S} = \frac{R_2}{R_2 + 1/C_1 S + \frac{R_1}{R_1 C_2 S + 1}} \cdot \frac{1}{R_1 C_2 S + 1}$$

sviluppando conti si trova zero nell'origine \rightarrow quindi zero nell'origine su A_f !


$$Z_P = R_N \rightarrow +\infty$$

a occhio:
 C_2 fornisce zero all'infinito
 C_1 potrebbe dare zero nell'origine

Passa alto a T puntato

{ 2 poli
2 zeri origine


14 DIC

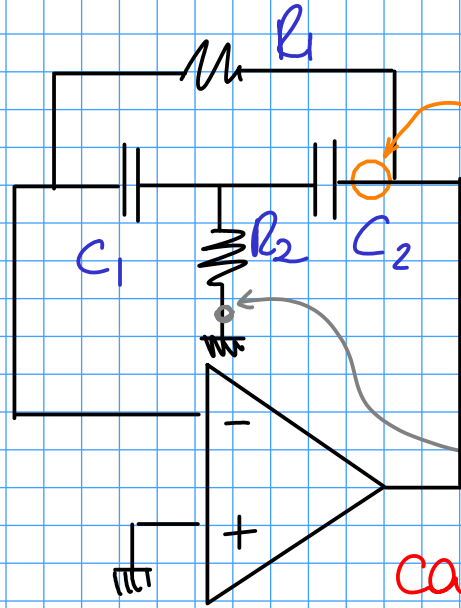


dopo posizionare V_s tale da a due zeri nell'origine su $x \rightarrow$ poi passano a A_f potrebbe andare, ma gen. V_s non ha riferimento a massa!

avrei un unico zero


cambio topologia rete

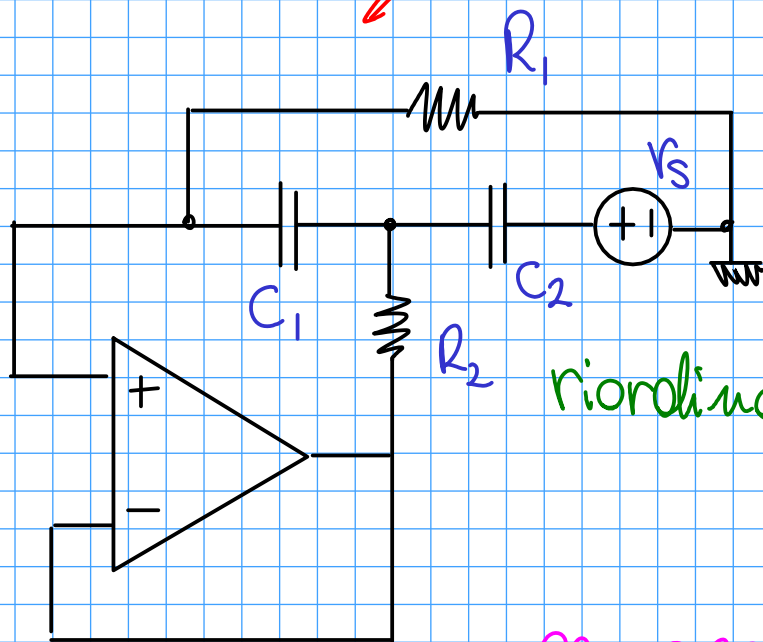

riordinino \rightarrow

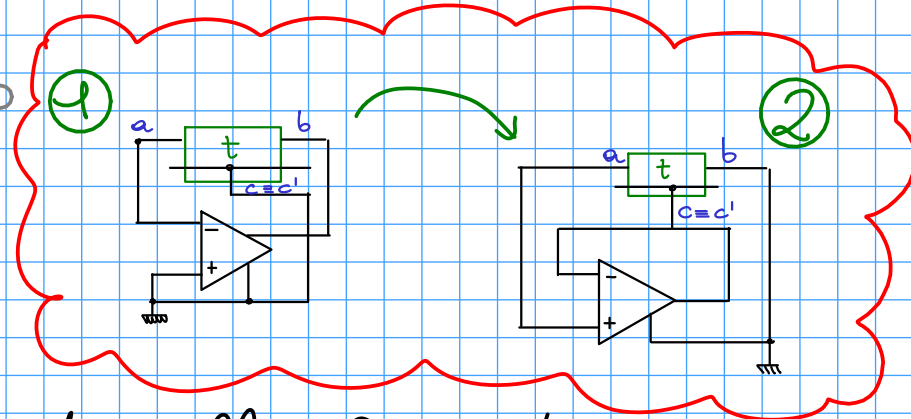

cella di sallen & Key / De iannis

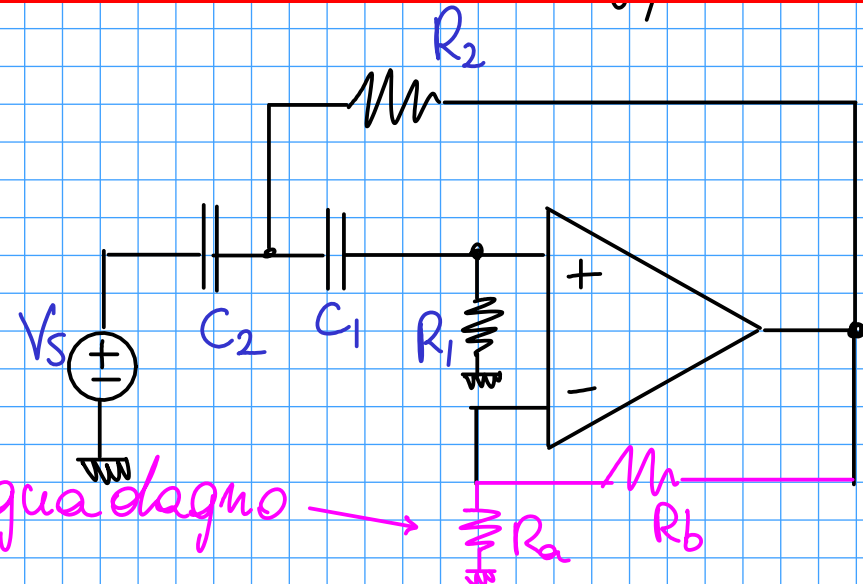

per regolazione guadagno \rightarrow

Passa basso a T puntato

2 poli
zeri all'infinito

furbata: scambio R con C nella cella per il passa alto

