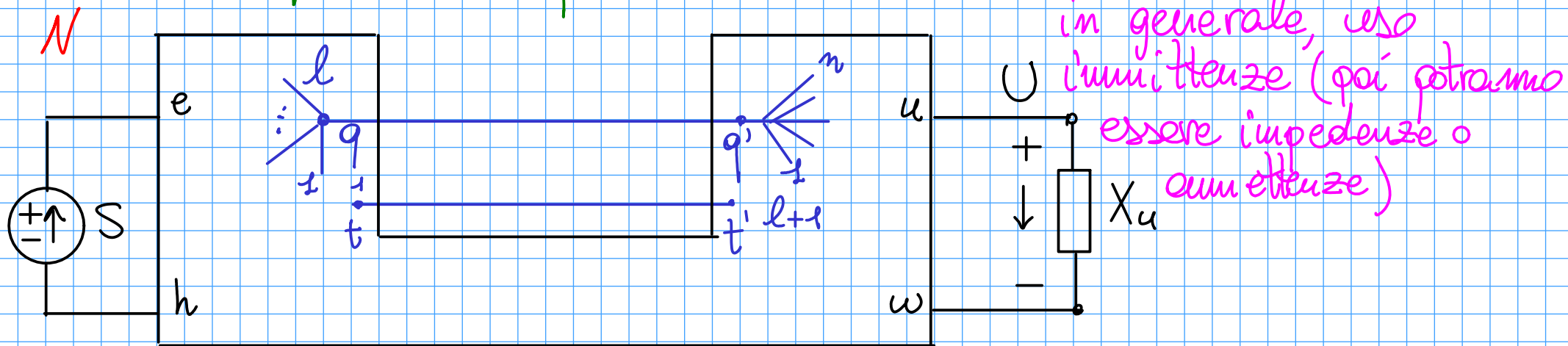



Teorema di scomposizione

17 DIC

→ interrumpo reazione per facilitare calcoli



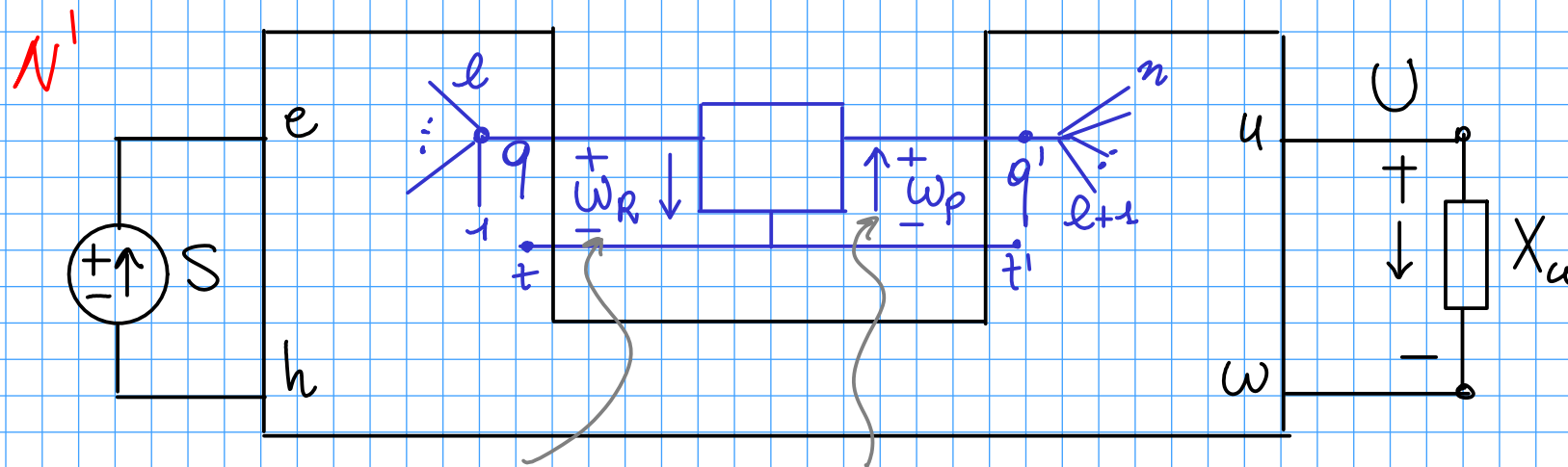applico teorema, genero rete equivalente:




equivalenza sussiste se e solo se

$$\begin{aligned} \omega_R &= \omega_p \\ \overline{\omega_R} &= \overline{\omega_p} \end{aligned}$$

sia come correnti che come tensioni
(con $\#$ si indica grandezza duale corrente/tensione)

scego ω_R e ω_p in modo che siano tensioni o correnti entrambe

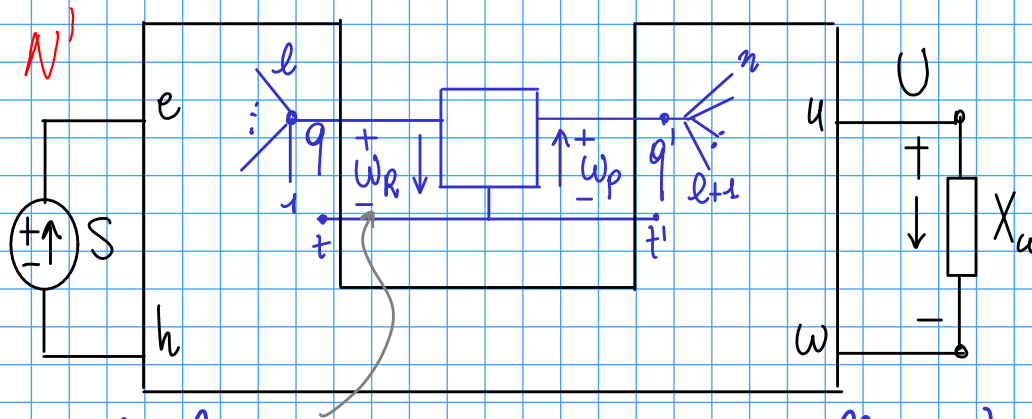verifico necessità della condizione $\omega_R = \omega_p$



pedice j nodi a q (da $1 < j < l$)
pedice g nodi a q' (da $l+1 < g < n$)

equivalenza se: rami non alterati devono essere nelle condiz. originali

$$\begin{cases} V_j - Z_j I_j = V_q \\ V_g - Z_g I_g = V_{q'} \end{cases} \quad \text{nella rete originale}$$

$$\begin{cases} V_j - Z_j I_j = V_R \\ V_g - Z_g I_g = V_P \end{cases} \quad \text{nella rete modificata}$$

in tensione

tutte le grandezze sono invariate
quindi le reti sono equivalenti

$$\sum_{j=1}^l I_j + \sum_{g=l+1}^n I_g = 0 \quad \text{rete originale } q \equiv q'$$

in corrente
 per verso scelto
 delle correnti il
 risultato è invariato

$$\left(\begin{array}{l} \sum_{j=1}^l I_j - I_R = 0 \quad \text{nodo } q \\ \sum_{g=l+1}^n I_g + I_P = 0 \quad \text{nodo } q' \end{array} \right) \left| \begin{array}{l} \sum_{j=1}^l I_j + \sum_{g=l+1}^n I_g = I_R - I_P \longrightarrow \underline{I_R = I_P} \\ \text{invariato, quindi nullo} \end{array} \right.$$

condizioni trovate sono anche sufficienti? verifico

eq. nodali in rete N (con $q \equiv q'$) sono uguali alle equazioni nodali nella rete N' (modificata)


\swarrow correnti I_R e I_P si annullano nella somma, le
 tensioni V_R e V_P sono invece coincidenti

stesse equazioni nodali \longrightarrow equivalenza rete
 (rete comunque lineare \longrightarrow 1 sola soluzione)


Cosa c'è nel tripolo?

parametri della scomposizione


tripolo

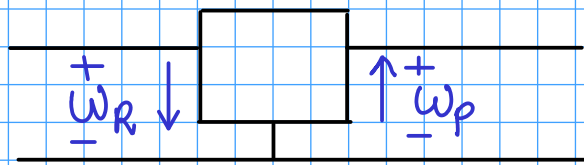

versione classica

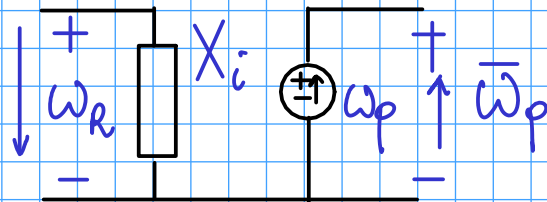

versione alternativa

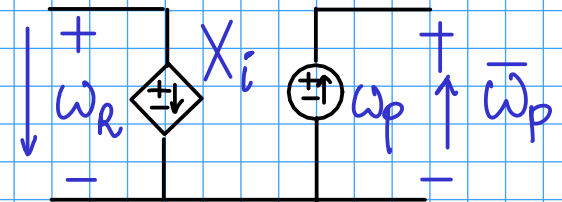

$$A = \left. \frac{U}{\omega_p} \right|_{S=\phi}, \quad \beta = \left. \frac{\omega_R}{U} \right|_{S=\phi}$$

$$X_p = \left. \frac{\omega_p}{\bar{\omega}_p} \right|_{S=\phi}, \quad \gamma = \left. \frac{U}{S} \right|_{\omega_p=\phi}, \quad \alpha = \left. \frac{\omega_R}{S} \right|_{\omega_p=\phi}, \quad f = \left. \frac{\bar{\omega}_p}{S} \right|_{\omega_p=0}$$

$$A(f) = \frac{U}{S} = \frac{\alpha A}{1 - \beta A} + \gamma$$

qual è il legame tra X_p e X_i ? \searrow

applico la sovrapposizione degli effetti

$$\omega_R = \underbrace{\alpha S \Big|_{\omega_p = \phi}}_{\text{def. di } \alpha} + \underbrace{\beta A \omega_p \Big|_{S = \phi}}_{\text{def. di } A \text{ e } \beta}$$

nota βA è funzione di trasferimento, mentre β può non esserlo

↑ se calcoli non sono separati

$$\bar{\omega}_p = f S \Big|_{\omega_p = \phi} + \frac{\omega_p}{X_i} \Big|_{S = \phi}$$

impongo uguaglianza $\omega_p = \omega_R$ (necessaria e sufficiente per teorema)

$$\omega_p = \frac{\alpha S}{1 - \beta A} = \omega_R$$

$$\text{ricavo } S = \frac{1 - \beta A}{\alpha} \omega_p$$

$$\bar{\omega}_p = f \frac{(1 - \beta A)}{\alpha} \omega_p + \frac{\omega_p}{X_i}$$

$$\text{con } \bar{\omega}_p = \frac{\omega_p}{X_p} \text{ dalla def di } X_i$$

$$\cancel{\frac{\omega_p}{X_p}} = f \frac{(1 - \beta A)}{\alpha} \cancel{\omega_p} + \frac{\cancel{\omega_p}}{X_i}$$


$$\boxed{\frac{1}{X_p} = f \frac{(1 - \beta A)}{\alpha} + \frac{1}{X_i}}$$

con $f = \phi$, $X_i = X_p$ ok!

esaminiamo f

se $f = \phi$ ok, $X_i = X_p$

$$\frac{1}{X_p} = \underbrace{f \frac{(1-\beta A)}{\alpha}} + \frac{1}{X_i}$$

se $f \neq \phi$ X_p dipende da βA , che a sua volta è funzione di X_p 

se $f \neq \phi$ sono dolori, solo in alcuni casi è possibile calcolare casi "fortunati" con $f \neq \phi$:

$\left\{ \begin{array}{l} \text{con } w_R \text{ e } w_P \text{ tensioni} \\ \text{generatore impedenza nulla pilota } Z_p \end{array} \right. \longrightarrow$

tensione su Z_p non dipende da Z_p


$\left\{ \begin{array}{l} \text{con } w_R \text{ e } w_P \text{ correnti} \\ \text{generatore impedenza infinita pilota } Z_p \end{array} \right. \longrightarrow$

corrente su Y_p non dipende da Y_p

in ogni caso si cerca sempre $f = \phi$ per la scelta del taglio


$$\longrightarrow \frac{1}{X_i} = \frac{1}{X_p}$$

esempi di taglio

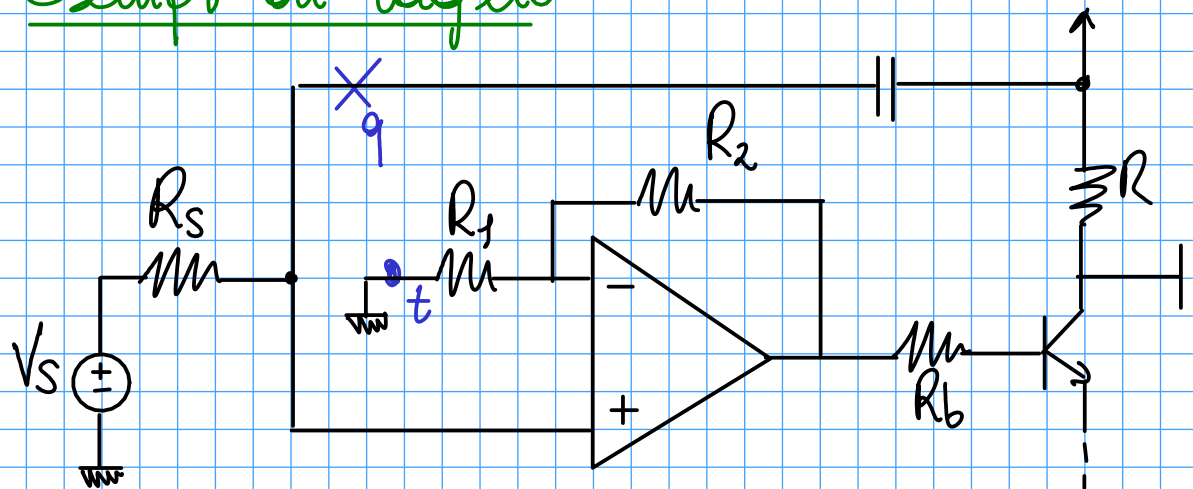

taglio la reazione esterna
(l'altra può essere studiata
con un altro taglio o con
il ccv)

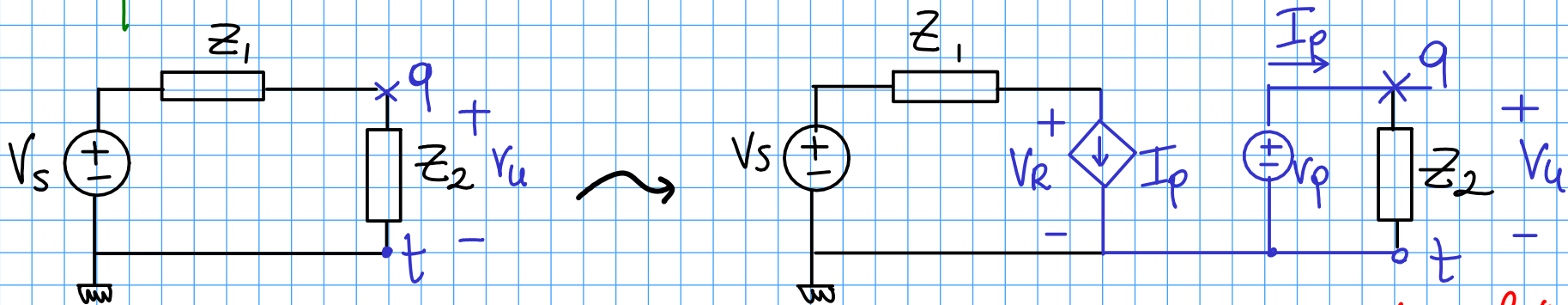esempio di utilizzo della versione alternativa



$$\alpha = \left. \frac{V_R}{V_S} \right|_{V_P = \phi} = 1, \quad A = \left. \frac{V_u}{V_P} \right|_{V_S = \phi} = 1, \quad \gamma = \left. \frac{V_u}{V_S} \right|_{V_P = \phi} = \phi$$

$$\beta = \left. \frac{V_R}{V_P} \right|_{V_S = \phi} = \cancel{V_S} - I_P Z_1 = -\frac{Z_1}{Z_2} \longrightarrow A(f) = \frac{\alpha A}{1 - \beta A} + \cancel{\gamma} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

note $\beta A = -\frac{Z_1}{Z_2}$
è presente
reazione!

Effetto della reazione sulla variazione dei parametri circuitali

$$S_{W}^{A_f} \triangleq \frac{W}{A_f} \frac{\partial A_f}{\partial W} \quad \text{variazioni di } A_f \text{ al variare del parametro } W$$

Hp solo A dipende da W

$$S_{W}^{A_f} = \frac{W}{A_f} \frac{\partial}{\partial W} \left(\frac{\alpha A}{1 - \beta A} \right) = \frac{W}{A_f} \frac{\alpha (1 - \beta A) \frac{\partial A}{\partial W} - \alpha A (-\beta \frac{\partial A}{\partial W})}{(1 - \beta A)^2}$$

$$= \cancel{\alpha} \frac{W}{\cancel{\alpha A}} \frac{\partial A}{\partial W} \frac{\cancel{1 - \beta A} + \beta A}{(1 - \beta A)^2} = \frac{W}{\underbrace{A \frac{\partial A}{\partial W}}_{S_{W}^A}} \frac{1}{1 - \beta A}$$

$$S_{W}^{A_f} = \frac{S_{W}^A}{1 - \beta A}$$

riduco sensibilità di A_f da W attraverso retroazione

spesso capita che guadagno vari pesantemente tra i lotti dei dispositivi (come β nei BJT)
retroazione tende a uniformare differenze

Variazioni impedenze di ingresso e di uscita con scomposizione

se ho V_s in serie a $Z_p \rightarrow$ inserzione serie

I_s in // a $Y_p \rightarrow$ inserzione parallelo

se I_g in // a $Y_p \rightarrow$ prelievo di tensione

se V_g in serie a $Z_p \rightarrow$ prelievo corrente

Z_p in serie a V_s

$$Z_v = (Z_p + Z_b)(1 - \beta A)$$

vista da V_s in serie a Z_p con V_s spento
in ingresso

Y_p parallelo a I_s

$$Y_v = (Y_p + Y_b)(1 - \beta' A')$$


vista da I_s in parallelo a Y_p con I_p spento

↑ calcolato in corrente

dimostrazioni Z_r e Y_r

Hp Z_p in serie a V_s

in ingresso

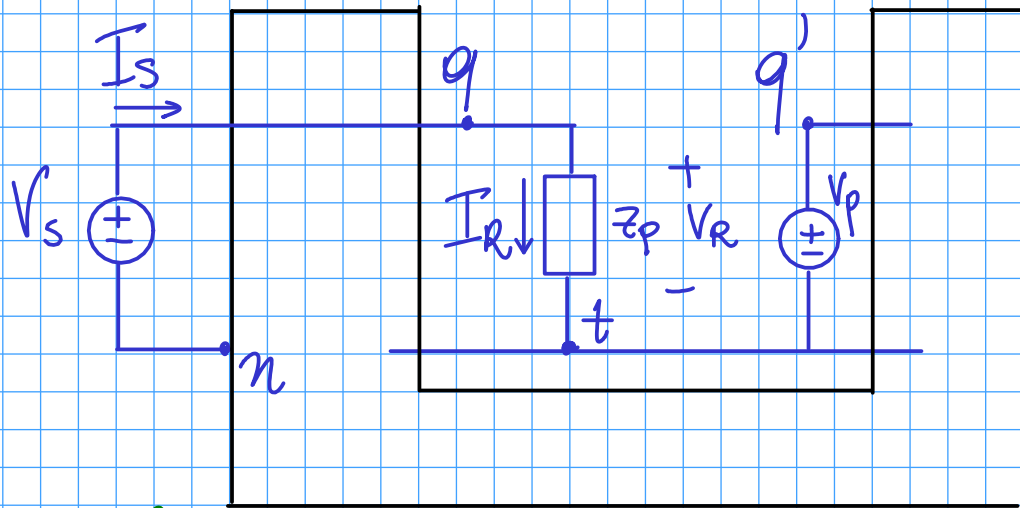

$$Z_{IN} = \frac{V_s}{I_R}, \quad V_R = I_R Z_p$$

$$V_s = I_R (Z_p + Z_b) \quad \left| \begin{array}{l} \text{imp. in serie a} \\ Z_p \text{ con } V_s \text{ speudo} \\ V_p = \phi \end{array} \right.$$

dalla definizione

$$V_R = V_p \beta A \Big|_{V_s=0} + V_s \alpha \Big|_{V_p=\phi}$$

applico condizione necessaria e sufficiente per la validità

$$V_p = V_R \rightarrow V_R = \frac{\alpha V_s}{1 - \beta A}$$


$$Z_{IN} = \frac{Z_p + Z_b}{Z_p} (1 - \beta A) Z_p$$

$$Z_{IN} = \frac{V_s}{V_R} Z_p = \frac{V_s}{\alpha V_s} (1 - \beta A) Z_p$$


$$\text{con } \alpha = \frac{V_R}{V_s} \Big|_{V_p=\phi} = \frac{I_R Z_p}{I_R (Z_p + Z_b)}$$

$$Z_{IN} = (Z_p + Z_b) (1 - \beta A)$$

H_p Y_p in parallelo a i_s

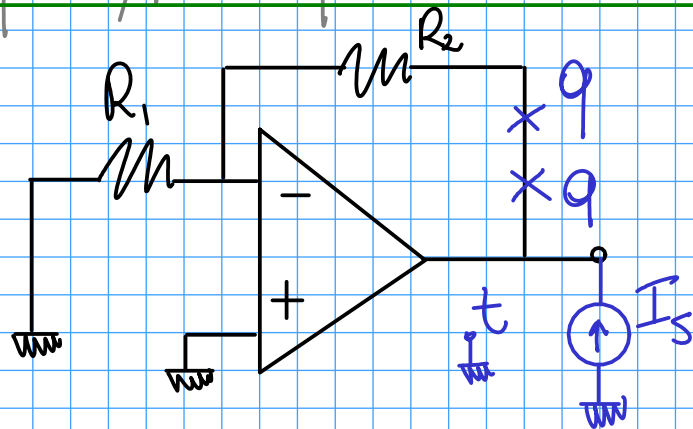

in uscita

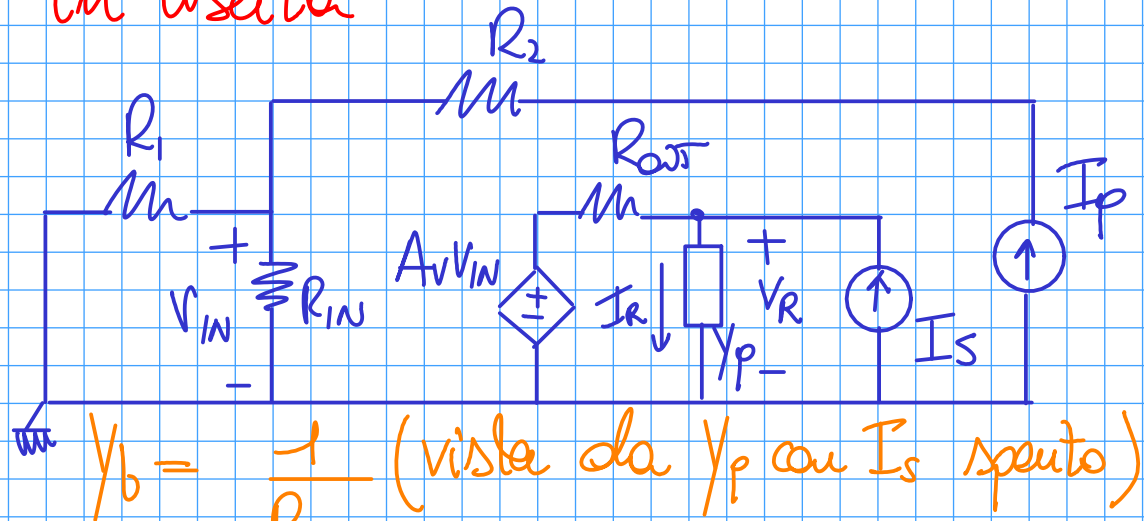

$$V_{out} = \frac{I_s}{V_s} = \frac{I_s}{V_R}$$

$$Y_b = \frac{1}{R_{out}} \quad (\text{vista da } Y_p \text{ con } I_s \text{ spento})$$

come caso precedente $\rightarrow I_p = \frac{\alpha I_s}{1 - \beta A}$ con $\beta A = \frac{I_R}{I_p}$

$$V_R = \frac{I_R}{Y_p}$$

$$I_R = I_p$$

$$\alpha = \frac{I_R}{I_G} \Big|_{i_p = 0} = \frac{Y_p}{Y_b + Y_p}$$

$$V_{out} = \frac{I_s}{I_R} Y_p = \frac{I_s}{\alpha I_s} Y_p (1 - \beta A) = (Y_p + Y_b) (1 - \beta A)$$

$$V_{out} = (Y_p + Y_b) (1 - \beta A)$$

Osservazione su segno reazione

negativa con $|1 - \beta A| > 1$

positiva con $|1 - \beta A| < 1$

guadagno A_f ridotto
rispetto a open loop ma
← aumento banda amplificatore

in quali casi si utilizza reazione positiva?

- ricevitori radio vecchi (ed economici) per aumento guadagno
- superreazione, per aumentare range trasmissione radio
- oscillatori

Verifica del corto circuito virtuale

$$\begin{cases} V_{IN} \rightarrow \phi \\ I_{IN} \rightarrow \phi \end{cases}$$

amplificatore con ccv, applico scomposizione


$$V_R = \frac{\alpha V_S}{1 - \beta A}$$

← V_R ridotta da 1- βA (con reazione negativa)
 $\alpha < 1$ per rete passiva

→ voglio che $V_{IN} \ll V_K$, con V_K si intende una qualsiasi tensione nel circuito

ipotesi

- $|V_K| \geq |V_S|$
- $|1 - \beta A| \gg |\alpha|$
- $V_{IN} \ll V_K, R_{IN} \rightarrow 0$

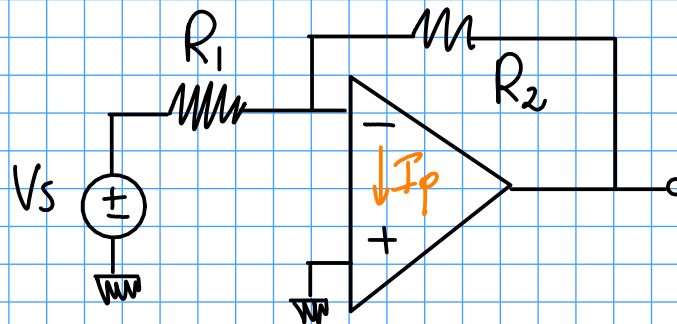


$$\rightarrow |I_P| \ll |I_K| \text{ con } |I_P| = \frac{|V_R|}{|Z_{IN}|}$$

$$|I_K| = \frac{|V_K - V_R|}{|Z_K|} \approx \frac{|V_K|}{|Z_K|}$$

quindi siccome $|Z_K| \ll |Z_{IN}|$
e $|V_K| \gg V_R \Rightarrow |I_K| \gg |I_P|$

ipotesi utilizzate seo collegate
tra loro

"ccr valido fino a che $|1 - \beta A| \gg 1$ " verifico:

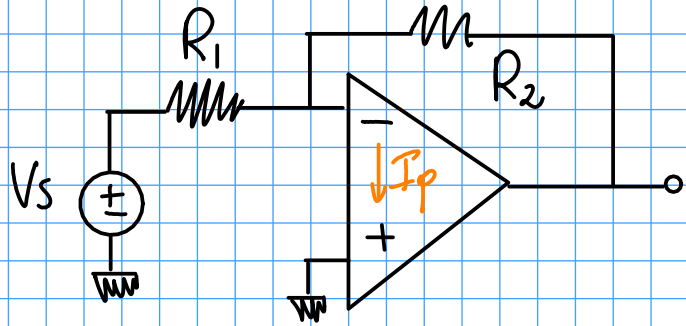

$$V_R = \frac{\alpha V_S}{1 - \beta A}$$

V_R attenuato da retroaz.
negativa

ciò implica che $V_R \ll V_S$
(tanto più che $\alpha < 1$)

dalle ipotesi elencate sopra si era trovato:

$$|V_S| \ll |V_K| \longrightarrow |V_R| \ll |V_S| \ll |V_K| \longrightarrow |V_R| \ll |V_K|$$


coincide con V_p

la tensione in ingresso è quindi molto
minore di una qualsiasi tensione all'interno
del circuito $\longrightarrow V_{in} \approx 0$

Effetto della reazione sulla distorsione

21 DIC

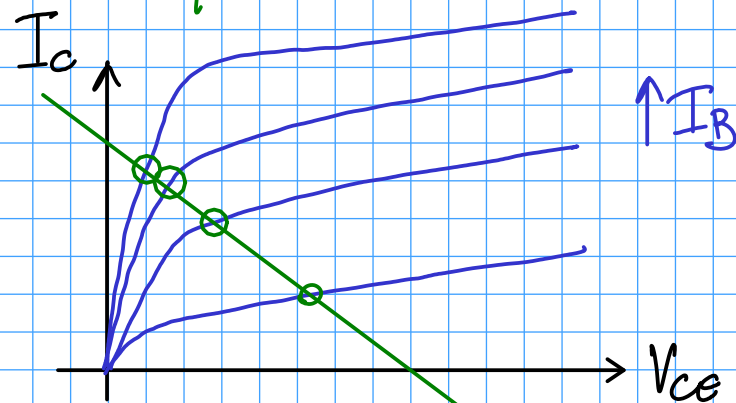se per esempio si ha uno stadio di uscita a bipolari, l'andamento dell'amplificazione non è lineare con I_B e V_{CE}



non tutte le componenti in ingresso sono amplificate ugualmente


vengono introdotte componenti armoniche distorsioni non lineari

la qualità di un amplificatore si misura con un parametro, il THD "total harmonic distortion" che quantifica la potenza sulle armoniche spurie rispetto alla fondamentale

$$\text{THD} = \frac{\sum_{i=2}^{\infty} P_i}{P_1} = \frac{\sum_{i=2}^{\infty} V_i^2}{V_1^2}$$

summatoria fattibile perché le varie armoniche sono tra loro ortogonali (disaccoppiate in potenza)

misura THD

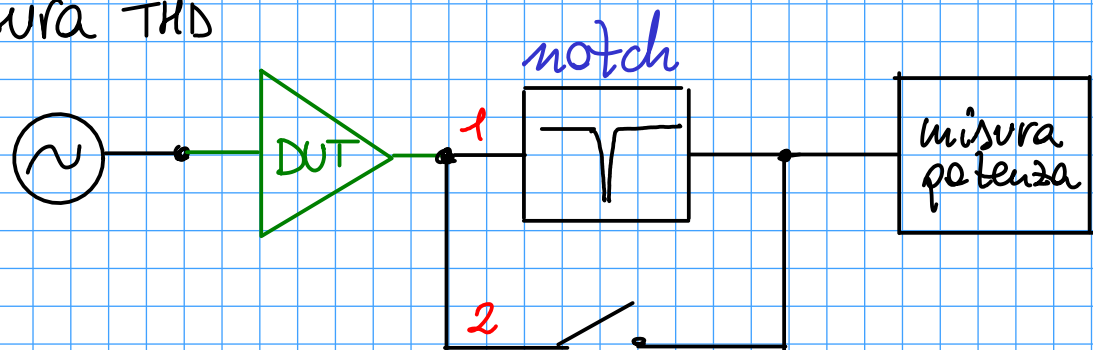


1) misura potenza su uscita esclusa fondamentale

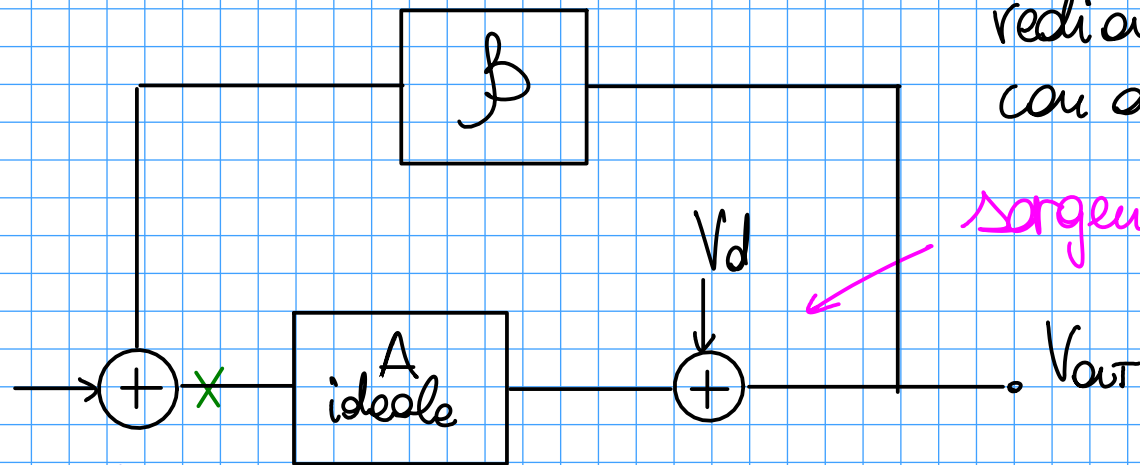2) misura potenza completa

$$\text{THD} = \frac{P_{\text{Tot}} - P_1}{P_1} \leftarrow \sim P_{\text{Tot}}$$


vediamo effetto reazione su sistema
con distorsione



sorgente di distorsione

reazione riduce ampiezza
disturbo ma anche segnale
(riduce guadagno)

applico scomposizione, con $V_s = V_d$

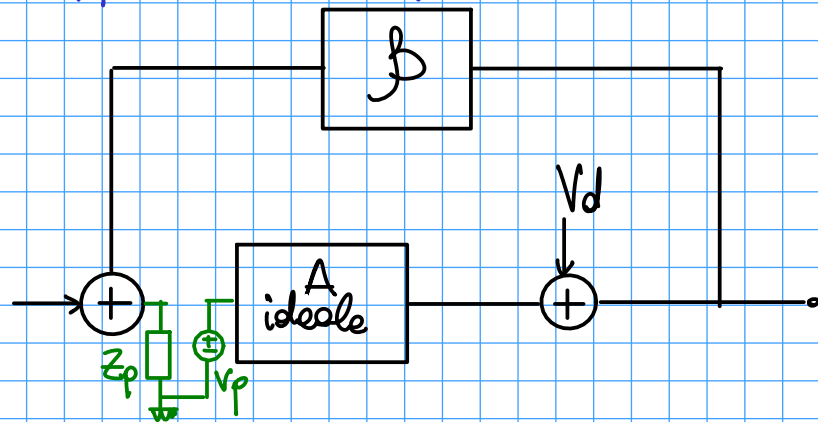

nell'ipotesi che Z_p non carichi la rete β

$$\alpha = \left. \frac{V_R}{V_d} \right|_{V_p = \emptyset} = \beta \quad \text{perché } V_u = V_d \mid V_p = \emptyset$$

$$\gamma = 1 \longrightarrow \alpha = \gamma \beta$$


$$A_{Vd} = \frac{\alpha A}{1 - \beta A} + \gamma = \frac{\gamma}{1 - \beta A} \longrightarrow$$

$$A_{Vd} = \frac{1}{1 - \beta A}$$

riduco apporto di V_d di un
fattore βA ma allo stesso modo
riduco guadagno!

come migliorare guadagno (ridotto di $1-\beta A$)? preamplificatore

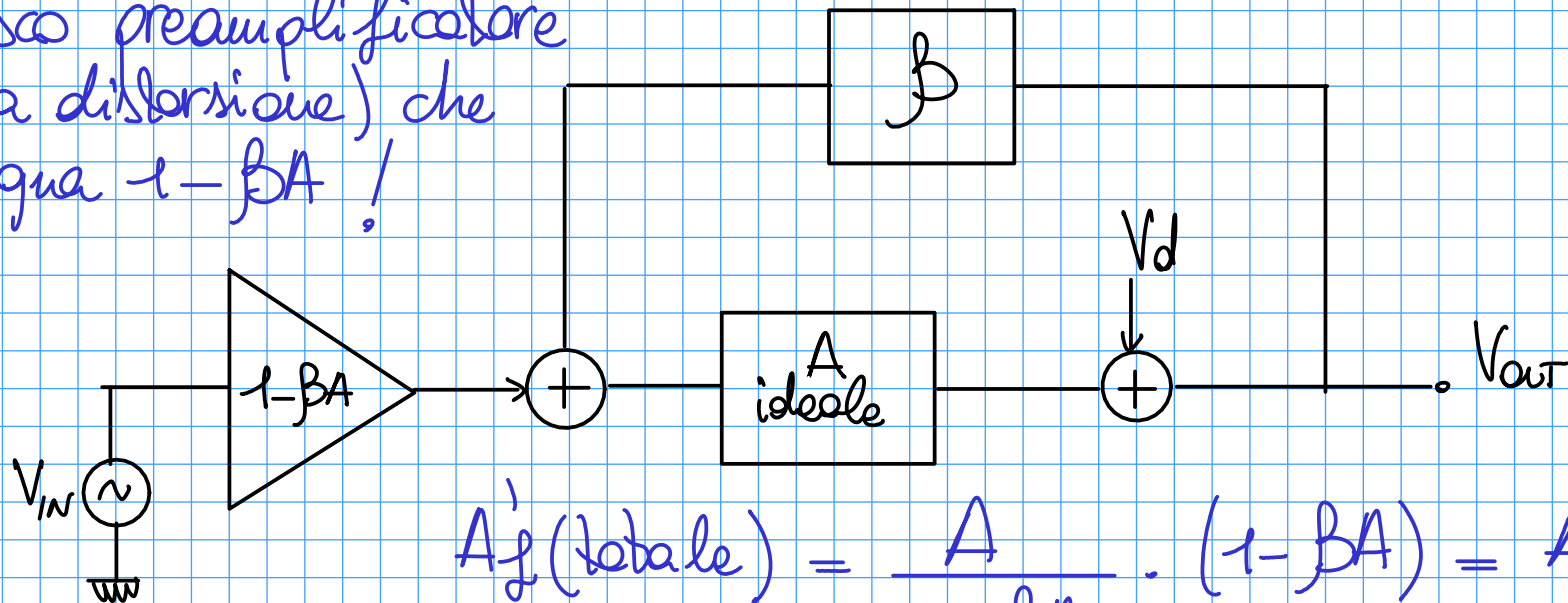inserisco preamplificatore
(a bassa distorsione) che
guadagna $1-\beta A$!



$$A'_f(\text{totale}) = \frac{A}{1-\beta A} \cdot (1-\beta A) = A$$

preamplificazione consente di:

- ridurre distorsioni stadio finale
- annullare perdita di guadagno dovuta a reazioni

nota

in audio THD max $\cong 0,1\%$