

RUMORE SU TRIPOLI

25-26-28 GEN



→ GENERATORI DI RUMORE IN INGRESSO AL DISPOSITIVO

- IGNOREREMO CORRELAZIONE TRA GENERATORI

GENERATORI EQUIVALENTI SU BJT (CON NOTAZIONE STANDARD, DIVERSA DA NOSTRO JOUTO)

CIRCUITO DI GIACOLETTO

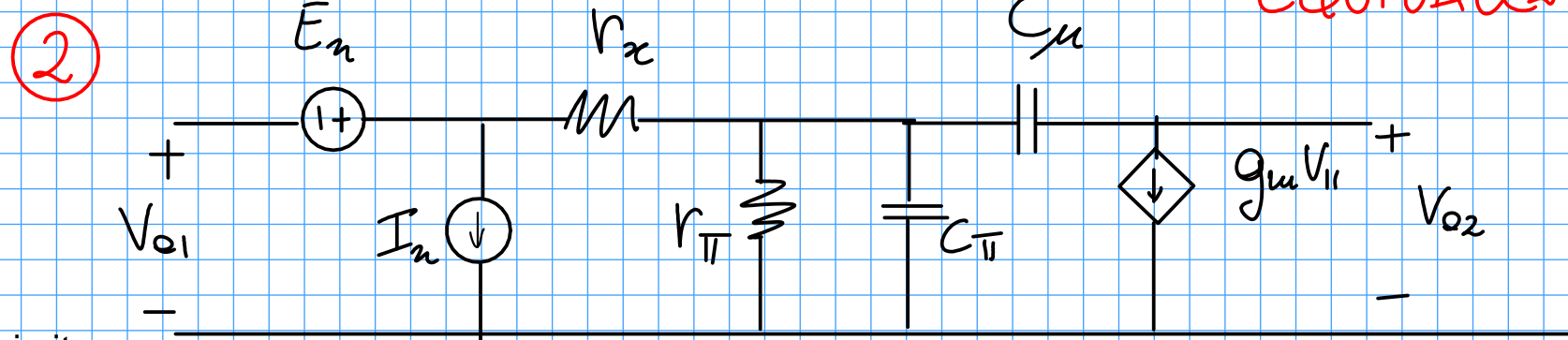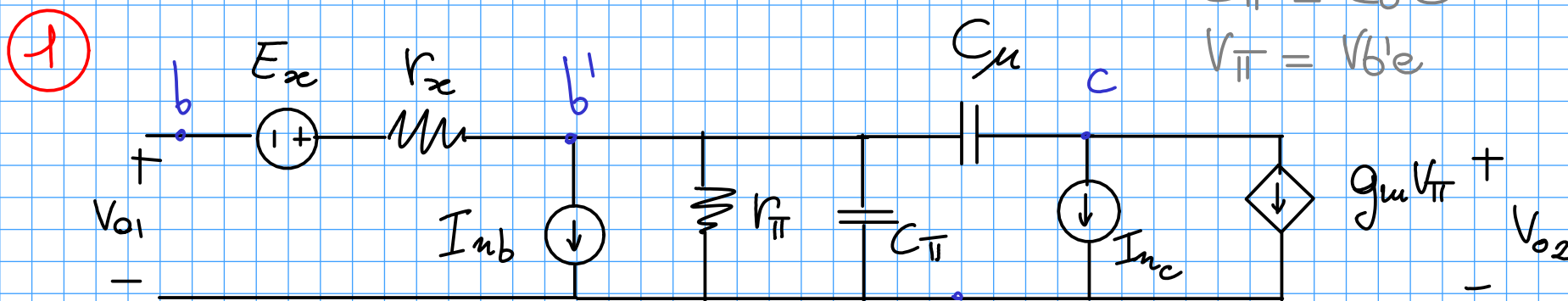
$$C_{\mu} = C_{b'c} \quad r_x = r_{b'e}$$
$$C_{\pi} = C_{b'e}$$
$$V_{\pi} = V_{b'e}$$



EQUIVALENZA

CALCOLO V_{o2} CON V_{o1} APERTO
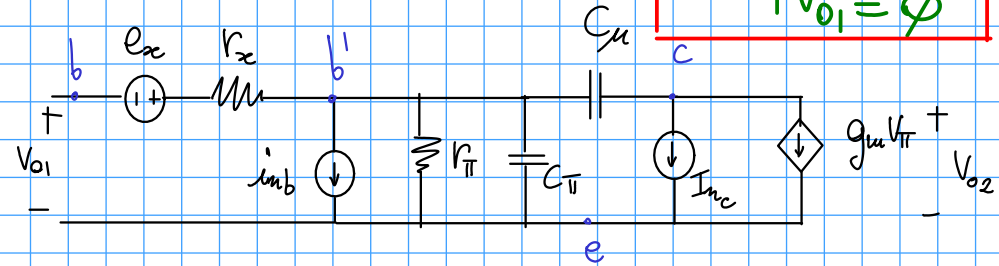
$$Z_{\pi} = r_{\pi} \parallel \frac{1}{j\omega C_{\pi}} = \frac{r_{\pi}}{1 + j\omega C_{\pi} r_{\pi}}$$




$$V_{\pi} = -Z_{\pi} [I_{nb} + I_{nc} + g_m V_{\pi}] \rightarrow V_{\pi} = -\frac{Z_{\pi}}{1 + g_m Z_{\pi}} (I_{nb} + I_{nc})$$

$$V_{o2} = V_{\pi} - \frac{1}{j\omega C_{\mu}} (g_m V_{\pi} + I_{nc})$$

$$V_{o2} = -\left[1 - \frac{g_m}{j\omega C_{\mu}}\right] \frac{Z_{\pi}}{1 + g_m Z_{\pi}} I_{nb} - I_{nc} \left[1 - \frac{g_m}{j\omega C_{\mu}}\right] \frac{Z_{\pi}}{1 + g_m Z_{\pi}} + \frac{1}{j\omega C_{\mu}}$$

CALCOLO V_{o2} NEL CIRCUITO EQUIVALENTE

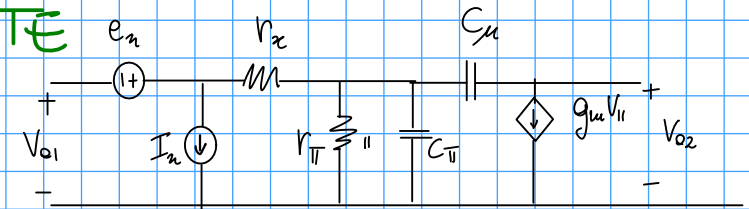

$$V_{o2} = -\left[1 - \frac{g_m}{j\omega C_{\mu}}\right] \frac{Z_{\pi}}{1 + g_m Z_{\pi}} I_{nc}$$

$$V_{o2} \Big|_{V_{o1} = 0}$$

IMPOSTO UGUAGLIANZA TRA I DUE RISULTATI

$$\textcircled{1} = \textcircled{2}$$

$$-\left[1 - \frac{g_m}{j\omega C_{gs}}\right] \frac{z_{\pi}}{1 + g_m z_{\pi}} I_{nb} - I_{nc} \left\{ \left[1 - \frac{g_m}{j\omega C_{gs}}\right] \frac{z_{\pi}}{1 + g_m z_{\pi}} + \frac{1}{j\omega C_{gs}} \right\} = -\left[1 - \frac{g_m}{j\omega C_{gs}}\right] \frac{z_{\pi}}{1 + g_m z_{\pi}} I_n$$

RICAVO I_n :

$$I_n = \frac{-\left[1 - \frac{g_m}{j\omega C_{gs}}\right] \frac{z_{\pi}}{1 + g_m z_{\pi}} I_{nb} - I_{nc} \left\{ \left[1 - \frac{g_m}{j\omega C_{gs}}\right] \frac{z_{\pi}}{1 + g_m z_{\pi}} + \frac{1}{j\omega C_{gs}} \right\}}{-\left[1 - \frac{g_m}{j\omega C_{gs}}\right] \frac{z_{\pi}}{1 + g_m z_{\pi}}}$$

SVIWPRO CONTI:

$$I_n = I_{nb} + I_{nc} + \frac{I_{nc}}{j\omega C_{gs}} \frac{1 + g_m z_{\pi}}{z_{\pi}} \frac{1}{1 - \frac{g_m}{j\omega C_{gs}}}$$

$$I_n = I_{n_b} + I_{n_c} \left[1 + \frac{1 + g_m z_{\pi}}{z_{\pi} (j\omega C_{\mu} - g_m)} \right]$$

$$I_n = I_{n_b} + I_{n_c} \left[\frac{\cancel{z_{\pi} j\omega C_{\mu}} - \cancel{g_m z_{\pi}} + 1 + \cancel{g_m z_{\pi}}}{z_{\pi} (j\omega C_{\mu} - g_m)} \right]$$

PER COME È CALCOLATO

IL CIRCUITO DI GIACOULETTO SI CONSIDERANO
VALIDI RISULTATI A FREQUENZE SOTTO $f_T/3$

PER DEFINIZIONE $f_T = \frac{g_m}{2\pi (C_{\mu} + \cancel{C_{\pi}})}$ TRASCRIBIBILE

$$\leadsto f < \frac{g_m}{2\pi \underline{3} C_{\mu}} \longrightarrow$$

$$\underline{C_{\mu} \omega \ll g_m}$$

APPUNTO SEMPLIFICAZIONE

$$I_n = I_{n_b} + I_{n_c} \left[\frac{Z_{\pi} j\omega C_{\mu} + 1}{Z_{\pi} (j\omega C_{\mu} - g_m)} \right]$$

$\approx -g_m$

$$I_n = I_{n_b} + I_{n_c} \left[\frac{Z_{\pi} j\omega C_{\mu} + 1}{-g_m Z_{\pi}} \right]$$

$\rightarrow g_m Z_{\pi} = \frac{g_m r_{\pi}}{1 + j\omega C_{\pi} r_{\pi}} = \frac{h_{fe}}{1 + j\omega C_{\pi} r_{\pi}}$

$$I_n = I_{n_b} + I_{n_c} \frac{\frac{r_{\pi}}{1 + j\omega C_{\pi} r_{\pi}} j\omega C_{\mu} + 1}{-\frac{h_{fe}}{1 + j\omega C_{\pi} r_{\pi}}}$$

$$I_m = I_{nb} - \frac{I_{nc}}{h_{fe}} \left[r_{\pi} j\omega C_{\mu} + 1 + j\omega C_{\pi} r_{\pi} \right]$$

$$I_m = I_{nb} - \frac{I_{nc}}{h_{fe}} \left[1 + j\omega r_{\pi} (C_{\mu} + C_{\pi}) \right]$$

$$= I_{nb} - I_{nc} \left[\frac{1}{h_{fe}} + \frac{j\omega}{g_m} (C_{\mu} + C_{\pi}) \right]$$

$$I_m = I_{nb} - I_{nc} \left[\frac{1}{h_{fe}} + \frac{j\omega}{\omega_T} \right]$$

$$S_{im} = S_{imb} + S_{inc} \left[\frac{1}{h_{fe}} + \frac{j\omega}{\omega_T} \right]^2 \approx S_{imb} + S_{inc} \left[\frac{1}{h_{fe}^2} + \left(\frac{\omega}{\omega_T} \right)^2 \right]$$

$$S_{in} = S_{inb} + S_{inc} \left[\frac{1}{h_{fe}^2} + \left(\frac{\omega}{\omega_T} \right)^2 \right]$$

NOTAZIONE FUCKER "PATTA"


$$S_{inb} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{SHOT } I_B}}{2qI_B} + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{FUCKER } I_B}}{2qI_B \left(\frac{f_c}{f} \right)^\alpha} + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{SHOT } I_c}}{2qI_c} \left[\frac{1}{h_{fe}^2} + \left(\frac{\omega}{\omega_T} \right)^2 \right]$$

QUESTORE NON POTA RITORNE
FUCKER → CORRENTE IN CASCATA,
NON SI MODIFICA CON QUA CON

con V_p $I_c = h_{FE} I_B$

TERMINA $\frac{2qI_c}{h_{FE}^2} = \frac{2qI_B}{h_{FE}} \ll 2qI_B$ (con $h_{FE} > 100$)
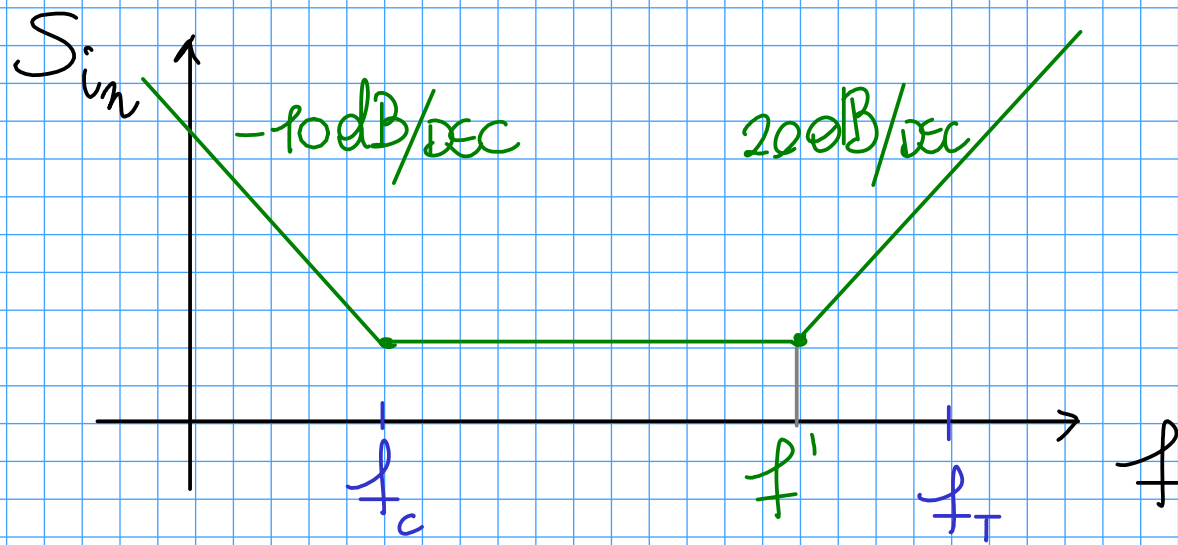
$$S_{in} = 2qI_B + 2qI_B \left(\frac{f_c}{f} \right)^\alpha + 2qI_B h_{FE} \left(\frac{\omega}{\omega_T} \right)^2$$





$$2qI_B = 2qI_B h_{FE} \left(\frac{\omega}{\omega_T} \right)^2$$

$$\frac{\omega}{\omega_T} = \frac{1}{\sqrt{h_{FE}}}$$

$$\omega' = \frac{\omega_T}{\sqrt{h_{FE}}}$$

CALCOLO V_{o1} con V_{o2} APERTO

È IMPOSTO UGUAGLIANZA

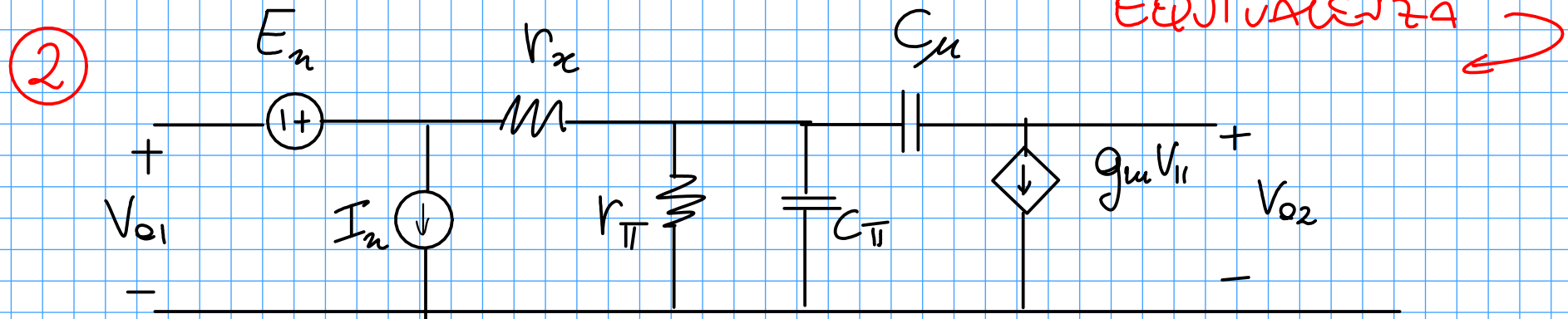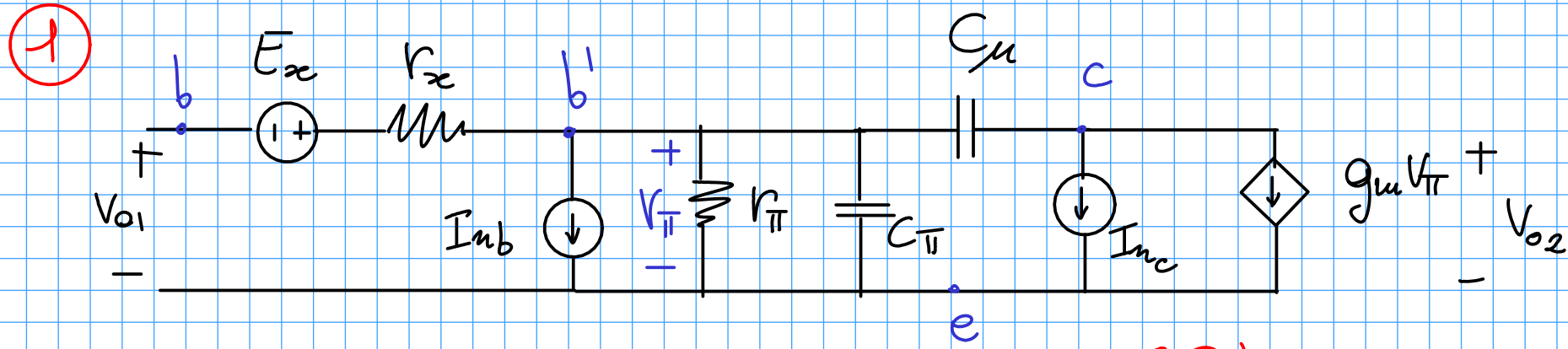

$$1 \rightarrow V_{o1} = E_x + V_{\pi} = E_x - \frac{Z_{\pi}}{1 + g_m Z_{\pi}} [I_{nb} + I_{nc}]$$

$$2 \rightarrow V_{o1} = E_n + V_{\pi} - I_n r_x = E_n + \frac{Z_{\pi}}{1 + g_m Z_{\pi}} I_n - I_n r_x$$

① + ②

$$E_n - E_z = - \frac{Z_{\pi}}{1 + g_m z_{\pi}} [I_{nb} + I_{nc}] + \frac{Z_{\pi}}{1 + g_m z_{\pi}} I_n + I_n r_x$$

$$E_n - E_z = \frac{Z_{\pi}}{1 + g_m z_{\pi}} [I_n - I_{nb} - I_{nc}] + I_n r_x$$

SOSTITUISCO ESPRESSIONE TROVATA
NEI CONTI PRECEDENTI

$$I_n = I_{nb} + I_{nc} \left[\frac{Z_{\pi} j\omega C_{\mu} + 1}{-Z_{\pi} (j\omega C_{\mu} - g_m)} \right]$$

SVOLGO CONTI:

$$E_n - E_z = \frac{Z_{\pi}}{1 + g_m z_{\pi}} \left[\frac{1 + \cancel{j\omega C_{\mu} z_{\pi}} - \cancel{j\omega C_{\mu} z_{\pi}} + g_m z_{\pi}}{(j\omega C_{\mu} - g_m) z_{\pi}} \right] I_{nc} + I_n r_x$$

$$E_n - E_z = \frac{\cancel{Z_{\pi}}}{1 + \cancel{g_m z_{\pi}}} \frac{\cancel{1 + g_m z_{\pi}}}{(j\omega C_{\mu} - g_m) \cancel{z_{\pi}}} I_{nc} + I_n r_x$$

$$E_n - E_x = I_n r_x + \frac{I_{nc}}{(j\omega C_{\mu} - g_{\mu})}$$

CON STESSA h_p SUL CIRCUITO DI GIACOINETTO

$$f \ll f_T/3$$

$$\hookrightarrow j\omega C_{\mu} \ll g_{\mu}$$

$$E_n - E_x \approx I_n r_x - \frac{I_{nc}}{g_{\mu}}$$

$$E_n \approx E_x + I_n r_x - \frac{I_{nc}}{g_{\mu}}$$

SI TRASCURA CORRELAZIONE TRA I_n E I_{nc} (COMPUTA CONTI)

$$S_{E_n} = \underbrace{4KT r_x}_{S_{E_x}} + \underbrace{\frac{2qI_c}{g_{\mu}^2}}_{I_{nc}/g_{\mu}} + \underbrace{r_x^2 \left[2qI_c \left(\frac{f}{f_T} \right)^2 + 2qI_B \left(1 + \left(\frac{f}{f_c} \right)^2 \right) \right]}_{I_n r_x}$$

$$S_{E_n \phi} = 4KT r_x + 2qI_c r_e^2 + 2qI_B r_x^2$$

$$r_{be} = \frac{V_T}{I_c} h_{fe}$$

$$\frac{1}{g_{\mu}} = \frac{r_{be}}{h_{fe}} \triangleq r_e$$

$$S_{E_{n\phi}} = 4KT r_x + 2qI_c r_e^2 + 2r_x^2 \cancel{q} \frac{KT}{\cancel{q} r_{\pi}}$$

$$I_B = \frac{V_T}{R_{\pi}}$$

$$S_{E_{n\phi}} = 2KT \left[2r_x + \frac{r_x^2}{r_{\pi}} \right] + 2qI_c r_e^2$$

CON $r_{\pi} \gg r_x$ IN GENERALE

$$S_{E_{n\phi}} = 4KT r_x + 2qI_c r_e^2 \implies S_{E_{n\phi}} = 4KT r_{bb'} + 2qI_c \frac{r_{be}'}{h_{fe}}$$

SOLUZIONE CON MINOR APPROSSIMAZIONE (CON $r_x \ll r_{\pi}$ VALEDA):


$$S_{E_n} = 4KT r_x + 2qI_c \left[\frac{r_{\pi}}{h_{fe}} + r_x j \frac{\omega}{\omega_T} \right]^2 + r_x^2 2qI_{nb} \left[1 + \left(\frac{f}{f_c} \right)^{\alpha} \right]$$

OSSERVAZIONI

→ È PREFERIBILE USARE TRANSISTORI CON BASSA r_{π} , CHE COMPORTA ALTA I_C DI POLARIZZAZIONE

$$\frac{V_T}{I_C} = \frac{r_{\pi}}{h_{fe}}$$

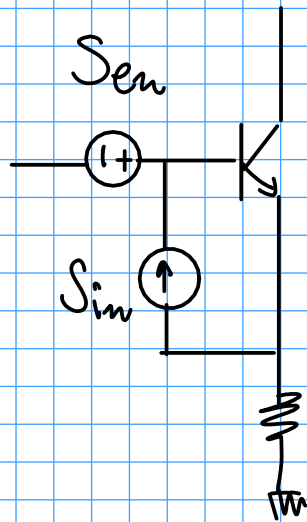
SE SORGENTE HA ALTA IMPEDENZA, CERCO DI LIMITARE LA S_{in} LEGATA ALE CORRENTI DI POLARIZZAZIONE



ANDAMENTO IN FREQUENZA S_{En}

28 GEN
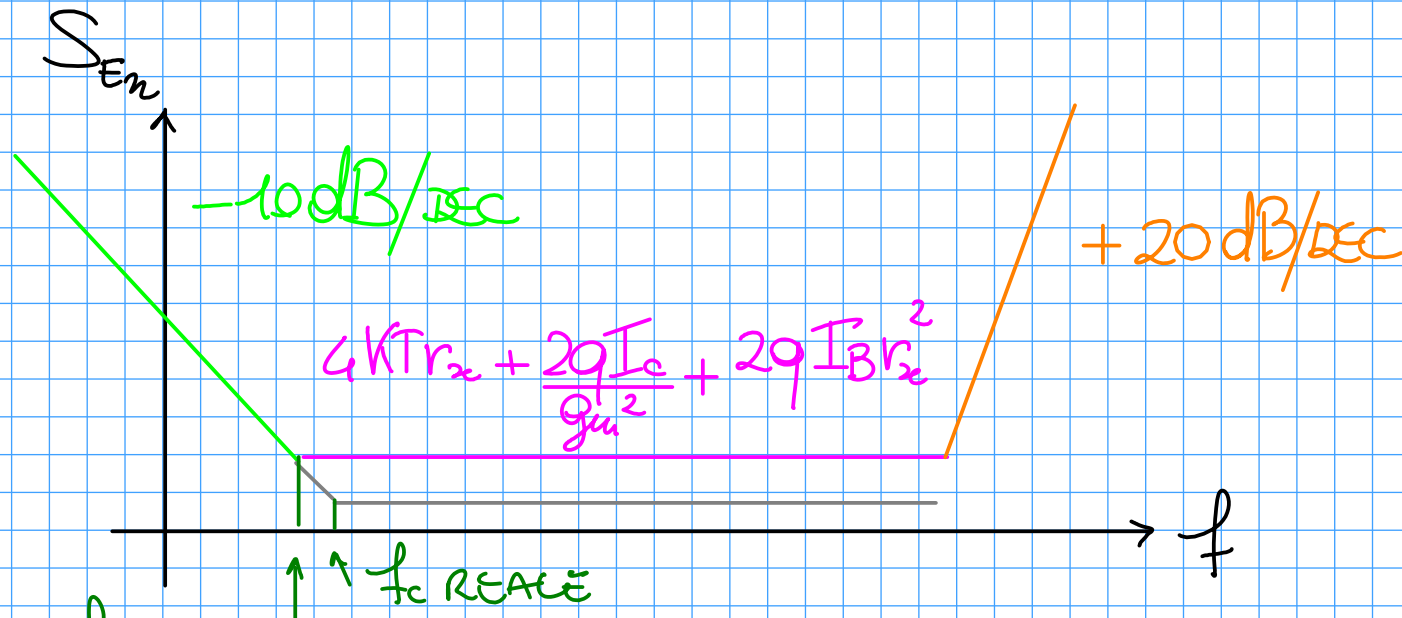
$$S_{En} = 4KT r_x + 2qI_c \left[\frac{r_{\pi}}{h_{fe}} + r_x j \frac{\omega}{\omega_T} \right]^2 + r_x^2 2qI_{nb} \left[1 + \left(\frac{f}{f_c} \right)^2 \right]$$



f_c CALCOLATA DA FORMULE NON COINCIDE A $f_c \text{ REALI}$, PERCHÉ IN QUESTO CASO, SI CONSIDERA SOLO IL RUMORE SHOT COME CONTRIBUTO ALLA ZONA PIATTA