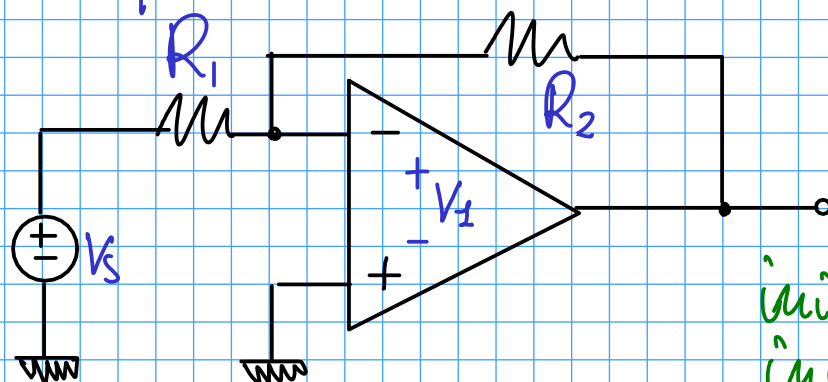


22 nov

# Risposta a gradino operativo reale

amplificatore invertente caso più semplice



applico scalino di ampiezza  $a$



inizio, studio tensione agli ingressi  $V_1$   
inizialmente nulla (inerzia della capacità di compensazione)

$$V_1 = a \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_u \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

due situazioni iniziali di partenza:

①  $\rightarrow a \frac{R_2}{R_1 + R_2} < \triangle V_T \rightarrow$  no slew rate

②  $\rightarrow a \frac{R_2}{R_1 + R_2} > \triangle V_T \rightarrow$  parto in slew rate

situazione iniziale

## CASO ① NO SLEW RATE

$$\text{se } a \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 4V_T \rightarrow$$

come evolve sistema?

$V_R = 4V_T$   
operazionale non parte in slewrate  
(e comunque ci finirà dopo)


$$V_u(t) = -\frac{R_2}{R_1} a (1 - e^{-t/\tau})$$

se  $\left| -a \frac{R_2}{R_1} \right| \leq |V_{u0}| \rightarrow$  non ho saturazione uscita  $V_u$  tende a valore  $-a R_2/R_1$



resta da calcolare  $\tau$ , polo del circuito retroazionato, due metodi:

- bovino, con scomposizione e calcoli
- furbo, con formula PGB
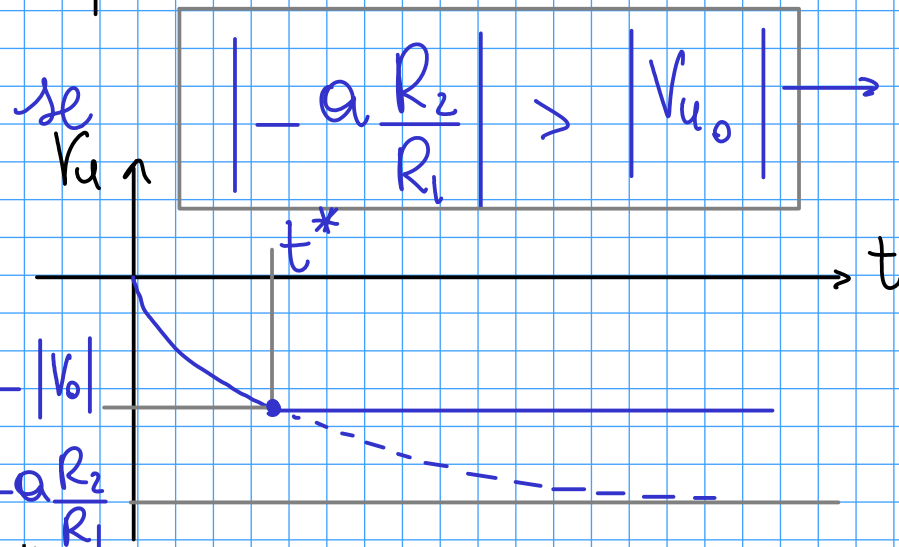
$$\omega_0 \text{ PGB}_\omega = A(0) f_p$$


saturazione uscita prima del raggiungimento di  $-a \frac{R_2}{R_1}$

posso calcolare  $t^*$  una volta ho  $\tau$

vediamo il calcolo di  $\tau$ , metodo furbo:

$$\begin{aligned} |A_{vaf}| &= 200'000 \\ f_{op} &= 4 \text{ Hz} \end{aligned}$$

$$|A(0)| = \frac{R_2}{R_1}$$

$$PGB_A = 1 \text{ MHz}$$


$\alpha_0$  con scomposizione

$$\alpha_0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$f_p A(0) = \alpha_0 PGB_A \rightarrow f_p = \frac{\cancel{R_2}}{R_1 + R_2} \cdot A_{vaf} f_{op} \frac{R_1}{\cancel{R_2}}$$

$$f_p = A_{vaf} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

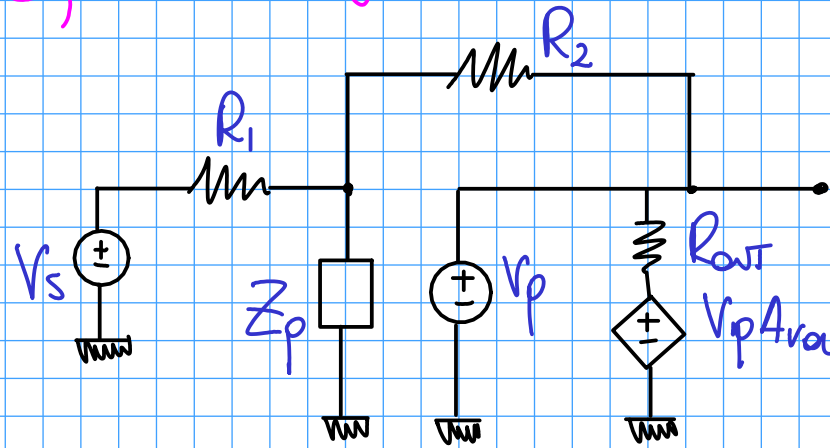quindi  $\tau \rightarrow \boxed{\tau} = \frac{1}{2\pi f_p} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{2\pi A_{vaf} f_{op}}$



IN PRESENZA DI RETROAZIONE, VARIANO QUANTITÀ CIRCUITO

$$\left. \begin{array}{l} f_{op} \longrightarrow f_{op}(1-\beta A) \\ A_{vol} \longrightarrow \frac{A_{vol}}{1-\beta A} \end{array} \right\}$$

$\alpha = 1$

$$f_{op} A_{vol} \longrightarrow f_{op}(1-\beta A) \frac{A_{vol}}{1-\beta A}$$

PGB COSTANTE

$\alpha < 1$

$$\left. \begin{array}{l} f_{op} \longrightarrow f_{op}(1-\beta A) \\ A_{vol} \longrightarrow \alpha_0 \frac{A_{vol}}{1-\beta A} \end{array} \right\}$$

$$f_{op} A_{vol} \longrightarrow \alpha_0 f_{op} A_{vol}$$

SICCOME PGB SI CONSERVA

$$\underline{f_p A(0) = \alpha_0 f_{op} A_{vol} = \alpha_0 PGB_A}$$

## CASO ② PARTENZA IN SLEW RATE

$$\text{con } a \frac{R_2}{R_1 + R_2} > \leq V_T$$

condizione di partenza  
→ parte in slew rate, poi come evolve?

studio evoluzione

CASO A  
slew rate fino a saturazione

CASO B  
esce da slew rate e  
tende a valore asintotico  
dell'esponenziale - a  $\frac{R_2}{R_1}$

CASO C  
esce da slew rate  
e prosegue con  
esponenziale fino  
a saturazione

confronto su andamento  
(con  $V_u$  negativa)

confronto comprende anche  
 $V_u$ , perché diversa da zero

$$a \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_u \frac{R_1}{R_1 + R_2} \gtrless \leq V_T$$


## CASO A $\rightarrow$ SLEW RATE FINO A SATURAZIONE

quindi a  $\frac{R_2}{R_1+R_2} + V_u \frac{R_1}{R_1+R_2} > 4V_T$  per ogni  $t$  dell'evoluzione

analizzo caso peggiore, quando la  $V_u$  raggiunge la saturazione  
se la condizione è ancora valida, lo sarà sicuramente con  
 $V_u$  minori

$$\frac{R_2}{R_1+R_2} - |V_{u0}| \frac{R_1}{R_1+R_2} \geq 4V_T \quad \text{se verifica seno in caso A}$$

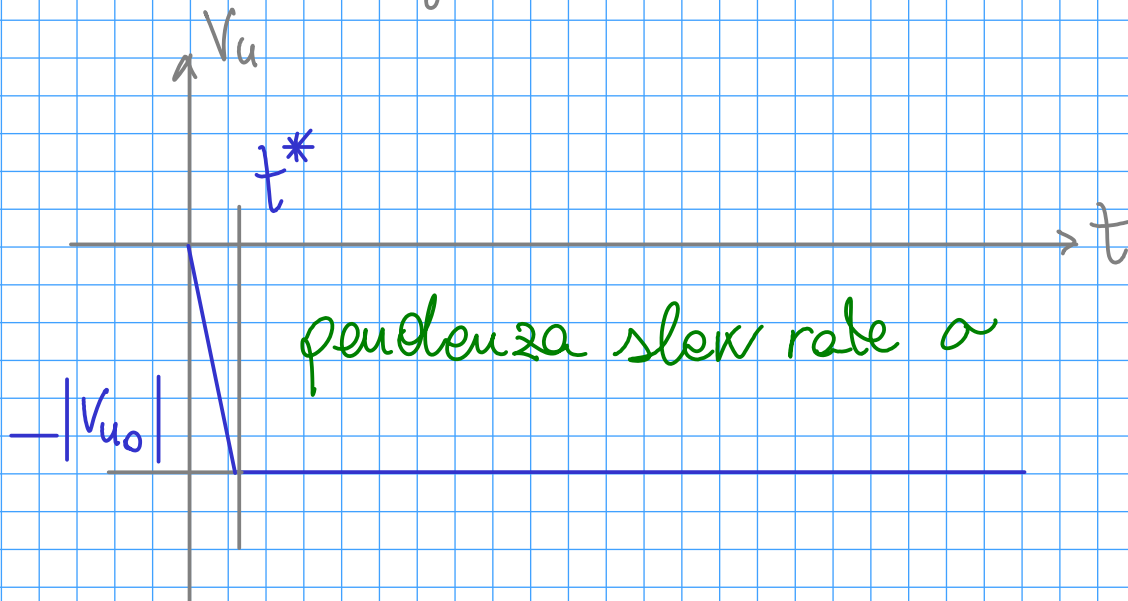l'uscita seguirà retta slew rate fino a saturazione



# CASO B - ESCO DA SLEW RATE, ESPONENZIALE FINO A $-a R_2/R_1$

$$a \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_u(t) \frac{R_1}{R_1 + R_2} \leq \pm V_T$$

prendiamo in esame istante  $t^*$   
di uscita da slew rate

quindi con uguaglianza a  $\pm V_T$

$$a \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \omega t^* \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \pm V_T \rightarrow \text{ricavo } t^*$$

da questo punto in poi risposta  
diviene esponenziale (con  $\tau_{op}$ )



in  $t = t^*$  derivata continua  
dovuta ad effetti inerziali

$$\left| -a \frac{R_2}{R_1} \right| < |V_{u0}|$$

Ip per conclusione esponenziale  
prima di  $V_{u0}$  (altrimenti rientra  
nel caso C)

# CALCOLO ANDAMENTO ESPONENZIALE PER $t > t^*$

24 NOV

punto di uscita da slew rate  $\rightarrow t = t^*$

$$V_u(t - t^*) = \underbrace{V_f}_{-a \frac{R_2}{R_1}} - \underbrace{(V_f - V_i)}_{-a t^*} e^{-\frac{t - t^*}{\tau}}$$

$$V_u(t - t^*) = -a \frac{R_2}{R_1} - \left( -a \frac{R_2}{R_1} + a t^* \right) e^{-\frac{(t - t^*)}{\tau}}$$

chiamo  $t - t^* = t'$

$$V_u(t') = -a \frac{R_2}{R_1} + \left( a \frac{R_2}{R_1} - a t^* \right) e^{-t'/\tau}$$

VERIFICA CONTINUITÀ DERIVATA IN  $t = t^*$

METODO 1

$$\left. \frac{dV_u(t')}{dt'} \right|_{t'=0} = -\frac{1}{\tau} \left( a \frac{R_2}{R_1} - a t^* \right)$$

DA TRATTO IN SLEW RATE RICAVO  $t^*$

$$a \frac{R_2}{R_1 + R_2} - a t^* \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \pm V_T \rightarrow t^* = \frac{a R_2 - V_T (R_1 + R_2)}{a R_1}$$

SOSTITUISCO



$$\left. \frac{dV_u(t')}{dt'} \right|_{t'=0} = -\frac{1}{\tau} \left[ \frac{R_2}{R_1} a - \cancel{a R_2} - \frac{4V_T(R_1 + R_2)}{\cancel{a R_1}} \right]$$

$$= -\frac{1}{\tau} \left[ \frac{\cancel{R_2 a} - \cancel{a R_2} + 4V_T(R_1 + R_2)}{R_1} \right] = -\frac{1}{\tau} \left[ \frac{4V_T(R_1 + R_2)}{R_1} \right]$$

$$\tau = \frac{1}{2\pi f_p}, \text{ DOVE}$$

$f_p$  È POLO DEL SIST.  
CON RETROAZIONE

TROVATO LA USZ. SCORSA

$$\tau = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \omega_g}$$

$$= -\frac{\cancel{R_1 \omega_g}}{\cancel{R_1 + R_2}} V_R \frac{\cancel{R_1 + R_2}}{\cancel{R_1}} = -\omega_g V_R = -\underline{\underline{4V_T \omega_g}} = -\omega$$

CWD

## METODO 2

$$V_u(t') = A + B e^{-t'/\tau}$$

$$\lim_{t' \rightarrow +\infty} V_u(t') = -\frac{R_2}{R_1} \alpha = A \quad \leftarrow \text{TROVO } A$$

$$\frac{dV_u(t')}{dt'} = -\frac{1}{\tau} B e^{-t'/\tau}$$

PER CONTINUITÀ


$$\left. \frac{dV_u(t')}{dt'} \right|_{t'=0} = -\frac{1}{\tau} B = -\alpha \rightarrow B = \tau \alpha$$

$$\Rightarrow \underline{V_u(t') = -\frac{R_2}{R_1} \alpha + \tau \alpha e^{-t'/\tau}}$$

RITROVO ESPONENZIALE
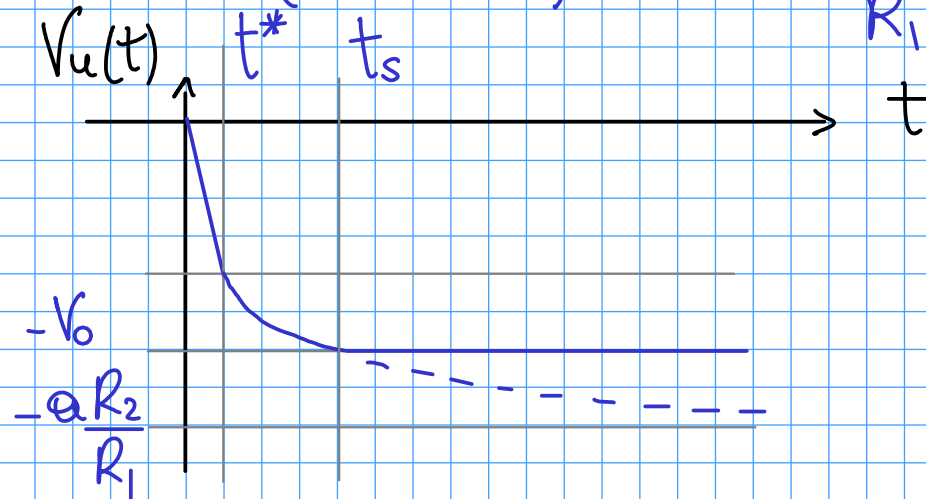
# CASO C - USCITA DA SLEW RATE, ESPONENZIALE TRONCATO A $V_0$

$$\text{SE } V_u(t' \rightarrow \infty) = -a \frac{R_2}{R_1} > V_0$$



slew rate fino a  $t^*$ , poi  
esponenziale fino a  $t_s$

CALCOLO  $t_s$  DA ANDAMENTO ESPONENZIALE, BLOCCATO IN  $V_0$

$$t_s = \tau \ln \left[ \frac{a\tau}{\frac{R_2}{R_1}a - V_0} \right]$$