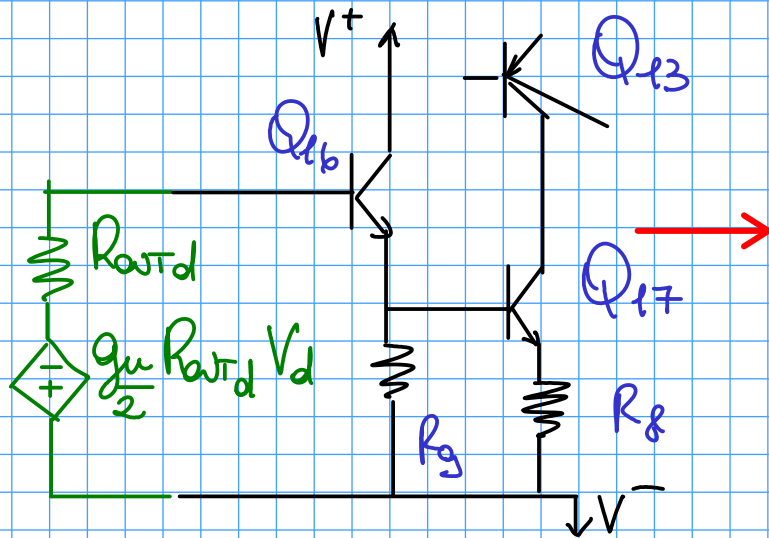



Stadio di guadagno

riporto stadio di ingresso con
equivalente di Thevenin

5 NOV



circuito alle variazioni

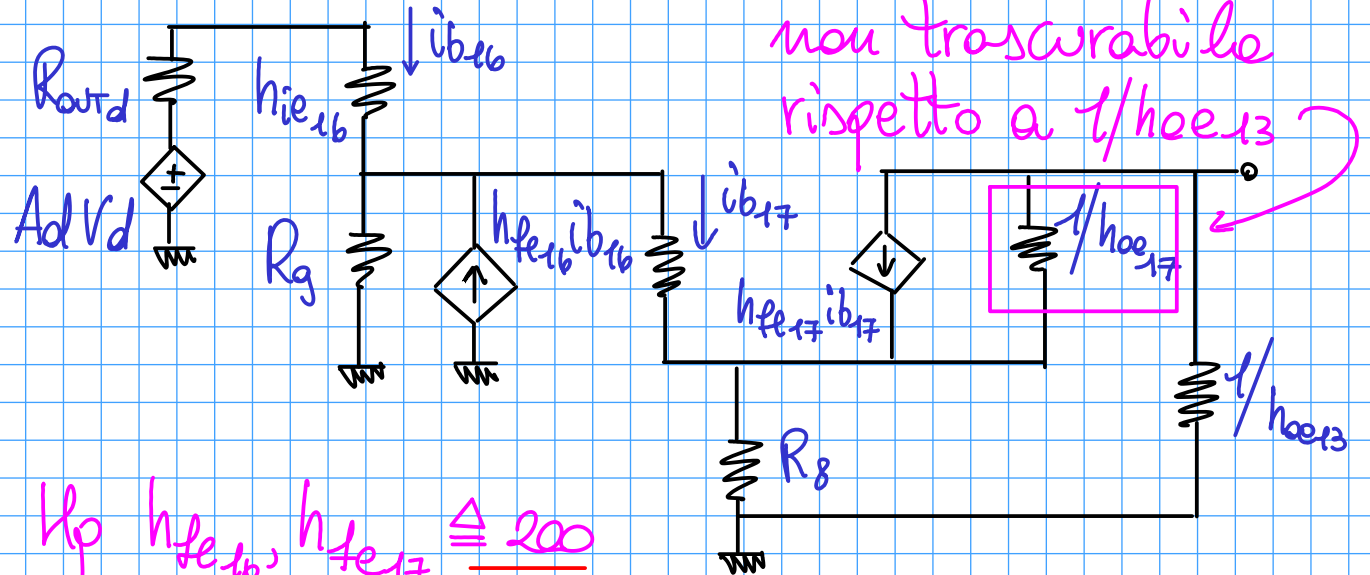

$$h_{ie16} \cong r'_{be16} = \frac{V_T}{I_{C16}} h_{fe16}$$

$$h_p h_{fe16} h_{fe17} \cong 200$$

$$I_{C16} = I_{300} \beta_F = 117 \mu A \cdot 120 = 14 \mu A$$

$$h_{ie16} = 371 k\Omega$$

$$h_{ie17} = \frac{V_T}{I_{C17}} h_{fe17} = 8,67 k\Omega$$

$$I_{C17} = 115 \mu A$$


Δ calcolata considerando
solo stadio ingresso
($R_{in16} \rightarrow \infty$)

$$\text{con } A_d = - \frac{g_m R_{arid}}{2} V_d = -1104$$

$$R_{arid} = 6,04 M\Omega$$

stadio differenziale ingresso

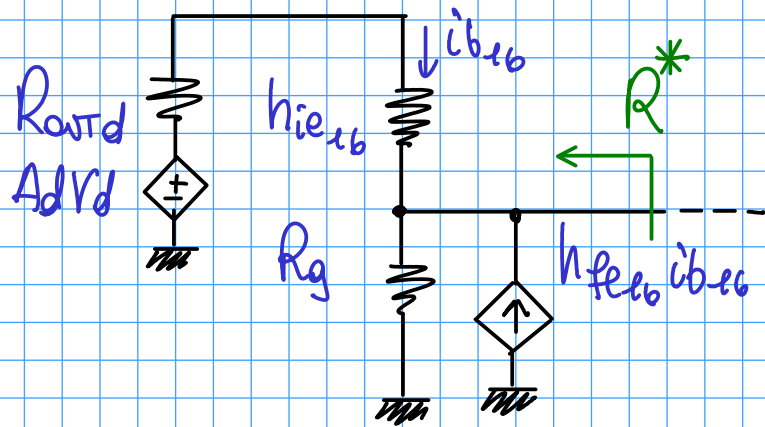guadagno Q_{16} con carico R_g , come se Q_{17} fosse interdetto



$$A_{v_{16}} = \frac{(h_{fe16} + 1) R_g i_{b16}}{A_d V_d}$$

$$i_{b16} = - \frac{A_d V_d}{R_{outd} + (h_{fe16} + 1) R_g + h_{ie16}}$$


riunisco:

$$A_{v_{16}} = - \frac{(h_{fe16} + 1) R_g}{R_{outd} + h_{ie16} + (h_{fe16} + 1) R_g} = - 0,61 \rightarrow \boxed{A_{v_{16}} = - 0,61}$$

$$R^* = R_g \parallel \frac{h_{ie16} + R_{out16}}{h_{fe16} + 1} = 19,5 \text{ K}\Omega$$

CALCOLO GUADAGNO Q₁₇

$$R^* = 19,5 \text{ k}\Omega$$

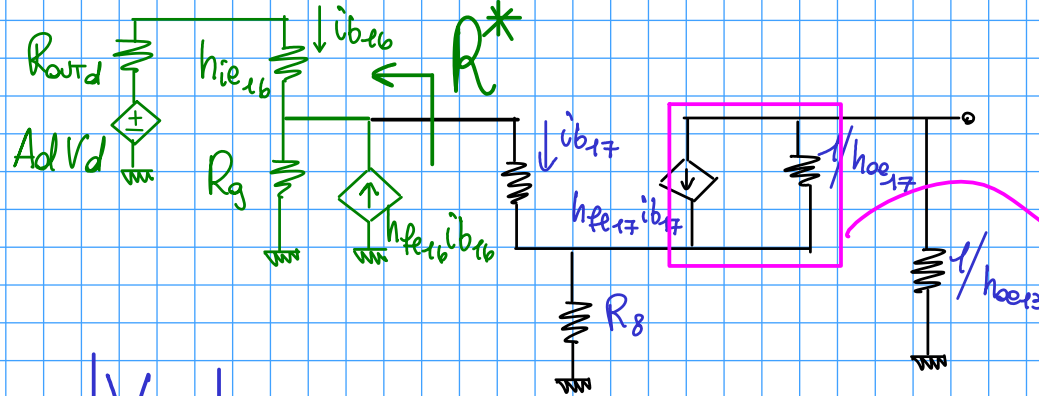


equivalente di thevenin stadio Q₁₇

$$\frac{1}{h_{oe17}} = \frac{|V_{An}|}{I_{c17}} = \frac{100 \text{ V}}{600 \mu\text{A}} = 166,67 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{1}{h_{oe16}} = 83,33 \text{ k}\Omega$$
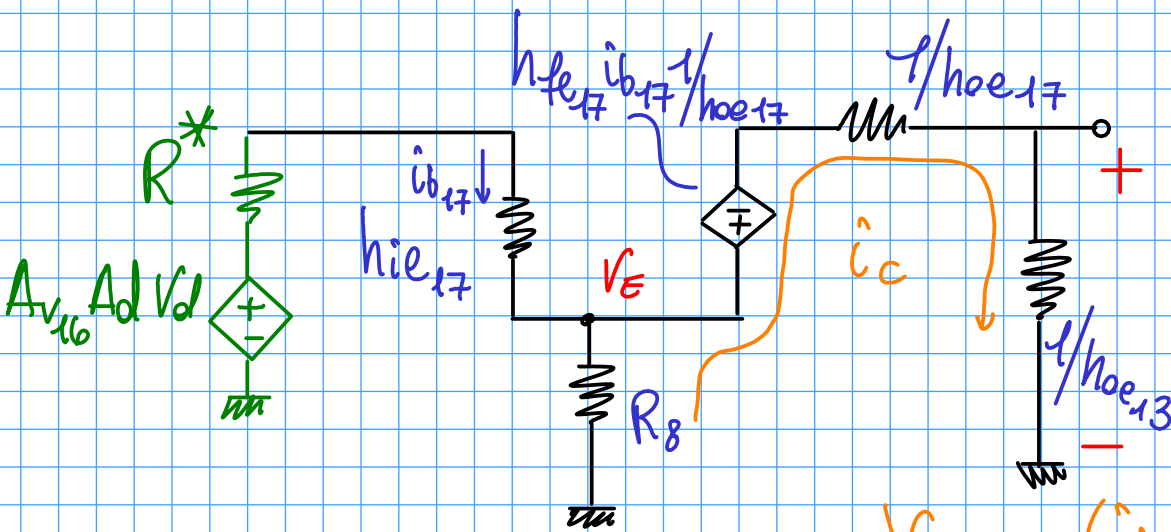
$$\begin{cases} i_c = \frac{V_E - h_{fe17} i_{b17} \frac{1}{h_{oe17}}}{\frac{1}{h_{oe17}} + \frac{1}{h_{oe16}}} & (1) \\ i_{b17} = \frac{A_{v16} A_d V_d - V_E}{R^* + h_{ie17}} & (2) \end{cases}$$



$$V_E = (i_{b17} - i_c) R_8 \quad (3) \quad V_u = \frac{i_c}{h_{oe}}$$

sostituisco V_E a ①

$$\hat{i}_c = \frac{R_8 \hat{i}_{b_{17}} - h_{fe_{17}} \hat{i}_{b_{17}} l / h_{oe_{17}}}{1/h_{oe_{17}} + 1/h_{oe_{16}} + R_8}$$

sostituisco in \hat{i}_c in ③

$$V_E = (\hat{i}_{b_{17}} - \hat{i}_c) R_8 = \hat{i}_{b_{17}} \left(1 + \frac{h_{fe_{17}} l / h_{oe_{17}} - R_8}{1/h_{oe_{17}} + 1/h_{oe_{16}} + R_8} \right) R_8$$

sostituisco "nuova" V_E in ②

$$\hat{i}_{b_{17}} (R^* + h_{ie_{17}}) = \frac{A_{v_{16}} A_d V_d}{A_{v_{16}} A_d V_d} - V_E \quad \text{e ricavo } \hat{i}_{b_{17}}$$

$$\hat{i}_{b_{17}} = \frac{A_{v_{16}} A_d V_d}{h_{ie_{17}} + R^* + R_8 + R_8 \frac{h_{fe_{17}} l / h_{oe_{17}} - R_8}{1/h_{oe_{17}} + 1/h_{oe_{13}} + R_8}}$$

a questo punto
sostituisco $\hat{i}_{b_{17}}$ nella 1^a

$$\hat{i}_c = \frac{A_{v16} A_d V_d \frac{h_{fe17} 1/h_{oe17} - R_8}{1/h_{oe17} + 1/h_{oe13} + R_8}}{h_{ie17} + R^* + R_8 + R_8 \frac{h_{fe17} 1/h_{oe17} - R_8}{1/h_{oe17} + 1/h_{oe13} + R_8}}$$

quindi, per concludere:

con $V_u = \frac{\hat{i}_c}{h_{oe13}}$

$$\frac{V_u}{V_d} = \frac{\frac{A_{v16} A_d}{h_{oe13}} \frac{h_{fe17} 1/h_{oe17} - R_8}{1/h_{oe17} + 1/h_{oe13} + R_8}}{h_{ie17} + R^* + R_8 + R_8 \frac{h_{fe17} 1/h_{oe17} - R_8}{1/h_{oe17} + 1/h_{oe13} + R_8}}$$

$\sim \underline{\underline{180'000}}$ /

guadagno
complessivo
(ingresso + guadagno)


stadio di guadagno \rightarrow

invertente

nota guadagno netto stadio $\rightarrow A_{obr} = \frac{V_u}{A_d V_d} = \frac{180'000}{-1104} = \boxed{-163}$

trascurando la $1/h_{oe17}$ si sarebbe commesso un errore del 33%!

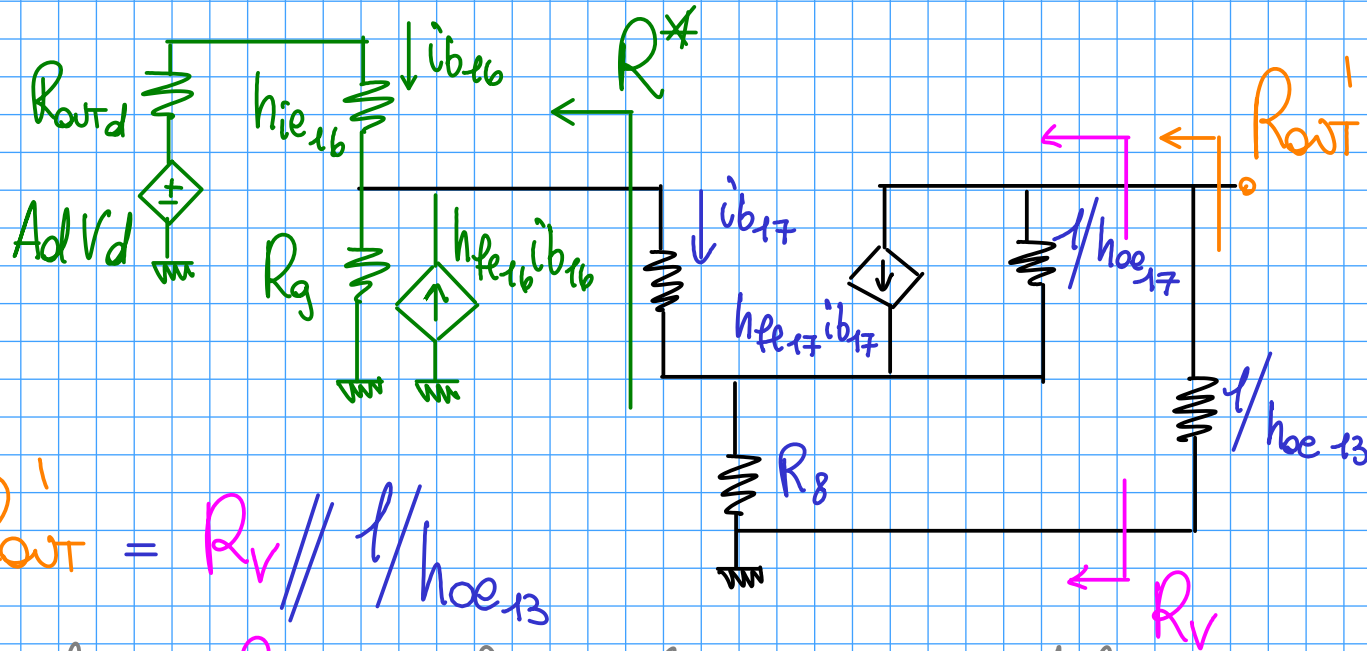Resistenza di uscita dello stadio di guadagno ($Q_{16}-Q_{17}$)




$$R_{out}' = R_V // 1/h_{oe13}$$

sviluppo R_V con formula arcano sublime


$$R_o \cong \left[\frac{h_{fe} R_e}{h_{ie} + R_x + R_e} + 1 \right] \frac{1}{h_{oe}}$$

$$R_{out}' = \frac{1}{h_{oe13}} // \left[\frac{1}{h_{oe17}} \left(1 + \frac{R_8 h_{fe}}{R_8 + h_{ie17} + R^*} \right) \right] = \underline{\underline{64,46 \text{ K}\Omega}}$$

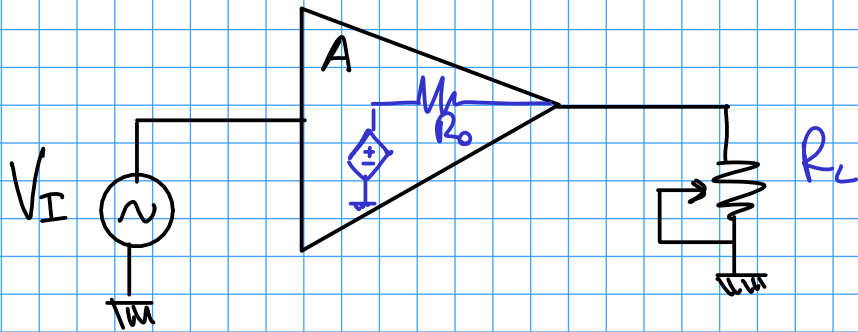COME MISURO PRATICAMENTE Z_{IN} E Z_{OUT} DI UN AMPLIFICATORE?



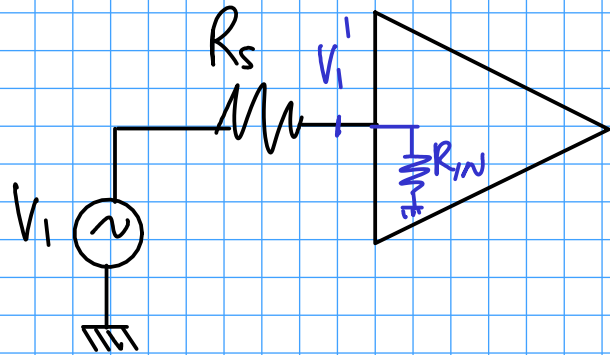
$$V_u = A V_I \frac{R_L}{R_O + R_L} \rightarrow R_O$$



$$V_I' = V \frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_S} \rightarrow \text{trovo } R_{IN}$$

↑
MISURATA

NEL CASO UTILITY IN OPERATIONALE

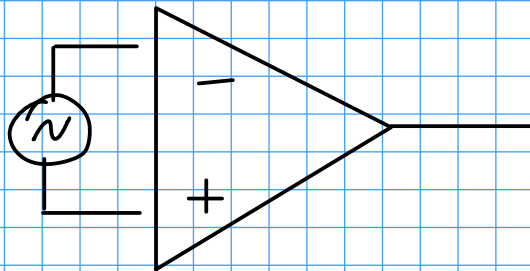

stadio di uscita

Hp simmetria attorno all'uscita
(ipotesi "quasi" vera)

$$h_{fe20}, h_{fe22} = 120$$

calcoliamo la resistenza di uscita

$$R_{out} = R_7 + \frac{h_{ie20} + \frac{h_{ie22} + R_{out}'}{h_{fe22} + 1}}{h_{fe20} + 1}$$

restano da calcolare h_{ie20}, h_{ie22}

$$I_{C13} \approx I_{C22} = 115 \mu A$$

trascuro i_{b14}, i_{b20}

$$h_{ie22} = \frac{V_T}{I_{C22}} h_{fe22} = 27,13 K\Omega$$

$$h_{ie20} = 3,12 K\Omega$$

$$R_7 = 27 \Omega$$

$$R_{out} = 59 \Omega$$

schema fornito indica 22Ω , ma calcoli
professore utilizzano $R_6 = R_7 = 22 \Omega$