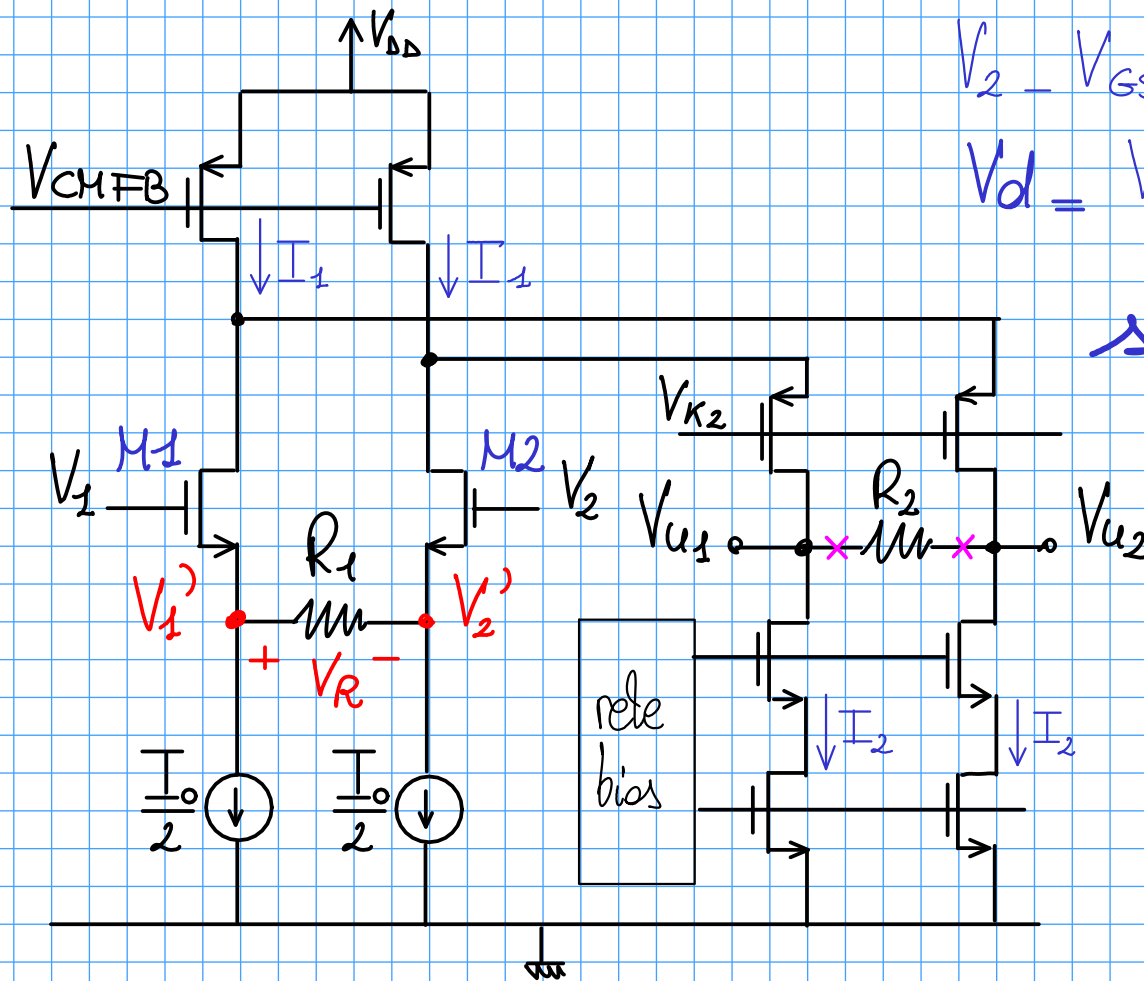


# Amplificatore da strumentazione fully differential

1 DC

- guadagno preciso e nullo
- basse tensioni di offset

esistono varie topologie, noi vedremo una tecnica non reazionata



$$V_2 - V_{GS2} + V_R + V_{GS1} = V_1 \rightarrow \text{estraggo } V_1 - V_2$$

$$V_d = V_1 - V_2 = V_R + (V_{GS1} - V_{GS2})$$

$$\text{se } V_{GS1} = V_{GS2} \rightarrow V_R = V_d$$

$$\text{modo } V_1': I_{D1} = \frac{I_0}{2} + \frac{V_R}{R_1}$$

$$\text{modo } V_2': I_{D2} = \frac{I_0}{2} - \frac{V_R}{R_1}$$


$$\rightarrow \text{quindi } I_{D1} - I_{D2} = 2 \frac{V_R}{R_1}$$

$$\text{su ramo 1} \rightarrow I_{ucc1} = I_1 + I_{D1} - I_{D2}$$

$$\text{su ramo 2} \rightarrow I_{ucc2} = I_1 - I_{D1} - I_{D2}$$

non considero ancora  $R_2$

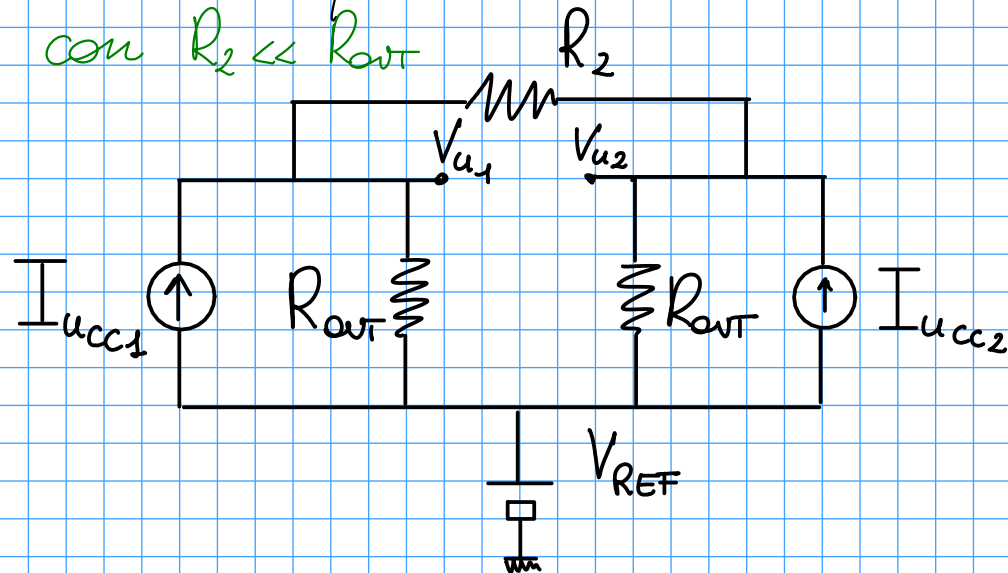circuito equivalente  
con  $R_2 \ll R_{ovT}$




distinguo componenti a modo  
comune e differenziale di  $I_{ucc}$

$$I_{uccM} = \frac{I_{ucc1} + I_{ucc2}}{2} = \phi \text{ per CMTB}$$

$$\Delta I_{cc} = I_{ucc1} - I_{ucc2}$$

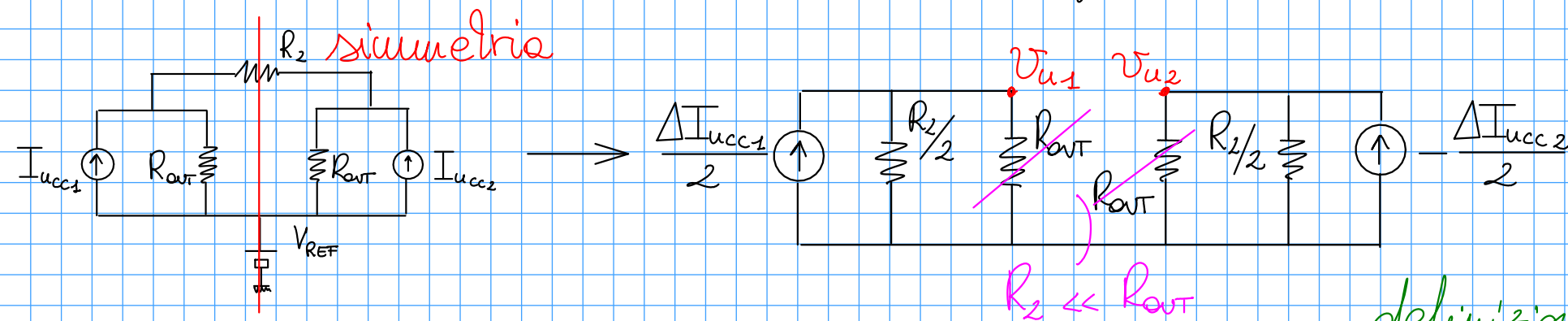Studio circuito equivalente con modo differenziale



$$V_{u1} = \frac{\Delta I_{ucc1}}{2} \cdot \frac{R_2}{2} = \frac{I_{D1} - I_{D2}}{2} \cdot \frac{R_2}{2}$$

$$V_{u2} = -\frac{\Delta I_{ucc2}}{2} \cdot \frac{R_2}{2} = \frac{I_{D2} - I_{D1}}{2} \cdot \frac{R_2}{2}$$


definizioni  $I_{D1}$  e  $I_{D2}$

$$V_{ud} = \frac{I_{D1} - I_{D2}}{2} \cdot R_2 = V_R \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

la relazione trovate ci avvicina a soluzione

$$V_{ud} = \boxed{V_R} \frac{R_2}{R_1} \rightarrow \text{guadagno preciso (in base a errore su un rapporto di resistenze) e noto}$$

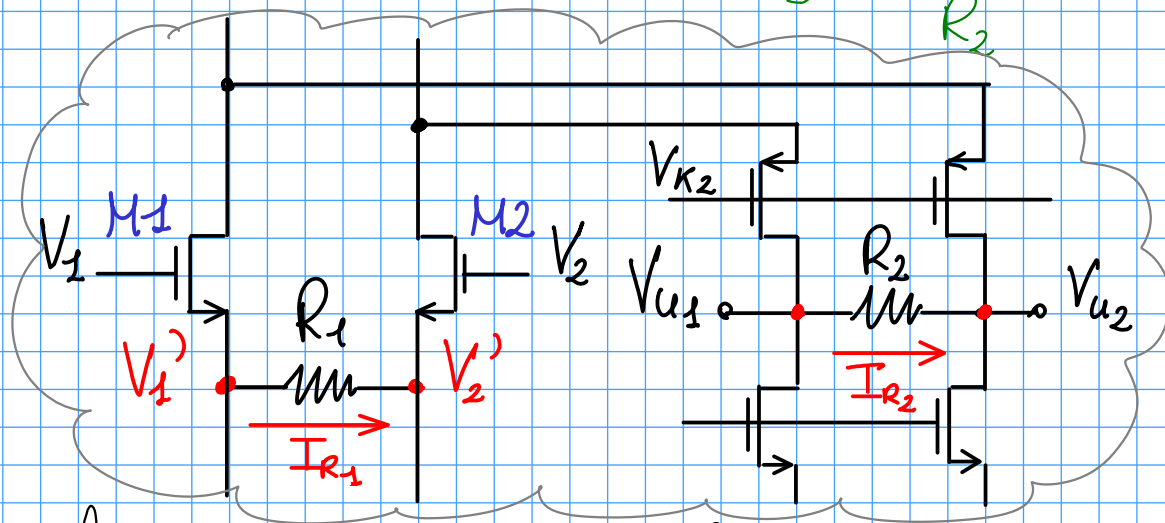sulla  $R_2$  scorre  $I_{R_2} = \frac{V_{ud}}{R_2} = \frac{V_{R1}}{R_1}$  entrambe i lati usano stessa corrente



$I_{R1} = I_{R2}$  bilancio simmetrico tra i due rami

facciamo un passo ulteriore,  $V_{ud}$  in funzione di  $V_d$


$$\text{se } V_R \text{ fare pari a } V_d \rightarrow V_{ud} = V_R \frac{R_2}{R_1} \neq V_d \frac{R_2}{R_1}$$

avrei guadagno preciso e noto tra  $V_d$  e  $V_{ud}$


MA siccome coppia lavora in anti-simmetria ho diverse  $I_D$  e di conseguenza diverse  $V_{GS}$

$$V_{GS1} \neq V_{GS2} \Rightarrow V_d \neq V_R$$

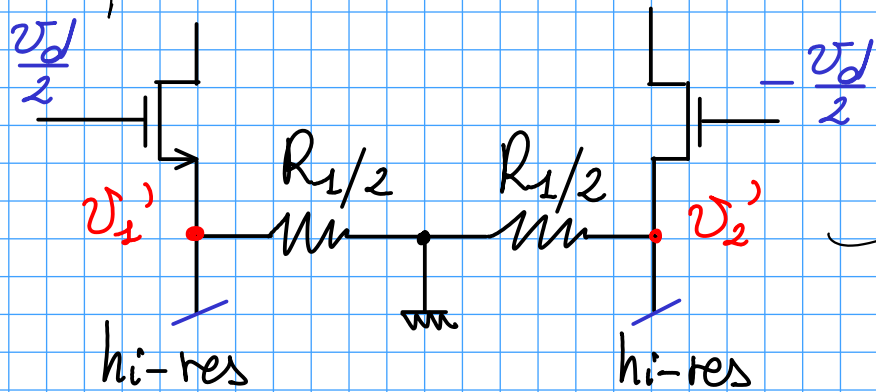quantifichiamo il problema, Hp antisimmetria su coppia per studio delle variazioni



sviluppo equivalente per M1

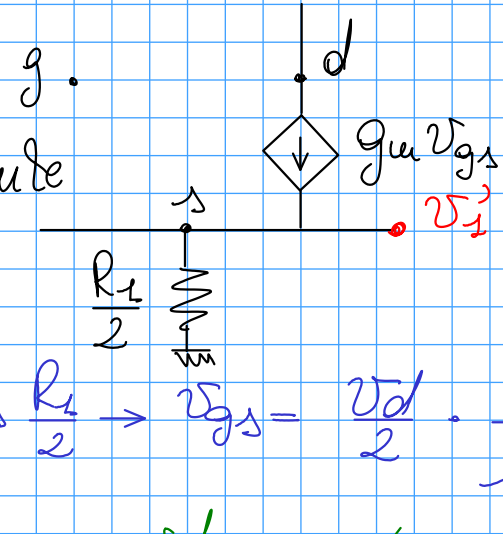

$$V_{gs} = \frac{V_d}{2} - g_{m1} V_{gs} \frac{R_1}{2} \rightarrow V_{gs} = \frac{V_d}{2} \cdot \frac{1}{1 + g_{m1} \frac{R_1}{2}}$$

$$V_1' = g_{m1} V_{gs1} \frac{R_1}{2} = \frac{V_d}{2} \cdot \frac{g_{m1} \frac{R_1}{2}}{1 + g_{m1} \frac{R_1}{2}}$$

$$V_2' = g_{m2} V_{gs2} \frac{R_1}{2} = -\frac{V_d}{2} \cdot \frac{g_{m2} \frac{R_1}{2}}{1 + g_{m2} \frac{R_1}{2}}$$

prime considerazioni

- $R_1$  piccola e  $g_{m1}$  elevato per amplificare ( $I \propto g_{m1}$ )
- effetto body

legame  $V_R$  e  $V_d$


unisco

$$V_R = V_d \frac{g_m \frac{R_1}{2}}{1 + g_m \frac{R_1}{2}} + \text{effetto body}$$

difficilmente controllabile, ma è possibile linearizzarlo con metodi a retroazione

termine fastidioso ma controllabile

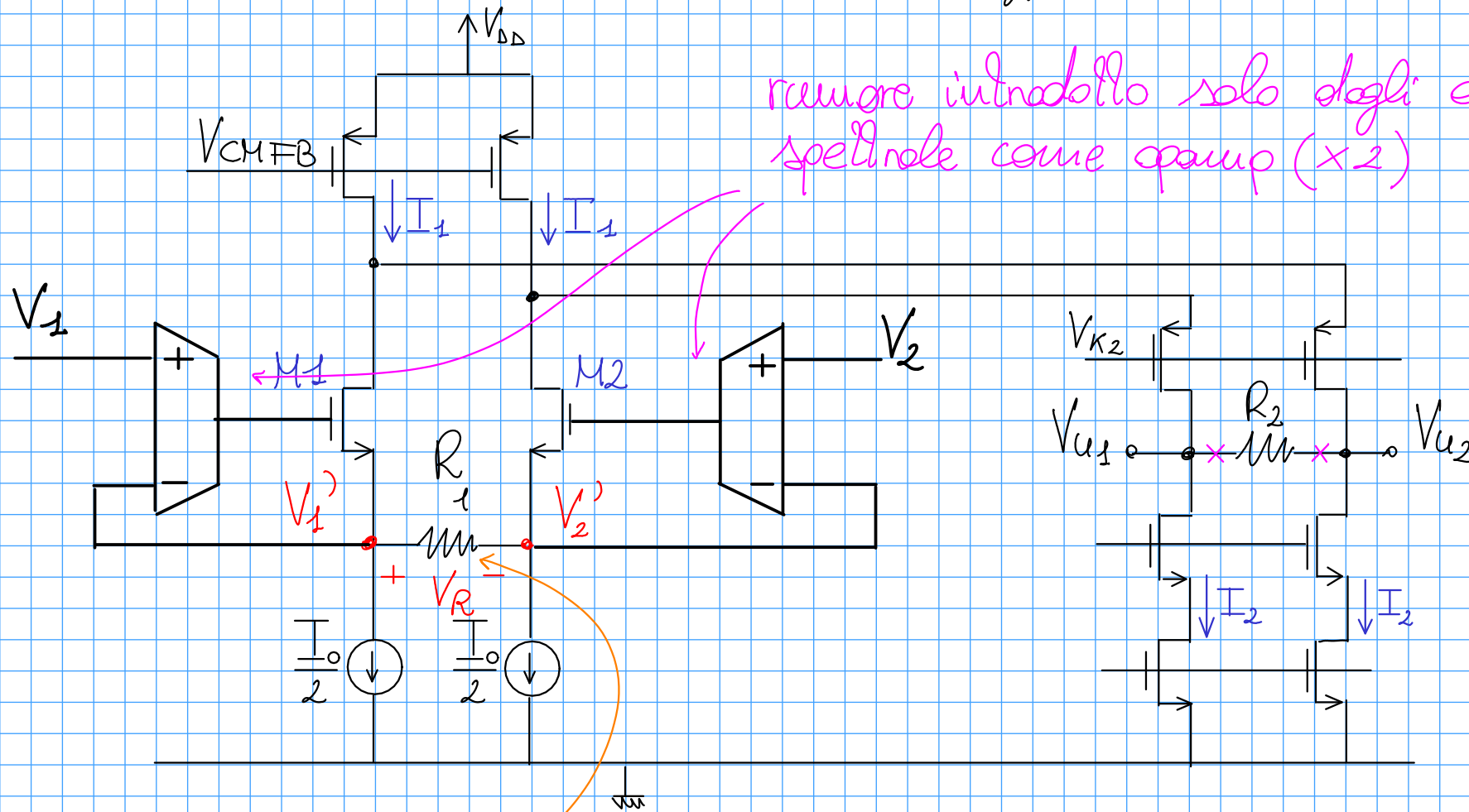Soluzione circuitale per imporre  $V_d = V_R$  con precisione  
 → si utilizzano **OTA** configurati a buffer



$R_1$  complica analisi di rumore