

Teorema di compensazione

17 OTT

- utilizzeremo teorema per calcolare gli effetti sulle rete danti
alla variazione di un parametro
- per reti semplici posso riciclare tutte le grandezze della rete senza alcun teorema
 - per le reti complesse? Ad esempio il caso della variazione di un punto di riposo in una rete per le variazioni


Ricorriamo teorema con analisi in continua (per semplicità)

considero una rete N dalla quale estraggo sottorete Q a 2 porte


→ rete Q descritte da due equazioni

$$Q: \begin{cases} I_1 = f_1(V_1, V_2, P) \\ I_2 = f_2(V_1, V_2, P) \end{cases}$$

parametro in studio

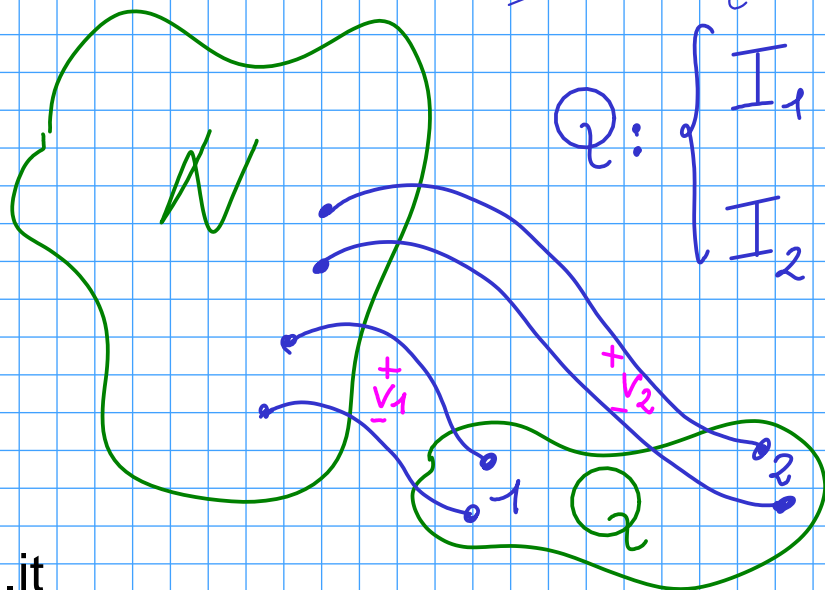

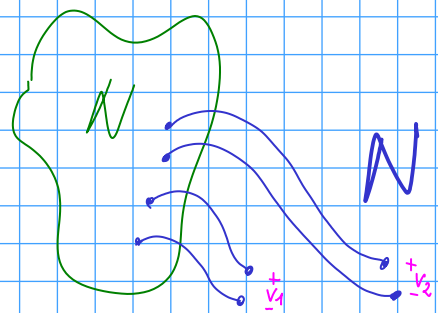separo Q da N ed esprimo
anche N con due equazioni



$$N: \begin{cases} I_1 = g_1(V_1, V_2) \\ I_2 = g_2(V_1, V_2) \end{cases}$$

tutto l'effetto del parametro P è sulla rete Q

Calcolo soluzioni \rightarrow con P al suo valore nominale calcolo soluzione definita nominale (con $P = P_N$)

Adesso supponiamo variazione del parametro P Hp piccole variazioni

\rightarrow modifica delle tensioni e correnti

$$P \rightarrow P_N + \Delta P \quad \rightarrow \quad V_1 \rightarrow V_1 + v_1$$

$$\Delta V_1 = v_1$$

riscrivo equazioni

$$N: \begin{cases} i_1 = \left. \frac{\partial g_1}{\partial V_1} \right|_{\text{ripeso}} \cdot v_1 + \left. \frac{\partial g_1}{\partial V_2} \right|_{\text{ripeso}} \cdot v_2 \\ i_2 = \left. \frac{\partial g_2}{\partial V_1} \right|_{\text{ripeso}} \cdot v_1 + \left. \frac{\partial g_2}{\partial V_2} \right|_{\text{ripeso}} \cdot v_2 \end{cases}$$

comportamento rete N alle variazioni


derivate sono calcolabili
 \rightarrow descrizione a parametri Y

in rete per Q ho termine aggiuntivo legato a parametro

$$Q: \begin{cases} i_1 = \boxed{\frac{\partial f_1}{\partial V_1} \Big|_{\text{ripos}}} v_1 + \boxed{\frac{\partial f_1}{\partial V_2} \Big|_{\text{ripos}}} v_2 + \boxed{\frac{\partial f_1}{\partial P} \Big|_{\text{ripos}}} \Delta P \\ i_2 = \boxed{\frac{\partial f_2}{\partial V_1} \Big|_{\text{ripos}}} v_1 + \boxed{\frac{\partial f_2}{\partial V_2} \Big|_{\text{ripos}}} v_2 + \boxed{\frac{\partial f_2}{\partial P} \Big|_{\text{ripos}}} \Delta P \end{cases}$$


g_i g_R g_F g_o

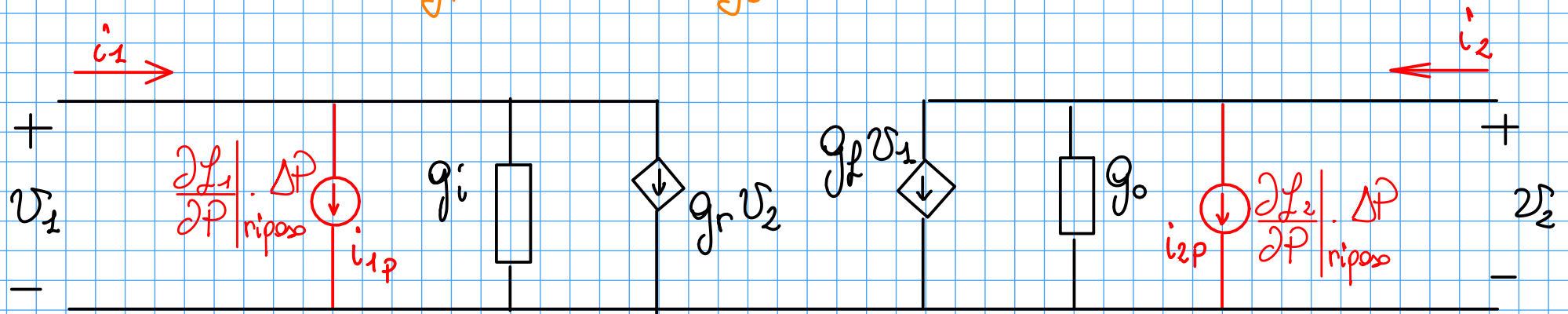termini aggiuntivi
indipendenti da
correnti e tensioni



posso studiare variazione di un qualsiasi
parametro introducendo alla rete due generatori
di **corrente indipendenti** e studio con la
sopposizione degli effetti

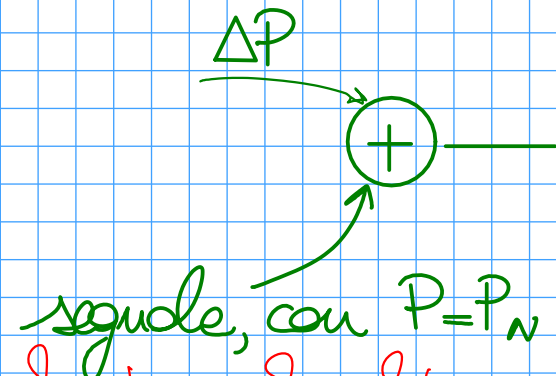
variazione di un parametro associata a generatori costanti



segue, con $P = P_N$

caso pratico : variazione di una resistenza

$$R \rightarrow R + \Delta R$$

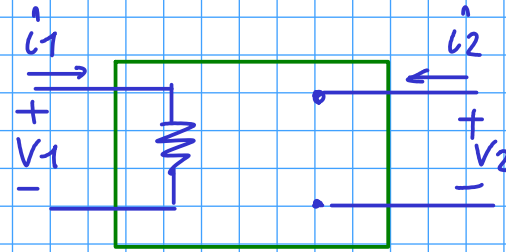


rete \mathcal{Q} :
$$\begin{cases} I_1 = f_1(V_1, V_2, R) = \frac{V_1}{R} \\ I_2 = \phi \end{cases}$$

calcoliamo variazione di f_1 da $R \rightarrow$ generatore di corrente costante


$$\frac{\partial f_1}{\partial R} = -\frac{V_1}{R^2} \rightarrow \begin{cases} i_{1p} = -\frac{V_1}{R^2} \cdot \Delta R \\ i_{2p} = \phi \end{cases}$$

alle variazioni

Theremin

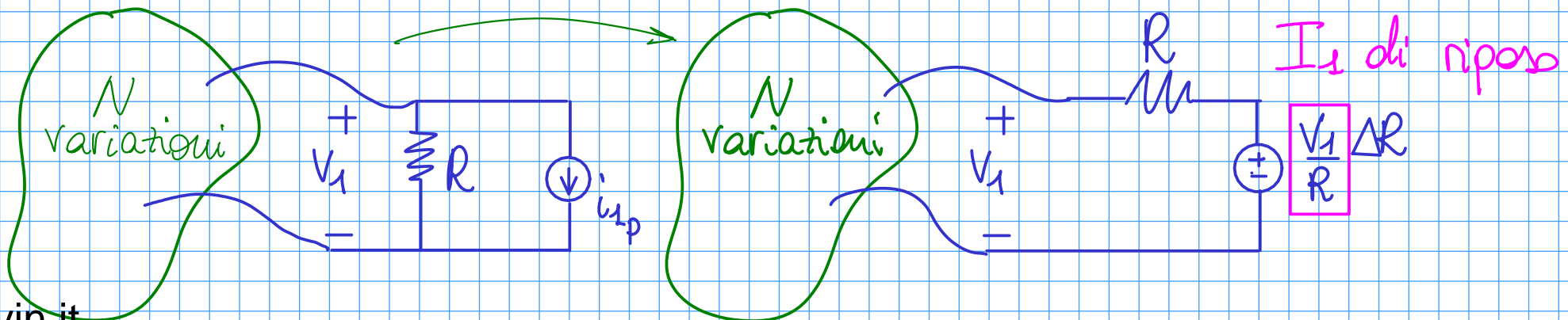


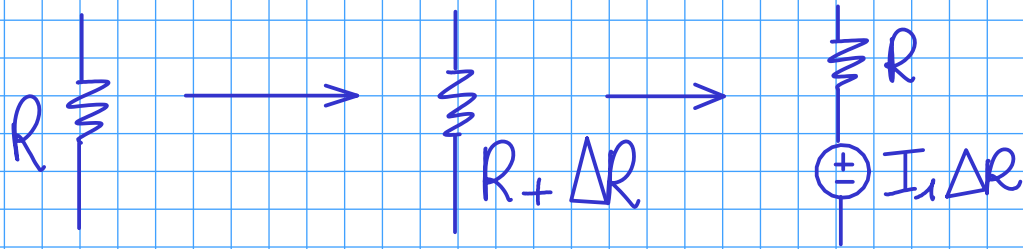per una resistenza, alle variazioni si ha




caso pratico

Ponte di Wheatstone

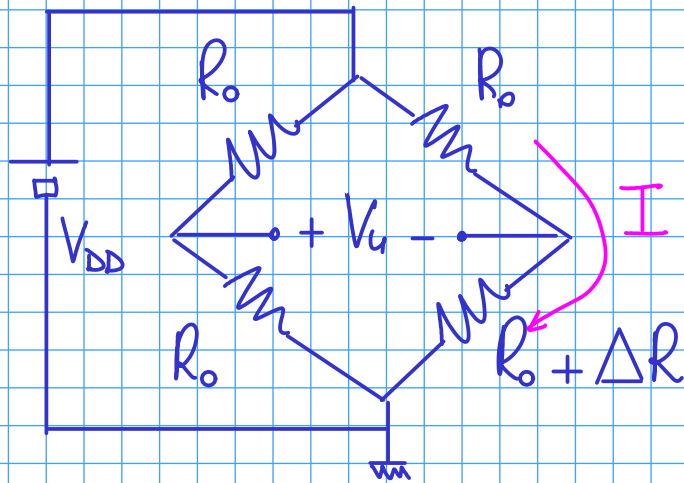

$$I = \frac{V_{DD}}{2R_0} \text{ a riposo}$$

alle variazioni

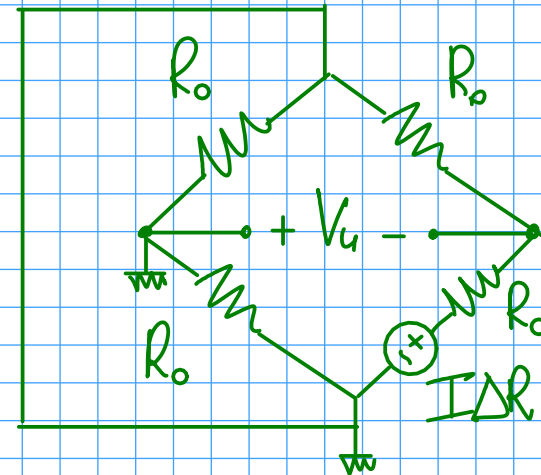


$$v_u = \frac{1}{2} I \cdot \Delta R$$

$$v_u = \frac{1}{4} V_{DD} \frac{\Delta R}{R_0}$$

Caso pratico :

MOSFET

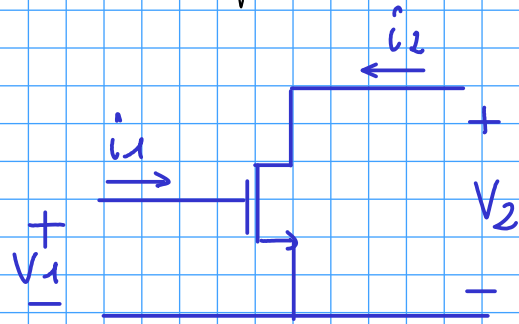


utilizziamo una versione semplificata delle equazioni!

trascuro λ e $V_{BS} = \phi$

$$\begin{cases} I_1 = \phi \\ I_2 = I_D(V_{GS}, V_{DS}, V_t, \beta) = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_t)^2 \end{cases}$$

variazione dei parametri β e $V_t \rightarrow$ in teoria 4 gen. di corrente associati ai due parametri
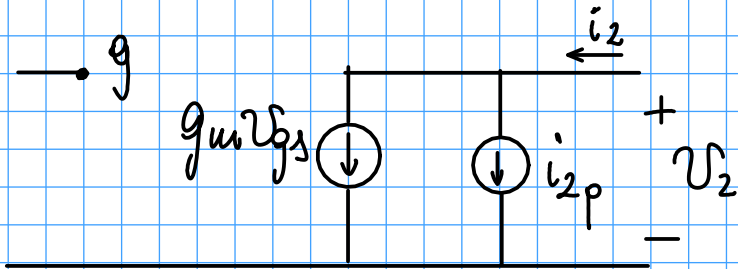
$$\begin{cases} i_{1p} = \phi \\ i_{2p} = \frac{\partial I_D}{\partial V_t} \Delta V_t + \frac{\partial I_D}{\partial \beta} \Delta \beta = -\beta (V_{GS} - V_t) \Delta V_t + \frac{(V_{GS} - V_t)^2}{2} \Delta \beta \end{cases}$$



$$-\frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)} \Delta V_t \quad \frac{\Delta \beta}{\beta} \cdot I_D$$

$$i_{2p} = \Delta I_D = -\frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)} \Delta V_t + \frac{\Delta \beta}{\beta} \cdot I_D$$

ricavo rapporto $\Delta I_D / I_D$

$$\frac{\Delta I_D}{I_D} = -\frac{2}{(V_{GS} - V_t)} \Delta V_t + \frac{\Delta \beta}{\beta}$$

già trovato a PSM per calcolare errore su specchio, ma in questo caso è una variazione di I_D dovuta ai parametri β e V_t

variazione della I_D del uos al variare di β e V_t

quando faremo analisi di matching su due mosfet cambieremo notazione, rispetto a PSM, indicando con pedici i due mos in studio

nota ad essere precisi la i_{2p} è la variazione della I_D solo in caso di cortocircuito sull'uscita, altrimenti è funzione della rete


caso pratico

Stima dell'errore di matching

prendiamo due dispositivi mos

M1, M2 sono "matched" se:

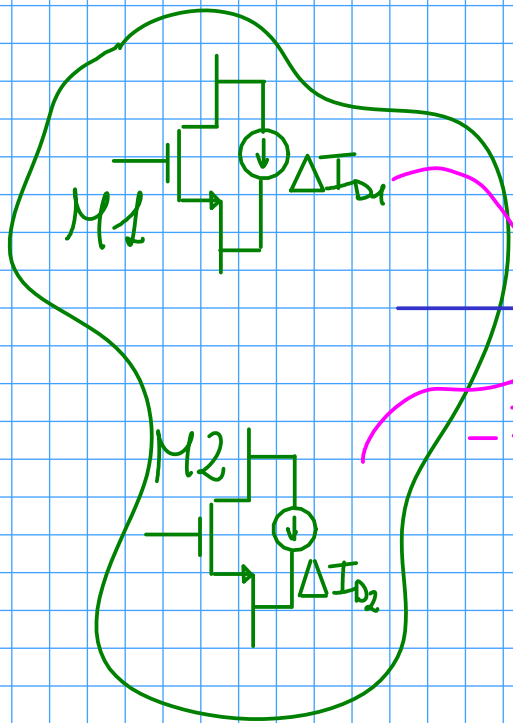- nominalmente identici
- stessa polarizzazione (V_{DS} , V_{GS} , V_{BS})
- opposte funzioni di trasferimento delle
 i_{1P} , i_{2P} , ... verso la grandezza di interesse



introduce concetto di "grandezza di interesse"
ad es. tensione di uscita, corrente di uscita, ...
sulla quale si vuole limitare effetto di un parametro

$$\Delta V_u = F \Delta I_{D1} - F \Delta I_{D2} = \overbrace{F \Delta I_{D1,2}}^{\text{notazione per l'errore di matching}}$$

anche nel caso di variazione di temperatura purché
la distribuzione sia uniforme → esplicito ΔI_{D1} e ΔI_{D2}

$$i_{2P} = \frac{\Delta I_D}{I_D} = \frac{\Delta I_D}{I_D} \cdot I_D = I_D \left(\frac{\Delta \beta}{\beta} - \frac{2\Delta V_t}{V_{GS} - V_t} \right)$$

sostituisco a ΔV_u mos nominalmente identici

$$\Delta V_u = F \left[I_{D1} \left(\frac{\Delta \beta_1}{\beta_1} - \frac{2 \Delta V_{t1}}{V_{GS1} - V_{t1}} \right) - I_{D1} \left(\frac{\Delta \beta_1}{\beta_1} - \frac{2 \Delta V_{t2}}{V_{GS1} - V_{t1}} \right) \right]$$

$$\Delta V_u = F I_{D1} \left[\frac{\Delta \beta_1 - \Delta \beta_2}{\beta_1} - 2 \frac{\Delta V_{t1} - \Delta V_{t2}}{V_{GS1} - V_{t1}} \right]$$

stessa cosa dei $\Delta \beta_{1,2}$

$$\begin{aligned} \Delta \beta_1 &= \beta_{1R} - \beta_{1N} \text{ reale - nominale} \\ \Delta \beta_2 &= \beta_{2R} - \beta_{2N} \text{ reale - nominale} \end{aligned}$$

$\Delta \beta_1 - \Delta \beta_2$ è un errore di matching

$$\underline{\Delta V_u} = F I_{D1} \left[\frac{\Delta \beta_{1,2}}{\beta} - \frac{2 \Delta V_{t1,2}}{V_{GS} - V_t} \right] = F \Delta I_{D1,2}$$

**[errore di matching visto come
generatore di corrente alle variazioni]**