

# Esempi di progetto completo delle alcune specifiche

1mV

esempio

## Specifica su offset

$$\omega_{v_{io}} \leq 1 \mu V$$

$$GBW \geq 10 \text{ MHz}$$

$$C_L = 10 \text{ pF}$$

$$\varphi_M \approx 70^\circ \rightarrow \omega = 3$$

minimo ingombro

non ci sono regole precise, possono esserci strade diverse, in base a quale precedenza tra le specifiche scegli

1) partiamo da specifica sull'offset

$$\omega_{v_{io}}^2 = \frac{A}{W_1 L_1} + \frac{B}{W_3 L_3}$$

con

$$A \propto (V_{GS} - V_t)_1$$

$$B \propto (V_{GS} - V_t)_3, F$$

fisso  $(V_{GS} - V_t)_1$  al minimo per la forte inversione  $\rightarrow (V_{GS} - V_t)_1 = 100 \text{ mV}$

fisso fattore  $F$  per ridurre contributo specchio  $\rightarrow F = \frac{1}{3} \rightarrow (V_{GS} - V_t)_3 = 300 \text{ mV}$

in questo modo calcolo  $A$  e  $B$ , con parametri di processo  $C_{\frac{\Delta V}{V_t}}$  e  $C_{\frac{\Delta B}{B}}$

$$A = 74,5 \cdot 10^{-6} \text{ V}_{\mu\text{m}}^2$$

$$B = 10,28 \cdot 10^{-6} \text{ V}_{\mu\text{m}}^2$$

il contributo di B, con bassa tensione di overdrive del M1, è concentrato sul fattore  $C_{V_{tn}}$

$$B = \frac{(V_{GS} - V_t)^2}{4} C_{\beta_n} + \frac{F^2}{4} C_{V_{tn}}^2$$

in A stesso discorso

$$A = \frac{(V_{GS} - V_t)^2}{4} C_{\beta_p} + C_{V_{tp}}^2$$

↑ dipendenza  
da  $C_{V_{tn}}$  e  $C_{V_{tp}}$

la specifica  $\sigma_{v_{io}}^2 = \frac{A}{W_1 L_1} + \frac{B}{W_3 L_3}$  fissati

dopo decidere l'area dei mos M1M2 e M3M4

una equazione, 4 variabili!  
cerco di ridurre il più possibile l'area per rientrare nella specifica  $\sigma_{v_{io}}^2$

$$S = W_1 L_1 + W_3 L_3 = x + y \quad \text{con } a = \frac{y}{x} \text{ rapporto aree specchio-coppia}$$

obiettivo: minimizzare S in modo da verificare la specifica su offset

$$S = x(1+a)$$

$$\sigma_{r_{io}}^2 = \frac{A}{x} + \frac{B}{y} = \frac{A}{x} + \frac{B}{ax} \rightarrow$$

ingombro inversamente prop. a offset


$$x = \frac{1}{\sigma_{r_{io}}^2} \left( A + \frac{B}{a} \right)$$

quindi

$$S = \frac{1}{\sigma_{r_{io}}^2} \left( A + \frac{B}{a} \right) (1+a) = \frac{1}{\sigma_{r_{io}}^2} \left( A + aA + \frac{B}{a} + B \right)$$

(classica formula delle ottimizzazioni)

derivo in  $a$  e cerco punto di minimo

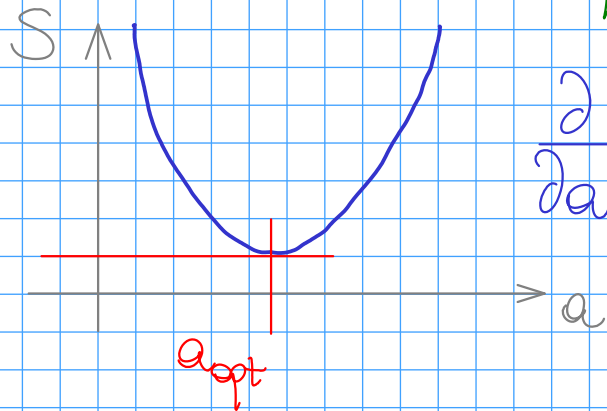

$$\frac{\partial S}{\partial a} = \frac{1}{\sigma_{r_{io}}^2} \left( A - \frac{B}{a^2} \right) = 0 \rightarrow a_{opt} = \sqrt{\frac{B}{A}}$$

con  $A$  e  $B$  fissati  $\rightarrow a_{opt} \approx 0,37 \rightarrow W_1 L_1 = a_{opt} W_3 L_3$

$$W_1 L_1 = 108 \mu m^2$$

$$W_2 L_2 = 38 \mu m^2$$

↑ concorde con  $F$   
per volume peso  
specchio

piccola digressione  $\rightarrow$  posso riutilizzare passaggi per ridurre il rumore flicker

$$\text{flicker} \rightarrow S_{V_F} = 2 \left( \frac{N_{fp}}{W_1 L_1} + F^2 \frac{N_{fu}}{W_3 L_3} \right) \rightarrow a_{opt} = \sqrt{\frac{F^2 N_{fu}}{N_{fp}}}$$

fissati  $W_1 L_1$  e  $W_3 L_3 \rightarrow$  come imposto i due rapporti  $\frac{W}{L}$ ?

$\rightarrow V_{GS} - V_T$  fissate  
 $\rightarrow$  se fisso  $\frac{W}{L}$  } fisso  $\beta \rightarrow$  e di conseguenza le  $I_0, I_1$  di riposo!

Sintesi a partire da secondo stadio

specifica su GBW, minimizzando la corrente  $I_0$  (non ho specifiche su rumore)

$\rightarrow$  validità ipotesi ①

$\rightarrow$  validità ipotesi ②

$\rightarrow$  stabilità

$$g_{m5} = 2\pi \omega \text{ GBW } C_L = 1,88 \mu\text{S}$$

$$\text{GBW} = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{\omega_2}{2\pi\omega} = \frac{1}{2\pi\omega C_L} \boxed{g_{m5}} \quad \text{ricavo } g_{m5}$$

se troppo grande rumore  
regola pratica  $\rightarrow$

$$\text{per } C_c \text{ seguo regola pratica } C_c = C_L \rightarrow A_{Cc} = \frac{C_c}{C_{\text{cor}}} \approx 1613 \mu\text{m}^2 = 40 \times 40 \mu\text{m}$$

ipotesi ① e ② valide

da stabilità  $\omega_2 = \omega \omega_0 \rightarrow \frac{g_{m5}}{C_L} = \omega \frac{g_{m1}}{C_C} \rightarrow g_{m1} = \frac{1}{\omega} g_{m5}$

$g_{m1} = 0,63 \mu S \rightarrow$  dato  $g_{m1}$  trovo  $\frac{W_1}{L_1}$  da  $g_{m1} = \mu_p C_{ox} \frac{W_1}{L_1} (V_{GS} - V_t)_1$

$\frac{W_1}{L_1} = 126$  con  $x = W_1 L_1 = 108 \mu m^2 \rightarrow$

$W_1 = 114 \mu m$   
 $L_1 = 0,9 \mu m$

$g_{m1} = \frac{2 I_{D1}}{(V_{GS} - V_t)_1}$  con  $F = \frac{g_{m3}}{g_{m1}} = \frac{1}{3} \rightarrow g_{m3} = 0,21 \mu S$

con  $g_{m3}$  trovo  $\frac{W_3}{L_3}$  da  $g_{m3} = \mu_n C_{ox} \frac{W_3}{L_3} (V_{GS} - V_t)_3 \rightarrow \frac{W_3}{L_3} = 2,92$

$\frac{W_3}{L_3} = 2,92$  con  $y = W_3 L_3 = 38 \mu m^2 \rightarrow$

$W_3 = \mu m$   
 $L_3 = 3,6 \mu m$

dai logaritmi che DOF sappiamo  $L_5 = L_3 \leftarrow$  per precisione specchio

$\frac{W_5}{L_5} = 26,1 \rightarrow$

$W_5 = \mu m$   
 $L_5 = L_3 = 3,6 \mu m$

per  $M_6$

$$\begin{array}{l} (V_{GS} - V_t)_6 = (V_{GS} - V_t)_5 \quad \text{per simmetria delle dinamiche} \\ I_{D5} = I_{D6} \quad \rightarrow \quad \text{corrente di uscita nulla a riposo} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{implica} \\ \beta_5 = \beta_6 \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} I_{D6} = \frac{\mu_p C_{ox}}{2} \frac{W_6}{L_6} (V_{GS} - V_t)_6^2 \\ I_{D5} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W_5}{L_5} (V_{GS} - V_t)_5^2 \end{array} \right\} \quad \mu_p \frac{W_6}{L_6} = \mu_n \frac{W_5}{L_5}$$
$$\downarrow$$
$$\boxed{\frac{\mu_p}{\mu_n}} = \frac{W_5/L_5}{W_6/L_6}$$

valore tipico del  
rapporto è  $1/5$

fissiamo il rapporto  $W_6/L_6$  poi  
arbitrariamente scegliamo  $W_6$  e  $L_6$

$$\text{con } \frac{W_5}{L_5} \sim 26 \rightarrow \frac{W_6}{L_6} \approx 130$$

$$\begin{array}{l} W_6 = 468 \mu\text{m} \\ L_6 = L_5 \quad \text{primo} \end{array}$$

$\Delta$  a quadrupolo statico

# Specifica su rumore termico

14 NOV

$$\sqrt{S_{V_T}} = 10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

$\varphi_M \approx 70^\circ \rightarrow \alpha = 3$   
minimo ingombro

$$S_{V_T} = 10^{-16} \text{ V}^2/\text{Hz}$$

partiamo dall'espressione di rumore termico

$$S_{V_T} = 2 \cdot \frac{8}{3} kT \frac{1}{g_{m1}} (1 + F) \quad F = \frac{g_{m3}}{g_{m1}} = \frac{V_{EQ1}}{V_{EQ3}}$$

scegliamo  $F = \frac{1}{3}$  e applico specifica su  $S_{V_T}$

$$\text{ricavo } g_{m1} = \frac{64}{9} \frac{kT}{S_{V_T}} = 284 \mu\text{S}$$

valutiamo consumo complessivo, con specifica su rumore termico

$$I_{cc} = I_1 + I_o = I_1 + 2I_{D1} = \underline{V_{EQ5} g_{m5}} + 2V_{EQ1} g_{m1}$$

necessaria condizione su stabilità

→ regole pratiche  $C_c = C_L$   
→ stabilità

$$\frac{g_{m1}}{g_{m5}} = \frac{1}{\alpha} \rightarrow g_{m5} = \alpha g_{m1}$$



condizione su  $C_H \rightarrow \omega = 3$

$$\left. \begin{aligned} I_{cc} &= g_{m1} (V_{EQ5} \omega + 2V_{EQ1}) \\ F &= \frac{V_{EQ1}}{V_{EQ3}} \rightarrow V_{EQ3} = \frac{V_{EQ1}}{F} \text{ e } V_{EQ3} = V_{EQ5} \text{ per specchio} \end{aligned} \right\} I_{cc} = g_{m1} V_{EQ1} \left( 2 + \frac{\omega}{F} \right)$$

$$\rightarrow I_{cc} = g_{m1} V_{EQ1} \left( 2 + \frac{\omega}{F} \right) = 11 g_{m1} V_{EQ1} = 155 \mu A$$

riduzione consumo  
dipende da  
applicazione

se inserisco una  $V_{EQ1}$  minima per forte inversione  
 $(V_{GS} - V_t)_1 = 100 \text{ mV} \rightarrow V_{EQ1} = 50 \text{ mV}$

Come posso ridurre il consumo?

- "stirzo" secondo stadio, parto  $F=1 \rightarrow$  da fattore 11 a fattore 5
- riduco  $C_H \rightarrow$  riduco  $\omega$
- sotto regola pratica, inserisco  $C_c > C_L \rightarrow$  attenuazione a dimensioni  $C_c$

fissati  $g_{m1}, g_{m3}, g_{m5}$  | calcolo rapporto  $W/L$  scelgo arbitrariamente  
fissate le  $V_{GS} - V_t$  | le singole  $W$  e  $L$   
parto da  $L$  minimo e provo con simulatore