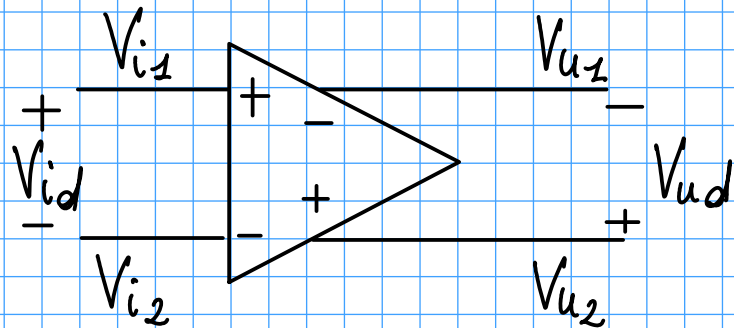


OpAmp fully differential

21 Nov

introduzione



$$\begin{cases} V_{id} = V_{i1} - V_{i2} \\ V_{ic} = \frac{V_{i1} + V_{i2}}{2} \end{cases}$$


alternativamente

$$\rightarrow V_d$$

$$\rightarrow V_{cmi}$$

$$V_{ud} = V_{u1} - V_{u2} \rightarrow V_u$$
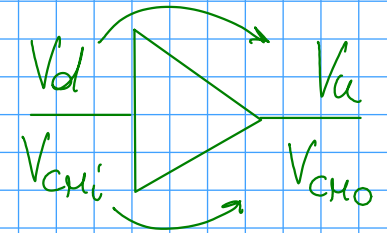
$$V_{uc} = \frac{V_{u1} + V_{u2}}{2} \rightarrow V_{cmo}$$



relazioni tra grandezze


$$\begin{cases} V_{ud} = A (V_{id} - \underline{V_{io}}) \end{cases}$$

inteso come disturbo generico in ingresso, offset o rumore

$$V_{cmo} = \text{costante}$$


fissata da circuito interno

notazione grafica

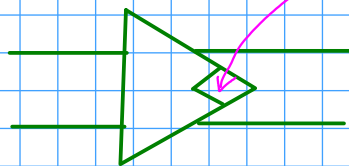

indica la presenza di un circuito interno di stabilizzazione del modo comune di uscita V_{cmo}

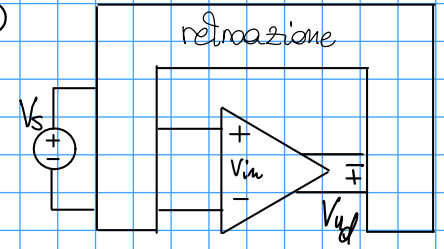Percorso di azione e reazione, con rete esterna per β
cerco relazione sull'ingresso



$$V_{id} = \alpha V_{sd} + \beta V_{ud} \quad \text{con } \beta > 0 \text{ e } A > 0$$

sostituisco a V_{ud} l'espressione legata al guadagno dell'amplificatore
 $V_{ud} = A(V_{id} - V_{io})$

$$V_{id} = \alpha V_{sd} + \beta A(V_{id} - V_{io}) \rightarrow V_{id} = \frac{\alpha V_{sd}}{1 - \beta A} - \frac{\beta A}{1 - \beta A} V_{io}$$

spingo βA a valori elevati

per $\beta A \rightarrow \infty$

$$V_{id} = \frac{\alpha V_{sd}}{1 - \beta A} - \frac{\beta A}{1 - \beta A} V_{io} \rightarrow \boxed{V_{id} \approx V_{io}} \quad \begin{array}{l} \beta A \rightarrow \infty \\ \text{chiuso in} \\ \text{reazione torno} \\ V_{io} \text{ in ingresso!} \end{array}$$


invertendo relazione V_{id}, V_{ic} torno V_{i1} e V_{i2} in funzione di V_{id} e V_{ic}

$$\begin{cases} V_{i1} = V_{CHi} + \frac{V_{io}}{2} \\ V_{i2} = V_{CHi} - \frac{V_{io}}{2} \end{cases}$$

con V_{CHi} fissato dal circuito
interno di stabilizzazione ad un
valore tale da garantire il funzionamento

Topologie circuiti utilizzate

1 - configurazione di reset

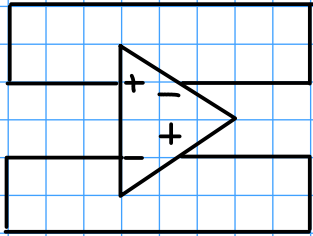


$$\begin{aligned} V_{i1} = V_{u1} \\ V_{i2} = V_{u2} \end{aligned} \left\{ \begin{aligned} V_{id} &= V_{i1} - V_{i2} = V_{u1} - V_{u2} \rightarrow V_{id} = -V_{ud} \\ V_{ic} &= \frac{V_{i1} + V_{i2}}{2} = \frac{V_{u1} + V_{u2}}{2} \rightarrow V_{ic} = V_{CM0} \end{aligned} \right.$$

riscrivere la relazione in ingresso \rightarrow

$$\begin{cases} V_{i1} = V_{ic} + \frac{V_{io}}{2} = V_{CM0} + \frac{V_{io}}{2} \\ V_{i2} = V_{ic} - \frac{V_{io}}{2} = V_{CM0} - \frac{V_{io}}{2} \end{cases} \quad \text{dove } V_{CMi} = V_{CM0}$$


2 - Amplificatore a reazione resistiva

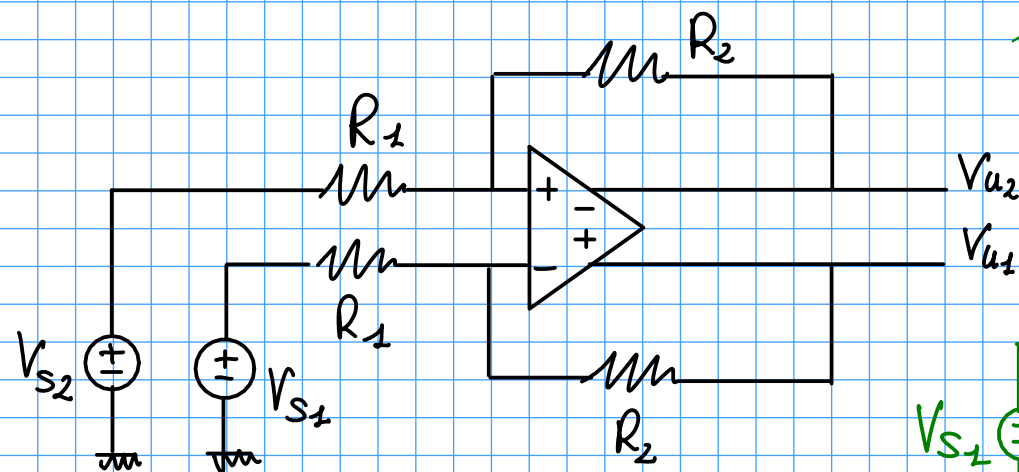

siccome possiamo trascurare la corrente in ingresso, utilizzo circuito semplificato

solo per il ramo superiore
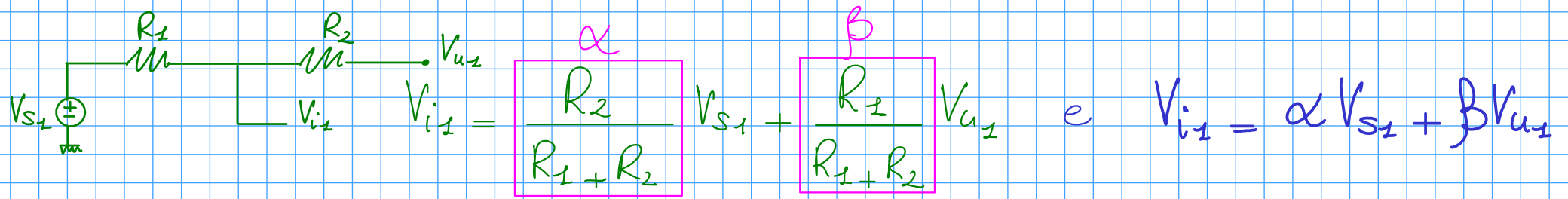
$$V_{i1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{S1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{u1}$$




stessa cosa su ramo inferiore $\rightarrow V_{i2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{s2} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{u2}$

se $\beta A \gg 1 \rightarrow$ è valido il corto circuito virtuale $\rightarrow V_{id} \approx 0$

$$V_{id} = V_{i1} - V_{i2} = \beta (V_{u1} - V_{u2}) + \alpha (V_{s1} - V_{s2}) = -\beta V_{ud} + \alpha V_{sd} = 0$$

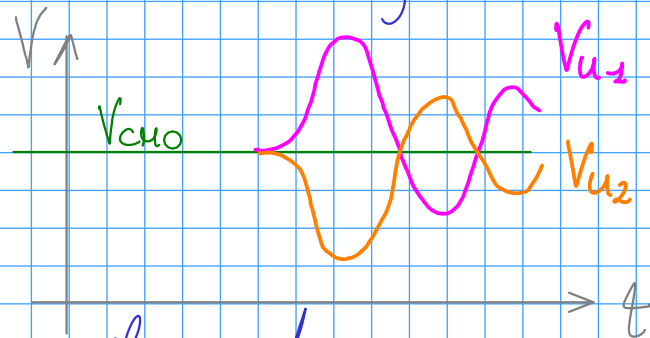$\rightarrow V_{ud} = \frac{\alpha}{\beta} V_{sd} \rightarrow V_{ud} = \frac{R_1}{R_2} V_{sd}$ *amplificatore del rapporto tra resistenze*



funzione simmetrica attorno a V_{cm0}
 \rightarrow idea: V_{cm0} fissato a metà della dinamica per avere simmetria in uscita

per il modo comune

$$\left. \begin{array}{l} V_{i1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{s1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{u1} \\ V_{i2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{s2} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{u2} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{sommo e dividiamo} \\ \text{per due} \end{array}$$

$$V_{cm1} = \frac{\beta}{2} V_{cm0} + \frac{\alpha}{2} V_{cm2}$$

stabilizzato

deve rimanere nelle
dinamica di modo comune

osservazioni

→ nel caso dell'amplificatore a reazione resistiva appena visto, ha un'uscita simile ad un OPAMP invertente, come deciso il segno dell'uscita nel caso di amplificatore fully differential?

$$V_{ud} = \pm \frac{R_2}{R_1} V_{sd}$$


facile, basta invertire il riferimento sui nodi d'uscita!
 $V_{u2} - V_{u1} \rightarrow$ non invertente
 $V_{u1} - V_{u2} \rightarrow$ invertente

la distinzione tra invertente e non invertente non è più topologica ma solo di riferimenti delle tensioni!


→ si evidenzia un limite della topologia, in quanto in entrambe i rami troviamo una resistenza di ingresso R_1 , che non può essere elevata per ragioni di ingombro su Silicio e di rumore esistono due soluzioni:

→ inserisco buffer sugli ingressi

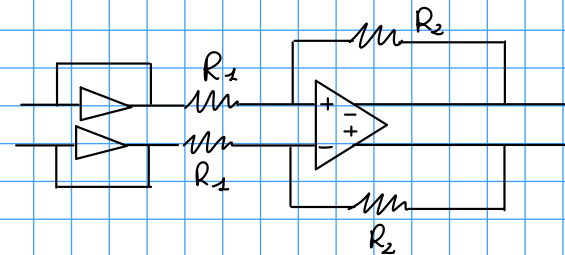
- maggiore area occupata
- introduce rumore, offset



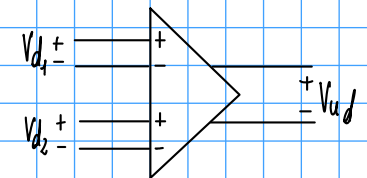→ utilizzo un DDA, Differential Difference Amplifier
come si costruisce?




DDA - Differential Difference Amplifier

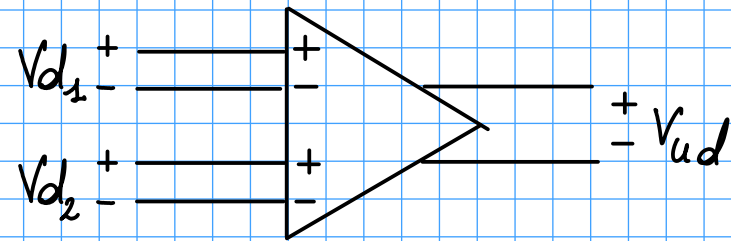

$$V_{ud} = A (V_{d1} + V_{d2} - V_{io})$$

realizzando inserito in un circuito

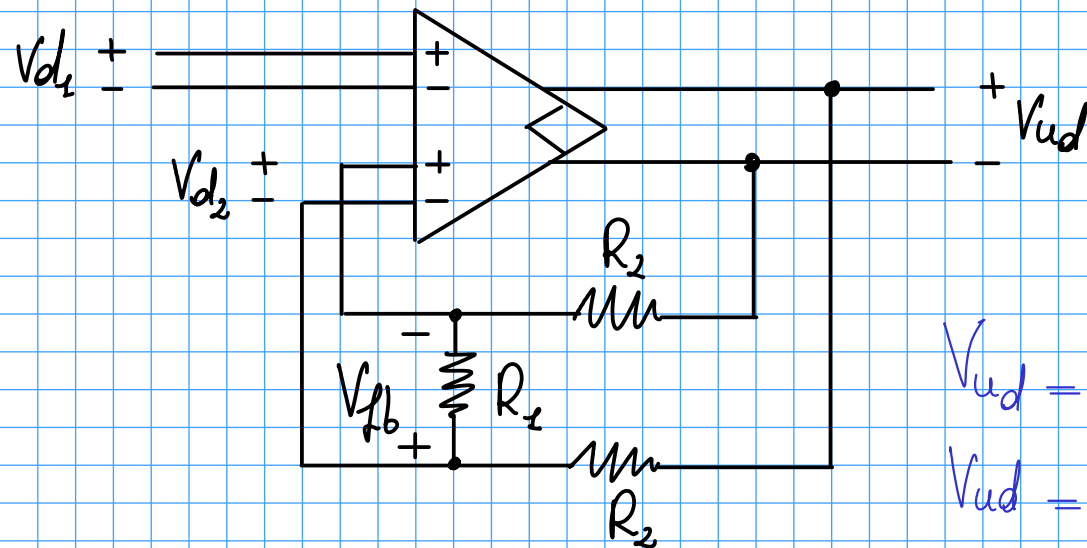

definito β

$$V_{fb} = \frac{R_1}{R_1 + 2R_2} V_{ud} \quad V_{ud} = \beta V_{ud}$$

$$V_{d2} = -V_{fb}$$

trascurato per uno

$$V_{ud} = A (V_{d1} + V_{d2} - V_{io}) = A V_{d1} - A V_{fb}$$

$$V_{ud} = A V_{d1} - A \beta V_{ud}$$

$$V_{ud} = \frac{A}{1 + \beta A} V_{d1} = \frac{V_{d1}}{\beta} \cdot \frac{\beta A}{1 + \beta A}$$


con $\beta A \gg 1 \rightarrow V_{ud} \approx \frac{V_{d1}}{\beta} = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) V_{d1}$

simile a amplificatore
da strumentazione

3 - Amplificatori switched capacitor

distinzione tra i componenti
dei rami simmetrici

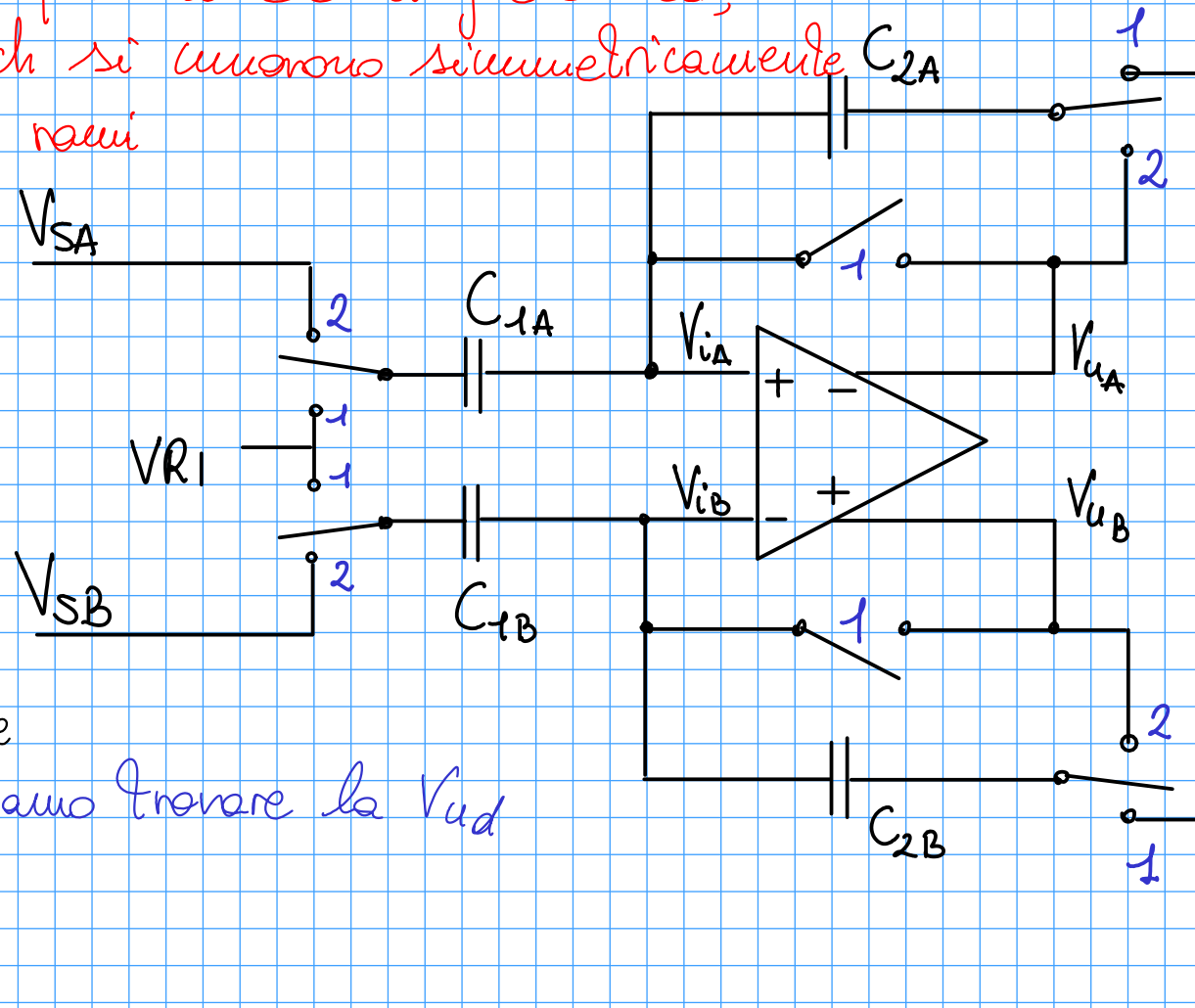nota: rispetto a SC single ended,
gli switch si muovono simmetricamente
sui due rami



condensatori
nominalmente identici

$$C_{1A} = C_{1B}$$
$$C_{2A} = C_{2B}$$


richieste

- vogliamo trovare la V_{ud}
- V_{cm}

potenziale costante,
non è detto che sia
ground

nell'analisi trascuriamo il rumore kT/C
ma introduciamo l'effetto dell'iniezione di carica

Phase 1

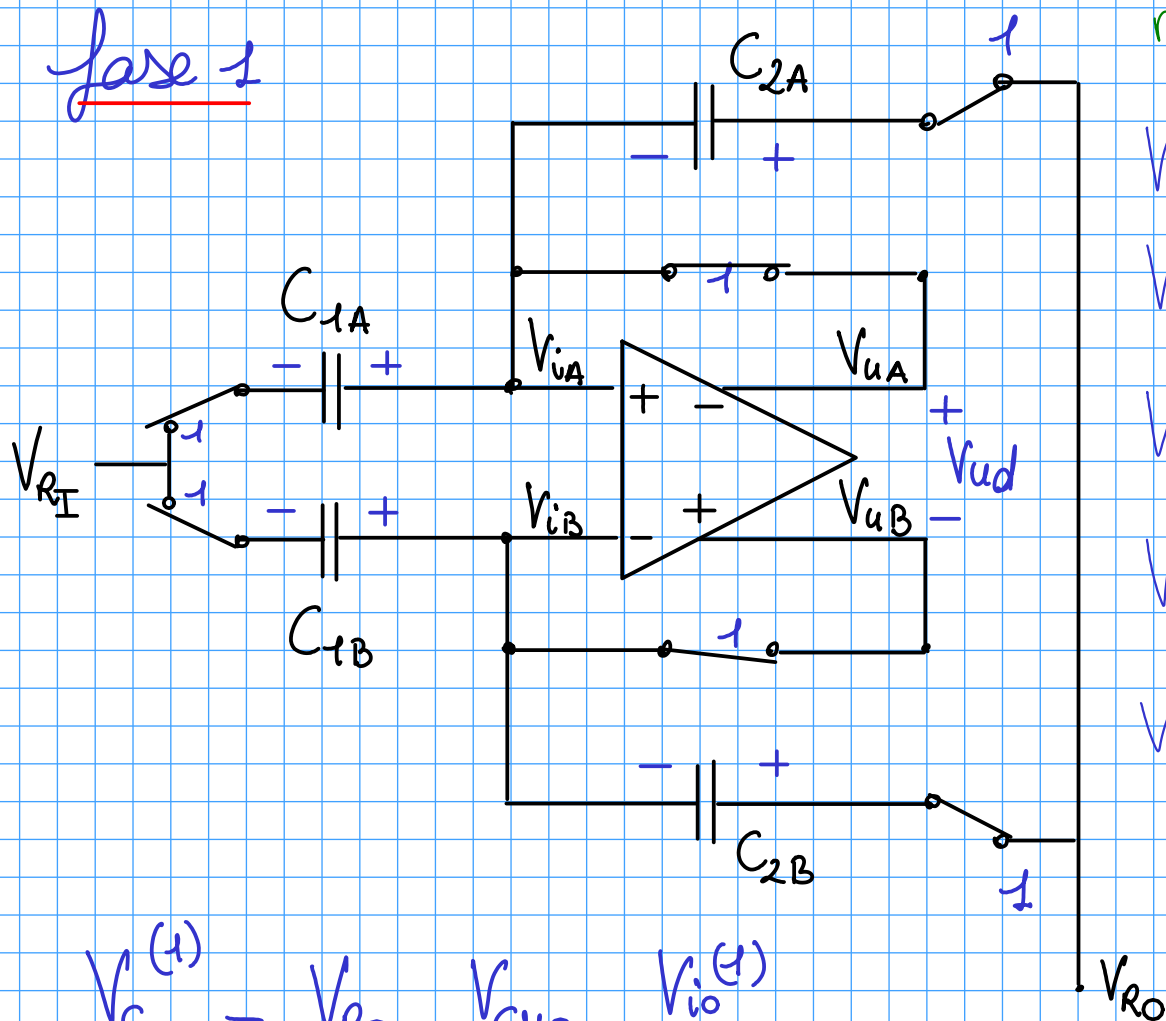

$$V_{C2A}^{(1)} = V_{R0} - V_{CHO} - \frac{V_{io}^{(1)}}{2}$$

$$V_{C2B}^{(1)} = V_{R0} - V_{CHO} + \frac{V_{io}^{(1)}}{2}$$

ricordo: in reset $V_{id} \approx V_{io}$ con $\beta A \gg 1$!

$$\begin{aligned} V_{iA} = V_{uA} &= V_{CM0} + \frac{V_{io}^{(1)}}{2} \\ V_{iB} = V_{uB} &= V_{CM0} - \frac{V_{io}^{(1)}}{2} \end{aligned} \quad \text{reset}$$

$$V_{ud}^{(1)} = -V_{id}^{(1)} = -V_{io}^{(1)} \text{ solo offset in uscita}$$


$$V_{C1A}^{(1)} = V_{CM0} + \frac{V_{io}^{(1)}}{2} - V_{RE}$$

$$V_{C1B}^{(1)} = V_{CM0} - \frac{V_{io}^{(1)}}{2} - V_{RI}$$

alliamo fare intermedia perché
trascuriamo KT/C

fase 2

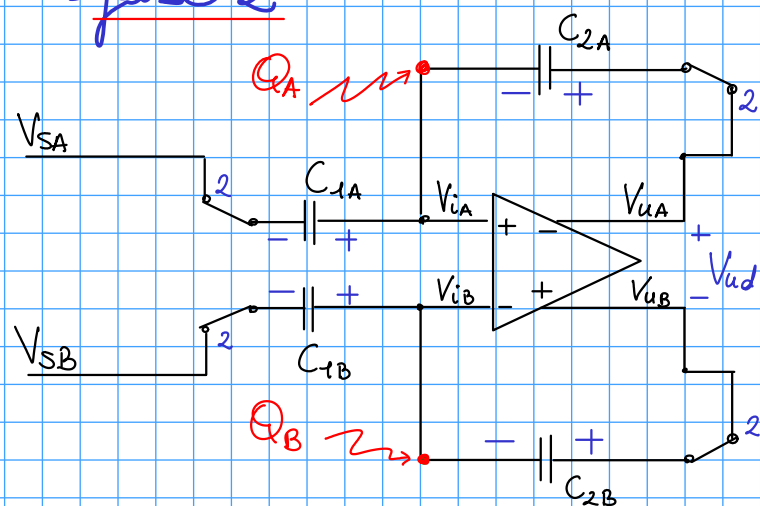introduciamo l'iniezione di carica da parte dei nuovi interruttori con cariche Q_A e Q_B , sui nodi di ingresso sensibili all'iniezione



$$\begin{aligned} V_{uA}^{(2)} &= V_{iA}^{(2)} + V_{C2A}^{(2)} \\ V_{uB}^{(2)} &= V_{iB}^{(2)} + V_{C2B}^{(2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{iA}^{(2)} &= V_{CHi} + \frac{V_{iO}^{(2)}}{2} \\ V_{iB}^{(2)} &= V_{CHi} - \frac{V_{iO}^{(2)}}{2} \end{aligned}$$

$$V_{C2A}^{(2)} = V_{C2A}^{(1)} + \frac{\Delta Q_{C2A}}{C_2} \rightarrow \text{con } \Delta Q_{C2A} = \Delta Q_{C1A} - Q_A$$

$$V_{C2B}^{(2)} = V_{C2B}^{(1)} + \frac{\Delta Q_{C2B}}{C_2} \rightarrow \text{con } \Delta Q_{C2B} = \Delta Q_{C1B} - Q_B$$

$$\begin{aligned} V_{C1A}^{(2)} &= V_{iA}^{(2)} - V_{SA} \\ V_{C1B}^{(2)} &= V_{iB}^{(2)} - V_{SB} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta Q_{C1A} &= \left(V_{C1A}^{(2)} - V_{C1A}^{(1)} \right) C_1 = \left[V_{CHi} + \frac{V_{iO}^{(2)}}{2} - V_{SA} - \left(V_{CH0} + \frac{V_{iO}^{(1)}}{2} - V_{RI} \right) \right] C_1 \\ \Delta Q_{C1B} &= \left(V_{C1B}^{(2)} - V_{C1B}^{(1)} \right) C_1 = \left[V_{CHi} - \frac{V_{iO}^{(2)}}{2} - V_{SB} - \left(V_{CH0} - \frac{V_{iO}^{(1)}}{2} - V_{RI} \right) \right] C_1 \end{aligned}$$

ricompango tutto

$$\begin{aligned}
 V_{ud} &= V_{u_A}^{(2)} - V_{u_B}^{(2)} = \boxed{V_{iA}^{(2)} - V_{iB}^{(2)}} + V_{C2A}^{(2)} - V_{C2B}^{(2)} = \boxed{V_{io}^{(2)}} + V_{C2A}^{(1)} - V_{C2B}^{(1)} + \frac{\Delta Q_{C2A} - \Delta Q_{C2B}}{C_2} = \\
 &= V_{io}^{(2)} - V_{io}^{(1)} + \frac{\Delta Q_{C1A} - \Delta Q_{C1B} + Q_B - Q_A}{C_2} \\
 &= V_{io}^{(2)} - V_{io}^{(1)} + \frac{C_1 (V_{SB} - V_{SA} + V_{io}^{(2)} - V_{io}^{(1)})}{C_2} + \frac{Q_B - Q_A}{C_2}
 \end{aligned}$$

in conclusione

termine di offset/rumore
 tecnica CDS correlated double sampling riduce offset
 componente di rumore risulta preponderante

$$V_{ud} = \boxed{-\frac{C_1 (V_{SA} - V_{SB})}{C_2}} + \boxed{\left(V_{io}^{(2)} - V_{io}^{(1)} \right) \left(1 + \frac{C_1}{C_2} \right)} - \boxed{\frac{Q_A - Q_B}{C_2}}$$

componente utile $V_{sd} = V_{SA} - V_{SB}$

non riducibile in
 single ended

differenza tra iniezione di carica, diventa
 quasi un errore di matching con una
 piccola dipendenza legata a V_S

Riporto il rumore in ingresso, divido per guadagno

con $A = \frac{C_1}{C_2}$ divido uscita per il guadagno A in modulo


referred to the input RTI $\rightarrow (V_{io}^{(2)} - V_{io}^{(1)}) \left(1 + \frac{C_1}{C_2}\right) \cdot \frac{1}{|A|} = \frac{Q_A - Q_B}{C_2 |A|}$

$$V_{dn} = (V_{io}^{(2)} - V_{io}^{(1)}) \left(1 + \frac{1}{|A|}\right) = \frac{Q_A - Q_B}{C_1}$$

C_1 elevato riduce il per
dell'iniezione di carica

con $|A| \gg 1 \rightarrow V_{dn} \cong (V_{io}^{(2)} - V_{io}^{(1)})$

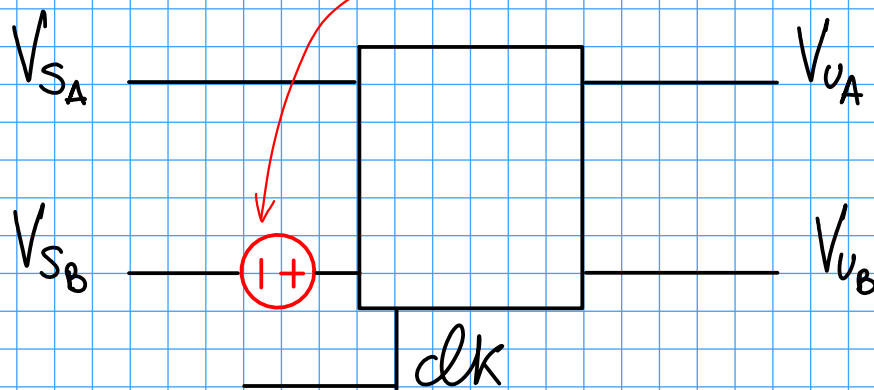grazie alla condizione su A ,
il rumore riportato in ingresso
presenta un contributo trascurabile
dell'iniezione di carica



Cosa possiamo dire del modo comune?

→ in uscita ipotizziamo sia stabilizzato da un circuito dedicato
 → in ingresso? in fase 1 $V_{chi}^{(1)} = V_{ch0}$ per reset, in fase 2?

$$V_{UA}^{(2)} = V_{iA}^{(2)} + V_{C2A}^{(2)}$$

$$V_{UB}^{(2)} = V_{iB}^{(2)} + V_{C2B}^{(2)}$$

summo e divido per due

$$V_{CMO}^{(2)} = \frac{V_{iA}^{(2)} + V_{iB}^{(2)}}{2} + \frac{V_{C2A}^{(2)} + V_{C2B}^{(2)}}{2}$$

$$V_{C2A}^{(2)} = V_{C2A}^{(1)} + \frac{\Delta Q_{C1A}}{C_2} - \frac{Q_A}{C_2}$$

$$V_{C2B}^{(2)} = V_{C2B}^{(1)} + \frac{\Delta Q_{C2B}}{C_2} - \frac{Q_B}{C_2}$$

summo e divido

$$\frac{V_{C2A}^{(2)} + V_{C2B}^{(2)}}{2} = \frac{V_{C2A}^{(1)} + V_{C2B}^{(1)}}{2} + \frac{\Delta Q_{C1A} + \Delta Q_{C1B}}{C_2} - \frac{Q_A + Q_B}{C_2}$$

summo e divido

$$\frac{V_{C2A}^{(1)} + V_{C2B}^{(1)}}{2} = V_{R0} - V_{CM0}$$

$$V_{C2A}^{(1)} = V_{R0} - V_{CM0} - \frac{V_{i0}^{(1)}}{2}$$

$$V_{C2B}^{(1)} = V_{R0} - V_{CM0} + \frac{V_{i0}^{(1)}}{2}$$

$$\Delta Q_{C1A} = \left[V_{chi} + \frac{V_{i0}^{(2)}}{2} - V_{SA} - \left(V_{CM0} + \frac{V_{i0}^{(1)}}{2} - V_{RI} \right) \right] C_1$$

$$\Delta Q_{C1B} = \left[V_{chi} - \frac{V_{i0}^{(2)}}{2} - V_{SB} - \left(V_{CM0} - \frac{V_{i0}^{(1)}}{2} - V_{RI} \right) \right] C_1$$

summo

$$\Delta Q_{C1A} + \Delta Q_{C1B} = C_1 (V_{chi} - V_{CMS} - V_{CM0} + V_{RI})$$

unisco i vari termini

$$\frac{V_{C2A}^{(2)} + V_{C2B}^{(2)}}{2} = V_{R0} - V_{CH0} + \frac{C_1}{C_2} (V_{CHI} - V_{CHS} - V_{CH0} + V_{RI}) - \frac{Q_A + Q_B}{C_2}$$

trascurabile con C_2 elevata

ed infine

$$V_{CH0}^{(2)} = V_{CHI} + V_{R0} - V_{CH0} + \frac{C_1}{C_2} (V_{CHI} - V_{CHS} - V_{CH0} + V_{RI})$$

estraggo V_{CHI} , con V_{CH0} stabilizzato

$$V_{CHI}^{(2)} = \frac{V_{CH0} - V_{R0}}{1 + |A|} + \frac{|A|}{1 + |A|} (V_{CHS} - V_{RI}) + V_{CH0}$$

se imposto $V_{R0} = V_{CH0}$
elimino contributo

→ scelta progettale $V_{R0} = V_{CH0}$

osservazione:

$$V_u = |A| (V_{SA} - V_{SB})$$

→ se utilizzo un sensore capacitivo differenziale, la differenza tra V_{SA} e V_{SB} è costante → funziona da amplificatore

V_{CHS} è incognito, mentre V_{RI} è una scelta di progetto

→ $|A|$ non aiuta a ridurre contributo
se V_{CHS} è noto → imposto $V_{RI} = V_{CHS}$
condizione su V_{CHS}