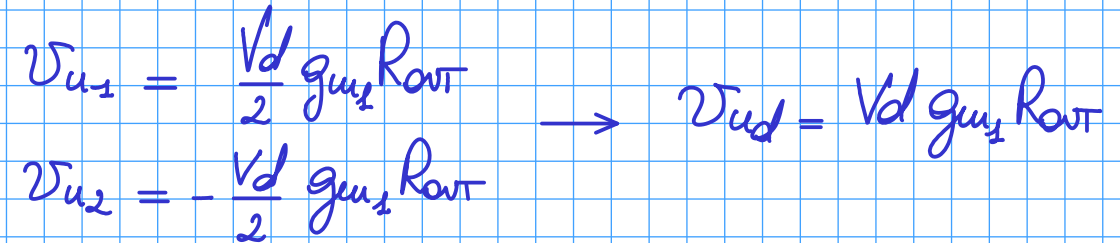


24 NOV

→ nelle applicazioni Switching Capacitor funzione a dovere





acvin.it

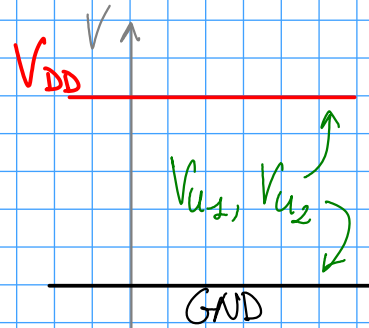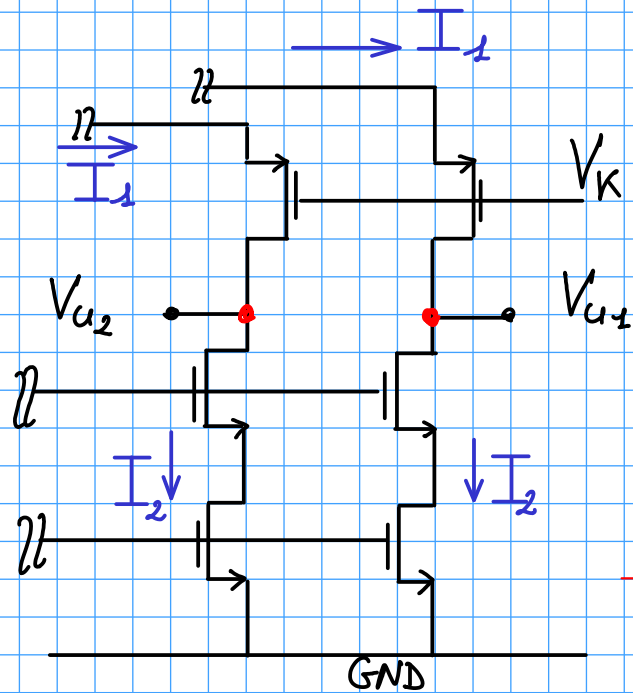problema: simile a vincolo su offset per l'operazione single ended

→ tensioni  $V_{u1}$  e  $V_{u2}$  non hanno valore di riposo fissato, il loro modo comune non è stabilizzato, ma dipende dal bilanciamento delle correnti


in base al bilanciamento tra le correnti  $I_1$  e  $I_2$  si stabilizzano le tensioni di uscita  $V_{u1}, V_{u2}$



si stabilizzano entrambe a  $V_{DD}$  o a  $V_{DD}$  o a GND (non possono essere discordi, per simmetria circuitale)

→ vorremmo un modo comune di uscita tale da garantire una simmetria nella dinamica

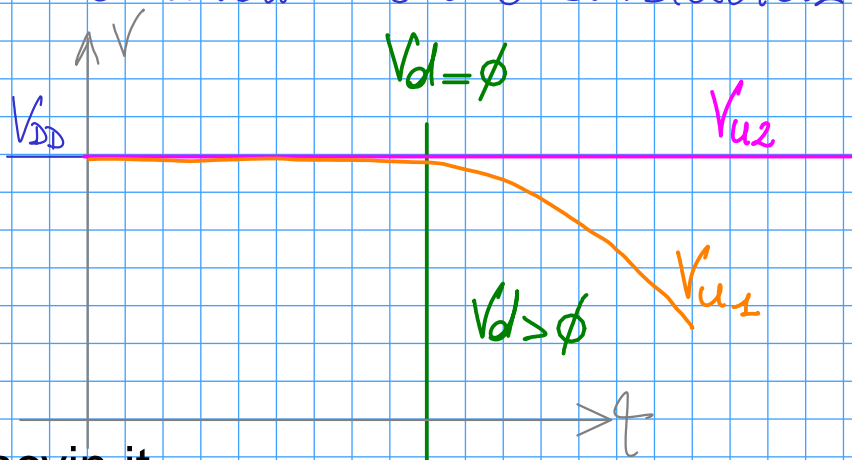ammettiamo che si stabilizzino a  $V_{DD}$ , applico un segnale all'ingresso



dinamiche non simmetriche!


inserisco modulo di controllo del modo comune, denominato CMFB  
Common Mode Feed Back

lo studieremo in seguito

CMFB


ci serve un metodo per costruire un circuito utilizzabile sia a riposo che alle variazioni  
Metodo di Newton generalizzato  
 Hp rete lineare o linearizzabile

da Norton

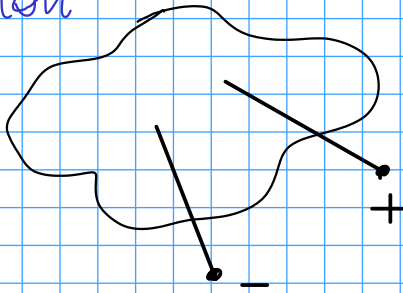


estraggo due terminali interni  
 misuro  $I_{ucc}$  ← cortocircuito alle variazioni  
 misuro  $R_{ovt} = \frac{\Delta V_p}{\Delta I_p}$

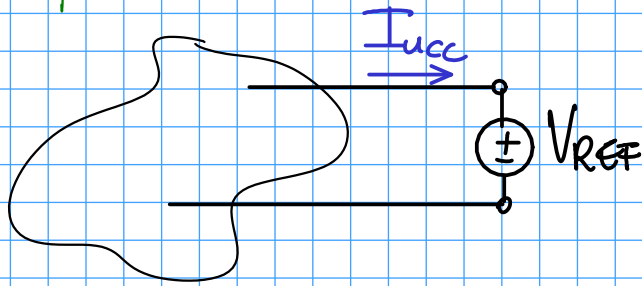esperimento #1 introduco generatore in continua  $V_{REF}$  "ideale"




→ se  $V_{REF}$  pari al punto di riposo, non ho corrente in  $V_{REF}$   
 → se  $V_{REF}$  diverso, scorre  $I_{ucc}$

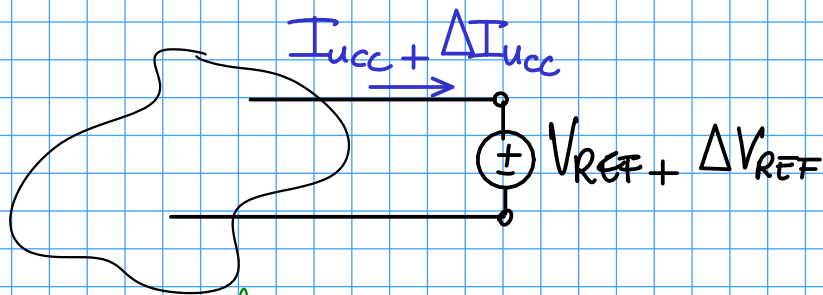esperimento #2 introduco variazione in  $V_{REF}$



→ misuro  $I_{ucc} + \Delta I_{ucc}$ ,  $R_{ovt} = - \frac{\Delta V_{REF}}{\Delta I_{ucc}}$


circuito equivalente

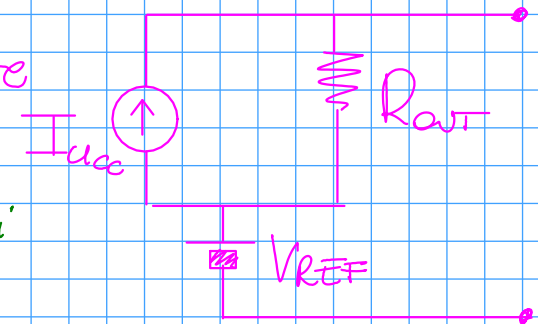


modificando ancora  $V_{REF}$  ho nuove aggiunte di corrente, e così via ... ripeto "Nuova" volte

idea è semplice: se impongo  $V_{REF} = V_{CM0}$  e prendo in esame i terminali  $V_{u1}$  e  $V_{u2}$  dell'amplificatore fully differential

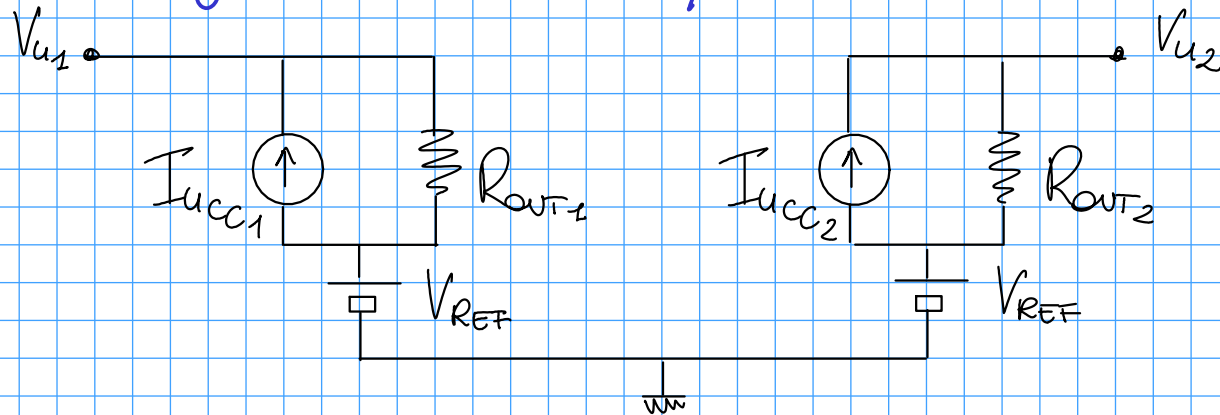→ disegno un circuito equivalente delle uscite



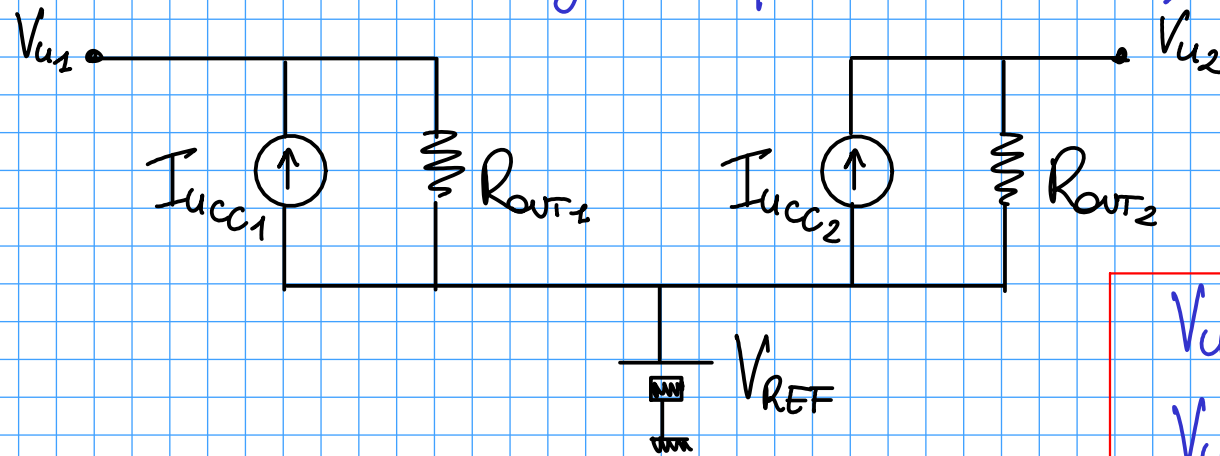→ unisco le due  $V_{REF}$  (uguali per simmetria)



Hp  $R_{OVT1} = R_{OVT2}$


$$V_{u1} = V_{REF} + I_{UCC1} \cdot R_{OVT1}$$

$$V_{u2} = V_{REF} + I_{UCC2} \cdot R_{OVT2}$$

a prescindere da  $R_{OVT}$ , le tensioni di uscita sono uguali a  $V_{REF}$  solo se  $I_{CC1} = I_{CC2} = \phi$  con  $V_{d1} = \phi$

quando vale la  $I_{ucc}$ ?

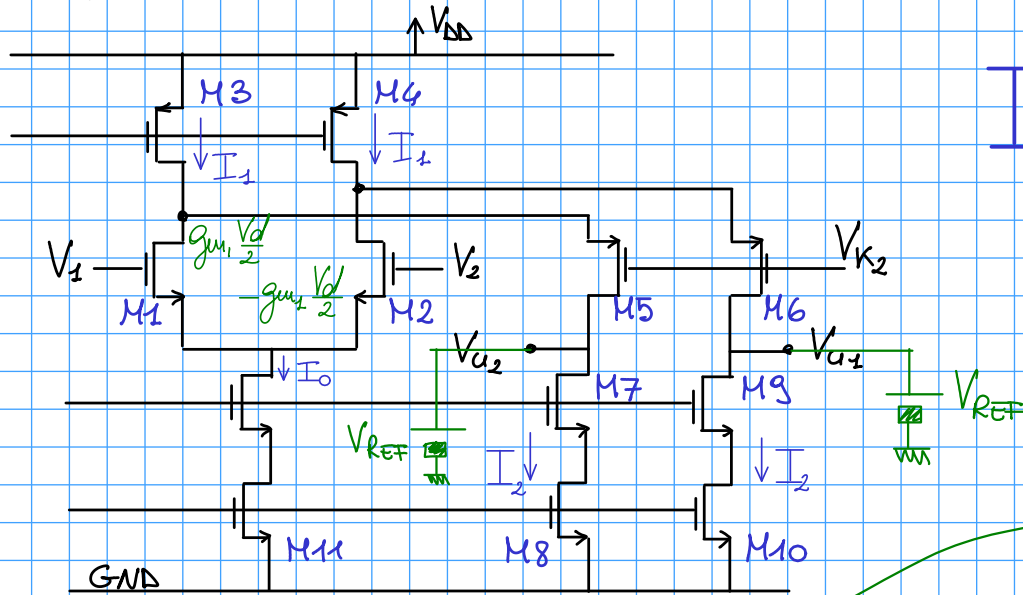Hp applico un  $V_{ref}$  e dinamica di uscita



$$I_{ucc1} = I_1 - I_{D1} - I_2 = I_1 - I_{D2} - I_2$$

dove a riposo  $I_{D1}$  e  $I_{D2}$  valgono

$$I_{D1}|_{Vd=\phi} = I_{D2}|_{Vd=\phi} = \frac{I_0}{2}$$

delle variazioni

$$i_{D1} = g_{m1} \frac{Vd}{2}$$

$$i_{D2} = -g_{m1} \frac{Vd}{2}$$

in totale abbiamo

$$\begin{cases} I_{D1} = \frac{I_0}{2} + g_{m1} \frac{Vd}{2} \\ I_{D2} = \frac{I_0}{2} - g_{m1} \frac{Vd}{2} \end{cases}$$


riposo + variazioni

$$\begin{cases} I_{ucc1} = I_1 - \frac{I_0}{2} - g_{m1} \frac{Vd}{2} - I_2 \\ I_{ucc2} = I_1 - \frac{I_0}{2} + g_{m1} \frac{Vd}{2} - I_2 \end{cases}$$

obiettivo: trovare  $I_{ucc1}$  e  $I_{ucc2}$  nulli quando la sollecitazione differenziale è nulla

Come si può annullare la  $I_{ucc}$ ?

→ introduco nel circuito la  $I_{bias}$

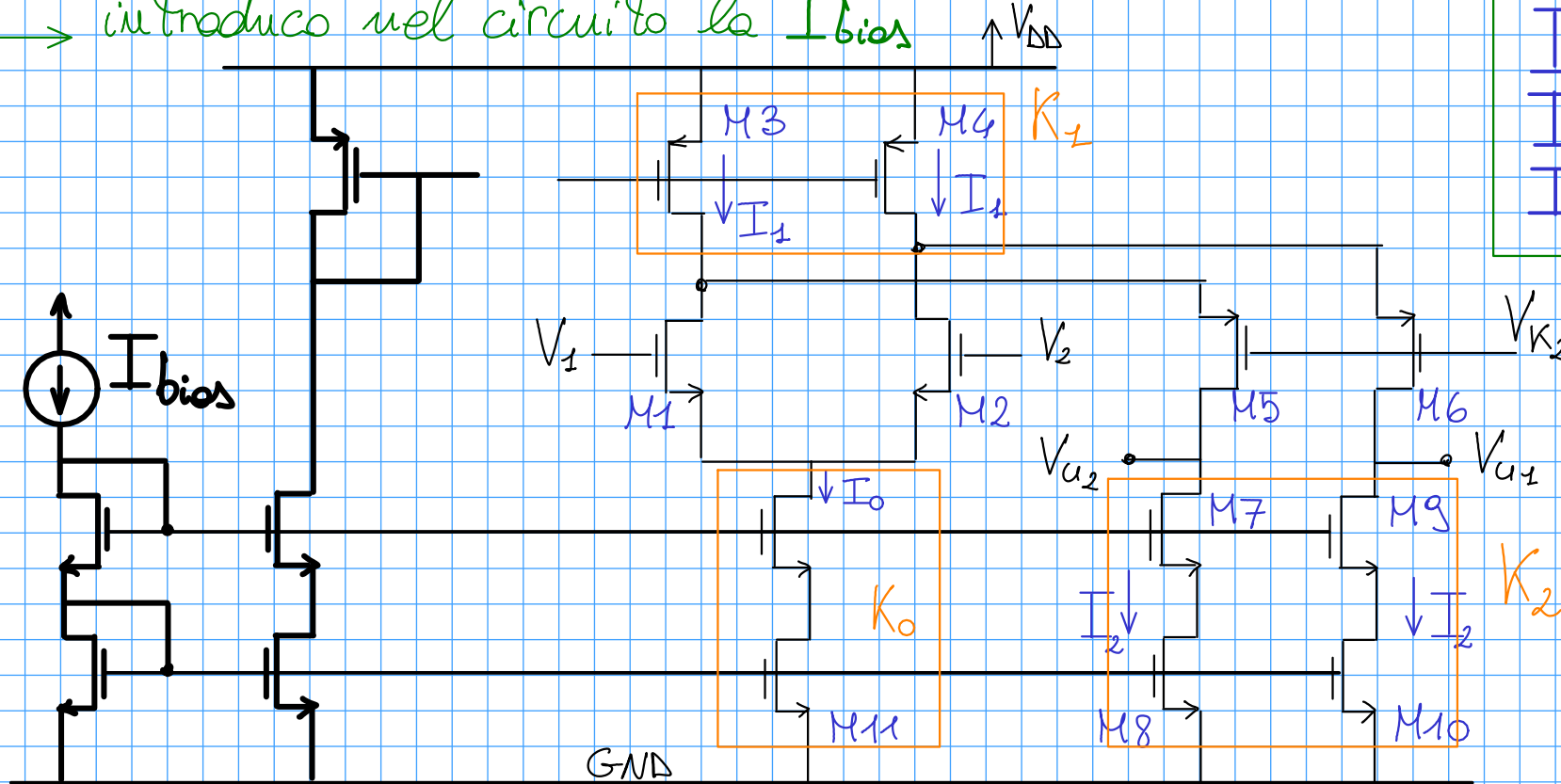

idealmente

$$\begin{aligned} I_0 &= K_0 I_{bias} \\ I_1 &= K_1 I_{bias} \\ I_2 &= K_2 I_{bias} \end{aligned}$$

impiego corrente  $I_{cc1} = 0$  con  $V_d = 0$

$$I_1 - \frac{I_0}{2} - I_2 = 0 \rightarrow K_1 - \frac{K_0}{2} - K_2 = 0 + \text{errore specchi}$$

annullamento della  $I_{ucc}$  non è perfetto, per via degli errori di matching tra gli specchi  $I_0, I_1, I_2$

Introduco l'effetto dell'errore di matching

$$\begin{cases} I_{ucc1} = K_1 I_{bias} - \frac{K_0}{2} I_{bias} - K_2 I_{bias} + g_{m1} \frac{V_d}{2} + I_{\epsilon_1} \\ I_{ucc2} = K_1 I_{bias} - \frac{K_0}{2} I_{bias} - K_2 I_{bias} - g_{m1} \frac{V_d}{2} + I_{\epsilon_2} \end{cases}$$

riassumono tutte le componenti d'errore

in particolare, analizzando le due componenti di rumore, possiamo distinguere un errore a modo comune e un errore differenziale

$$\begin{cases} I_{\epsilon_1} \triangleq I_{\epsilon} - \frac{I_{ed}}{2} \\ I_{\epsilon_2} \triangleq I_{\epsilon} + \frac{I_{ed}}{2} \end{cases}$$

termine differenziale per definizione è legato all'applicazione in ingresso di una  $V_d = V_{io}$

$$\rightarrow I_{ed} \triangleq -g_{m1} V_{io}$$

$$\begin{cases} I_{ucc1} = I_{bias} \left( K_1 - \frac{K_0}{2} - K_2 \right) + g_{m1} \frac{V_d}{2} - g_{m1} \frac{V_{io}}{2} + I_{\epsilon} \\ I_{ucc2} = I_{bias} \left( K_1 - \frac{K_0}{2} - K_2 \right) - g_{m1} \frac{V_d}{2} + g_{m1} \frac{V_{io}}{2} + I_{\epsilon} \end{cases}$$

vorrei  $I_{ucc}$  nullo con  $V_d = 0$  invece ottengo

→ errore di modo comune  $I_{\epsilon}$  per sua natura simmetrico

→ errore di modo differenziale, legato a rumore e offset  $g_{m1} V_{io}$




troviamo le somme, calcolando  $V_{ud}$  e  $V_{cm0}$  utilizzando il circuito equivalente estratto prima

calcolo  $V_{ud}$

$$V_{ud} = V_{u1} - V_{u2} = R_{out} (I_{UCC1} - I_{UCC2})$$

$$\rightarrow V_{ud} = R_{out} g_{m1} (v_d - v_{io})$$

comparare l'offset

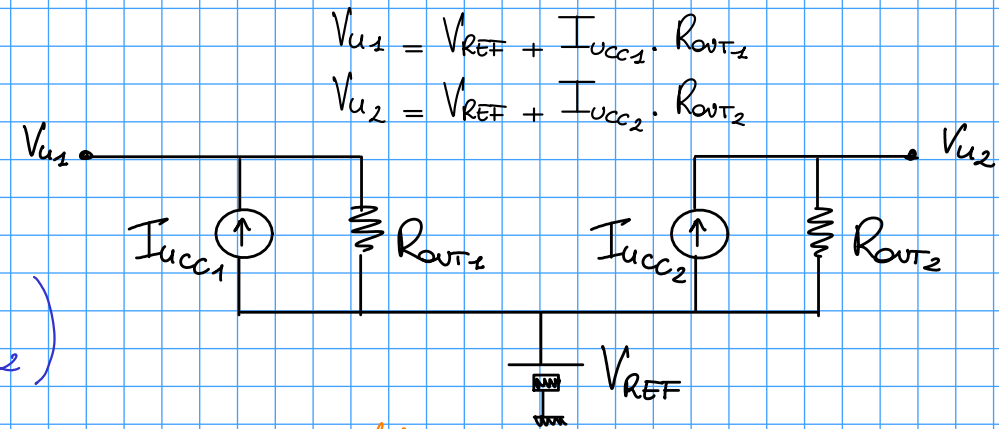

calcolo  $V_{cm0}$

$$V_{cm0} = \frac{V_{u1} + V_{u2}}{2} = \left[ I_{bias} \left( K_1 - \frac{K_0}{2} - K_2 \right) + I_E \right] R_{out} + V_{REF}$$

riassumiamo tutti i termini come fossero tutti errori in una nuova  $I_E$

$$V_{cm0} = V_{REF} + I_E R_{out}$$

componente deve essere ridotta il più possibile, visto l'elevata  $R_{out}$  del cascode è facile che raggiunga valori fuori dinamica



Introduco un meccanismo di retroazione su  $I_1$

→ con un circuito apposito faccio in modo che  $I_1$  venga modificata dinamicamente per ottenere  $I_e$

$$I_1 = K_1 I_{bias} - g_m^* (V_{CH0} - V_{REF})$$

retroazione negativa  
su  $I_1$  all'aumentare  
della differenza  $V_{CH0} - V_{REF}$

circuito si occupa di compensare una variazione della  $V_{CH0}$  agendo su  $I_1$

Common Mode Feed Back  
CMFB

$$V_{CH0} = \left( I_1 - \frac{I_0}{2} - I_2 + I_e \right) R_{out} + V_{REF}$$

applico CMFB

con CMFB

$$V_{CH0} = V_{REF} + \frac{I_e R_{out}}{1 + g_m^* R_{out}}$$



riduco peso del fattore  $I_e$  di  $g_m^*$   
(se funziona il circuito ----)

# Stima dell'errore e verifica del funzionamento

25 Nov

→ ipotizzo linearità tra  $I_c$  e la corrente degli specchi

$$I_c \sim \epsilon_r \cdot I_{\text{specchi}}$$

→ errore sul modo comune  $V_{CM0} - V_{REF} \cong \frac{\epsilon_r I_{\text{specchi}}}{g_{m1}^*}$

→ con  $g_{m1}^* = \frac{2I_D^*}{(V_{GS} - V_t)^*}$


al massimo può valere 1V, vedremo perché ci serve così elevata

$$V_{CM0} - V_{REF} \cong \underbrace{\epsilon_r}_{\sim 10^{-2}} \cdot \underbrace{I_{\text{specchi}}}_{2I_D^*} \cdot \underbrace{(V_{GS} - V_t)^*}_{\text{rapporto di correnti, di solito } I_D^* \leq I_{\text{specchi}}}$$

rapporto di correnti, di solito  $I_D^* \leq I_{\text{specchi}}$

nel worst case, ho sbilanciamento di 0,1 V rispetto a  $V_{REF}$ !

Parentesi: Come si costruisce un DDA?

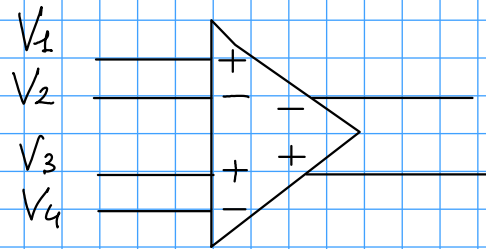

aggiungo una coppia differenziale

